 


VILLAMOS SZAKMÁK

Zombori Béla

Digitális elektronika



Nemzeti Tankönyvkiadó

TANKÖNYVMESTER Kft. 00

Zombori Béla

Digitális elektronika

7. kiadás

Tankönyvmester Kiadó,
Budapest

Tartalomjegyzék

Előszó	5
1. A DIGITÁLIS TECHNIKA ALAPJAI	7
1.1. A digitális jelek fogalma és jellemzői	7
1.2. Számrendszerek	8
1.3. Kódolás	11
2. LOGIKAI ALGEBRA	19
2.1. A logikai algebra alapvető összefüggései	19
2.2. Logikai függvények grafikus egyszerűsítése	24
3. A LOGIKAI HÁLÓZATOK ALAPELEMEI	36
3.1. Kapuáramkörök	37
4. TÁROLÓK	46
5. LOGIKAI HÁLÓZATOK ANALÍZISE ÉS REALIZÁLÁSA	54
5.1. Kombinációs hálózatok	54
5.2. Sorrendi hálózatok	67
6. FUNKCIONÁLIS ÁRAMKÖRÖK	78
6.1. Multiplexerek	78
6.2. Demultiplexerek, dekódolók	81
6.3. Aritmetikai áramkörök	84
6.4. Regiszterek	91
6.5. Számlálók	96
6.6. Gyűrűs számlálók	109
7. MIKROPROCESSZOROK	113
7.1. Pipe-line elv	114
7.2. Lebegőpontos aritmetika, szuper-skalár felépítés	116
7.3. Cache alkalmazása	117
7.4. Virtuális tárkezelés	118
7.5. Multitask rendszer	118

Előszó

Ez a **Digitális elektronika c.** könyv, amit kezében tart a kedves Olvasó, a Tankönyvmester Kiadó villamos ipari és rokon szakmák számára készített tankönyvesaládjának egyik alapozó tankönyve, és a szakképzésben résztvevő tanulók számára foglalja össze a digitális áramkörök elméleti alapjaival, tervezésével, a fontosabb áramkörsaládokkal és jellegzetes digitális áramkörökkel, valamint a modern mikroprocesszorok néhány szervezési elvével kapcsolatos legfontosabb ismereteket.

A könyv **Az elektronika c.** tankönyv szerves folytatása, az önálló kötetben való megjelentetését főleg az indokolja, hogy sok iskolában párhuzamosan tanítják az **Elektronika és Digitális elektronika c.** tantárgyakat. A könyv a rövid informatikai bevezető (számrendszerek, kódolás) és a logikai algebra alapjainak összefoglalása után ismerteti a TTL és CMOS áramkörsaládok jellemzőit, alkalmazási területeit, a kombinációs és sorrendi hálózatok analízisének és realizálásának módszereit, a tárolóelemeket, valamint a digitális rendszerek felépítésénél alapvető fontosságú funkcionális áramköröket (multiplexerek, demultiplexerek, dekódolók, aritmetikai áramkörök, regiszterek, számlálók). A könyv legnagyobb előnye, hogy a digitális technikát rendkívül tömören, sok ábrával illusztrálva, rendszertechnikai szemlélet alapján foglalja össze, és az elméleti ismeretek csak a szükséges alapfogalmak magyarázatára szorítkoznak. A könyv jól előkészíti a későbbi tanulmányok szakmaspecifikus tananyagát.

A könyv elméleti ismereteit jól kiegészítik még a

TM-11002 **Elektrotechnika,**

TM-11004 **Elektronika,**

című tankönyvek, a gyakorlati munkát jól segítik a

TM-11008 **A villamos mérések alapjai,**

TM-11209 **Villamos mérési feladatok,**

TM-11009 **A villamos gyakorlatok alapjai**

című tankönyvek, és az áramkörök gyakorlati megvalósításához nyújt segítséget a

TM-11005 **Villamos anyagismeret és technológia**

című könyv.

A digitális rendszertechnikával és a számítógépekkel kapcsolatos további ismeretek szerezhetők a

TM-12003 **Digitális technika,**

TM-12008 **Alkalmazott számítástechnika**

című tankönyvekből.

Eredményes tanulást és szakmai sikereket kíván minden kedves Olvasójának a

Tankönyvmester Kiadó


1. A DIGITÁLIS TECHNIKA ALAPJAI

A következő fejezetek olyan információkat tartalmaznak, amelyek megalapozzák a digitális áramkörök felhasználását a számítógép-technikában, a vezérlés- és szabályozástechnikában, a műszertechnikában, a híradástechnikában és az elektronika egyéb ágaiban.

1.1. A digitális jelek fogalma és jellemzői

A Tankönyvmester Kiadó: Elektronika c. tankönyvéből megismert alkatrészek és áramkörök közös jellemzője, hogy analóg jeleket dolgoznak fel. Az analóg jelek folyamatosan változó jelek, változási tartományukban tetszőleges értéket vehetnek fel. A következőkben olyan alkatrészeket és áramköröket ismerünk meg, amelyek digitális jeleket dolgoznak fel. A digitális jelek csak meghatározott értéket vehetnek fel, az egyik értékükről a másikra ugrásszerűen változnak meg. Fizikailag ezek az értékek legtöbbször feszültség szintek.

A digitális alkatrészek és áramkörök két feszültség szintű digitális jelet dolgoznak fel. A két feszültség szint egy lehetséges elrendezését szemlélteti a 1.1. ábra.

 

1.1. ábra. A digitális jel feszültség szintjei

Az egyik feszültség szint 0 V közelébe esik, kisebb, mint egy előre meghatározott U_{Lmax} feszültség. A jelölésben szereplő L betű az angol *Low* – alacsony szó rövidítése. Az ebbe a tartományba eső feszültség szint a digitális jel U_L alacsony logikai szintje. A másik feszültség szint meghatározott U_{Hmin} és U_{Hmax} feszültségek közé esik. A H betű a *High* – magas rövidítése. Az ebbe a tartományba eső feszültség a digitális jel U_H magas logikai szintje.

Az 1.1. ábra feszültségelrendezése a **pozitív feszültségrendszer-pozitív logika**. Pozitív a feszültségrendszer, mert az U_L és az U_H szint is a pozitív feszültségek tartományába esik, és pozitív a logika, mert a kisebb feszültséghez tartozik az alacsony logikai szint, a nagyobb feszültséghez a magas logikai szint.

1.2. Számrendszerek

A digitális jelek matematikai leírására a kettes számrendszer a legalkalmasabb, hiszen a két feszültségszinthez egyértelműen hozzárendelhető a **kettes számrendszer két számértéke, a 0 és az 1**, amint azt az 1.1. ábra is mutatja. Ezért a számrendszert gyakran bináris (kétértékű) számrendszernek nevezzük.

A bináris számrendszer **helyi értékes**, tehát a számok nagyságrendje attól függ, hogy melyik helyi értéken helyezkednek el. Pl. az 1011 bináris szám által hordozott érték:

$$1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0.$$

Az egyes helyi értékek nagyságrendjét kettő hatványai határozzák meg. A legkisebb helyi értéktől indulva a helyi értékek:

$$2^0 = 1; 2^1 = 2; 2^2 = 4; 2^3 = 8; 2^4 = 16; 2^5 = 32; 2^6 = 64 \text{ stb.}$$

A bináris számok egy helyi értékén szereplő számjegyet bináris digitnek, vagy röviden **bitnek** nevezzük.

A digitális jelek leírására használatos kettes számrendszer és az általunk egyéb téren megszokott tízes számrendszer között az átalakítást egy-egy példán keresztül mutatjuk be.

Kettes számrendszerből tízesbe való áttérésnél az egyes bináris helyi értékeken keletkező számértékeket összegezve a tízes számrendszerbeli értéket kapjuk. Pl. egy négy helyi értékes bináris szám esetén:

$$1011 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 11,$$

a szokásos jelölésekkel: $1011_2 = 11_{10}$.

Kettes számrendszerbeli törtek átalakításánál is hasonló módszert alkalmazunk. Pl.

$$0.01101_2 = 0 \cdot \frac{1}{2^1} + 1 \cdot \frac{1}{2^2} + 1 \cdot \frac{1}{2^3} + 0 \cdot \frac{1}{2^4} + 1 \cdot \frac{1}{2^5}.$$

A kettes számrendszerbeli pontot kettedes (bináris) pontnak nevezzük.

A tízes számrendszerből kettesbe való áttérésnél az átalakítandó számot kettő hatványaiból kell összerakni. Az erre használt módszer szerint a kettővel való

osztásnál keletkezett egész hányadost és a maradékot – amely csak 0 vagy 1 lehet – feljegyezzük, majd a hányadost újra osztjuk kettővel, a maradékot feljegyezzük stb. Példaként oldjuk meg a következő feladatot!

$$183_{10} = \dots\dots\dots_2$$

	maradék	
	⇓	
	183 1	
hányados \Rightarrow	91 1	
	45 1	
	22 0	
	11 1	⇕ összeolvasás iránya
	5 1	
	2 0	
	1 1	
	0	

A feljegyzett maradékokat alulról felfelé összeolvasva megkapjuk a decimális szám bináris megfelelőjét:

$$183_{10} = 10110111_2$$

A tizedes törték átalakításánál a törtet kettővel szorozzuk, a szorzat egész részét feljegyezzük, majd a tört részt újra szorozzuk kettővel stb. Pl.

$$0,36_{10} = \dots\dots\dots_2$$

	a szorzat egész része	
	⇓	
	0,36	
a szorzat törtrésze \Rightarrow	0,72 0	
	0,44 1	
	0,88 0	⇓ az összeolvasás iránya
	0,76 1	
	0,52 1	
	0,04 1	
	stb.	

$$0,36_{10} = 0,010111\dots_2$$

A digitális jelek leírására és az ezeket feldolgozó áramkörök működésének jellemzésére a bináris számrendszer igen jól használható. Kiolvasni és kimondani egy sokbites számot azonban igen nehézkes, ezért erre a célra a tömörebb leírást és jobb ki mondhatóságot biztosító tizenhatos, vagy másképpen hexadecimális számrendszert használjuk.

A **hexadecimális számrendszerben** a mennyiségek leírására 16 számjegyet használunk:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

Ebben a számsorban a betűk is számértéket jelentenek: A = 10; B = 11; C = 12; D = 13; E = 14; F = 15. Bevezetésükre azért volt szükség, mert egy helyi értéken nem állhat két számjegy. Ilyen jelölésrendszert használva egy hexadecimális szám pl. a 39C4F.

A tizenhatos számrendszer is helyi értékes, ezért igaz, hogy $39C4F = 3 \cdot 16^4 + 9 \cdot 16^3 + C \cdot 16^2 + 4 \cdot 16^1 + F \cdot 16^0$. Összegezve az egyes helyi értékek számértékeit, kiszámíthatjuk a hexadecimális szám tízes számrendszerbeli megfelelőjét:

$$39C4F_{16} = 3 \cdot 65536 + 9 \cdot 4096 + 12 \cdot 256 + 4 \cdot 16 + 15 \cdot 1 = 236623_{10}.$$

Tízes számrendszerből a tizenhatosba való átszámítás a bináris számrendszer-nél már megismert módszer szerint lehetséges, de az osztószám 16. Az átalakítás módja jól követhető a következő példán.

$$48526_{10} = \dots\dots\dots_{16}$$

$$\begin{array}{r} 48526 \overline{)E} \\ 3032 \overline{)8} \\ 189 \overline{)D} \\ 11 \overline{)B} \\ 0 \end{array}$$

$$\text{Tehát: } 48526_{10} = BD8E_{16}$$

Szokásos az indexbe írt 16 helyett a hexadecimális mennyiség jelölésére a H betűt használni: BD8E H (vagy BD8EH formában).

A kettes és a tizenhatos számrendszer közötti átalakítás egyszerűen elvégezhető, mert a két számrendszer alapszámai közötti összefüggés: $16 = 2^4$. A 4-es kitevő miatt a bináris számot 4 bites csoportokra kell osztani és ezeket a csoportokat kell egy hexadecimális számmal leírni.

Példaként alakítsunk át egy 12 bites bináris számot hexadecimálissá!

$$110001111001_2 = \dots\dots\dots_{16}$$

A megoldás első lépése a bináris szám számjegyeinek 4 bites csoportokra való felosztása:

$$1100\ 0111\ 1001.$$

Második lépésként a csoportokat átírjuk hexadecimálisba:

$$1100_2 = 12_{10} = C_{16}$$

$$0111_2 = 7_{10} = 7_{16}$$

$$1001_2 = 9_{10} = 9_{16}.$$

Tehát $110001111001 = C79\ H$.

A hexadecimálisból binárisba való áttérés az előzőek megfordításából adódik. Pl.

$6B4A\ H = \dots\dots\dots_2$ esetén

$$6_{16} = 0110_2$$

$$B_{16} = 1011_2$$

$$4_{16} = 0100_2$$

$$A_{16} = 1010_2.$$

Tehát egy hexadecimális helyi értéket mindig négy bites bináris számmal írunk le.

A feladat eredménye így $6B4A\ H = 0110101101001010_2$.

1.3. Kódolás

Az információ leírását valamilyen egyezményes jelrendszerben kódolásnak nevezzük. Kódolás pl. a tízes számrendszerbeli szám átírása bináris számrendszerbe. Ebben az esetben a tízes számrendszerbeli szám az információ, a bináris számrendszer az egyezményes jelrendszer, az átírás folyamata pedig a kódolás. Természetesen a bináris szám visszairható a tízes számrendszerbe, ilyenkor a kódolási folyamatot visszafelé hajtjuk végre. Ezt nevezzük **dekódolásnak**. A kódolás, ill. dekódolás elnevezés csak attól függ, hogy melyik egyezményes jelrendszert tekintjük kiindulási információnak. Ezért általánosan fogalmazva a **kódolás** (ill. a dekódolás) **áttérés egyik egyezményes jelrendszerből a másik egyezményes jelrendszerbe**. A jelrendszereket **kódrendszereknek** nevezzük, ezek egyes elemei a **kódszavak**. Ilyen értelemben pl. a tízes és a kettes számrendszer is kódrendszer, az egyes számok pedig a kódszavak.

A kódokat kódolt tartalmuk szerint a numerikus és az alfanumerikus kódok csoportjába soroljuk.

Numerikus kódok

A numerikus kódrendszerek csak számokat kódolnak. A leggyakrabban alkalmazottak a következők:

1. **Bináris kód.** A számokat a kettes számrendszerrel megismertek szerint kódoljuk.
2. **Hexadecimális kód.** A számok hexadecimális számrendszerben való leírása.
3. **Komplement kód.** A komplement kiegészítőt jelent. A bináris kódok esetében a kiegészítést egyre, ill. kétfőre lehet elvégezni.

Az egyes komplement kódban a bináris szám biteit egyre egészítjük ki. Pl. az 101011 bináris szám egyes komplemente 010100 (vegyük észre, hogy egyszerűen a nullák helyett egyest, az egyesek helyett nullát kell írni).

Kettes komplement kódban a bináris számot előbb átírjuk egyes komplement kódba, majd hozzáadunk egyet. Pl. az előző szám kettes komplemente:

$$\begin{array}{r} 010100 \\ + \quad 1 \\ \hline 010101 \end{array}$$

(Az összeadás szabályai: $0+0=0$; $0+1=1$; $1+0=1$; $1+1=0$, marad 1, amit az eggyel magasabb helyi értéken figyelembe veszünk).

4. **BCD kód.** A sokféle BCD kód közös jellemzője, hogy a decimális számokat helyi értékenként 0-tól 9-ig 4 biten binárisan kódoljuk. Innen ered a kódrendszer elnevezése: Binary Coded Decimal – binárisan kódolt decimális.
 - a) 8-4-2-1 súlyozású BCD kód (vagy természetes BCD kód, normál BCD kód, N-BCD kód). A súlyozás az egyes helyi értékeken álló bitek decimális értékét jelenti. A kódolás menetét jól mutatja a következő példa:

$$359_{10} = \dots\dots\dots_{\text{BCD}}$$

Minden helyi értéken álló decimális számot 4 biten binárisan kódolunk:

$$3_{10} = 0011_2; 5_{10} = 0101_2; 9_{10} = 1001_2$$

Tehát a 359 tízes számrendszerbeli szám BCD kódja:

$$359_{10} = 001101011001_{\text{BCD}}$$

A dekódolás úgy történik, hogy a BCD kódszót 4 bites csoportokra bontjuk a legkisebb helyi értéktől indulva és ezeket átírjuk decimálisba. Pl.

$$1001000100000111_{\text{BCD}} = \dots\dots\dots_{10}$$

A legkisebb helyi értéktől 4 bites csoportokat képezve:

$$0111_2 = 7_{10} ; 0000_2 = 0_{10} ; 0001_2 = 1_{10} ; 1001_2 = 9_{10} ,$$

tehát a dekódolt szám: 9107_{10} .

- b) **Háromtöbbletes kód** (Excess-3 kód, XS-3 kód). A decimális számokhoz a náluk hárommal nagyobb szám bináris megfelelőjét rendeljük hozzá, ahogyan azt az 1.1. táblázat tartalmazza.

A háromtöbbletes kód sajátossága, hogy

- minden kódszó tartalmaz legalább egy darab egyest,
- a kód önkomplementáló. A kódot leíró táblázat középvonalára (4. és 5. kódelem között) nézve az azonos távolságra elhelyezkedő kódszavak egymásnak bitenként egyes komplementensei.

- c) Az **Aiken kód** olyan négybites kódrendszer, amelyben az egyes bitek súlyozása: 2-4-2-1.

A súlyozásból következik, hogy a rendszerben kódolható legnagyobb szám a decimális 9, és a kódszavak 0-4 tartományban azonosak az NBCD kódszavakkal. A kód önkomplementáló a rendszer 4. és 5. kódeleme közötti tengelyre nézve.

- d) **Gray-kód**. Alapváltozata 4 biten a decimális számjegyeket kódolja úgy, hogy az egymást követő kódszavak csak egy bitben térjenek el egymástól. A további Gray-kód-változatoktól való megkülönböztetés miatt gyakran N-Gray- (normál-Gray-) kódnak nevezzük.

A Gray-kód és a decimális számok egymáshoz rendelését az 1.1. táblázat tartalmazza. A Gray-kód és az NBCD kód közötti átszámítás úgy végezhető, hogy balról indulva az NBCD első bitjét változatlanul leírjuk, majd az egymás melletti biteket összeadva megkapjuk a Gray-kódszót:

```
1 0 0 1
) ( ( (
```

```
1 1 0 1
```

A Gray-kód NBCD kóddá alakításakor úgy járunk el, hogy a Gray-kódszó első bitjét változatlanul leírjuk, majd a további biteket az előzőleg kiszámított NBCD bit és a következő átszámítandó Gray-bit összegzésével képezzük:

```
0 1 0 1
↓ ↓ ↓ ↓
0 → 1 → 1 → 0
```


BCD kódok. 1.1. táblázat

Decimális szám	N-BCD	XS-3	Aiken	N-Gray-kód
0	0000	0011	0000	0000
1	0001	0100	0001	0001
2	0010	0101	0010	0011
3	0011	0110	0011	0010
4	0100	<u>0111</u>	<u>0100</u>	0110
5	0101	1000	1011	0111
6	0110	1001	1100	0101
7	0111	1010	1101	0100
8	1000	1011	1110	1100
9	1001	1100	1111	1101

5. **Egylépéses kódok.** Az egylépéses kódok közös jellemzője, hogy az egymást követő kódszavak csak egy bitben térnek el egymástól. A ciklikus egylépéses kódok utolsó és első kódszavára is érvényes az egybit-es eltérés.

Egylépéses kódok. 1.2. táblázat

Decimális szám	Johnson-kód	Gray-kód
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0011	0011
3	0111	0010
4	1111	0110
5	1110	0111
6	1100	0101
7	1000	0100
8		1100
9		1101
10		1111
11		1110
12		1010
13		1011
14		1001
15		1000

- a) **Johnson-kód.** Helyi értékes kód, ahol a 0 értékű kód után a legkisebb helyi értéktől haladva feltöltődik 1 bitekkel, majd a csupa egyest tartalmazó kódszó után 0 bitekkel. Ez a szabály bármilyen bitszám esetén igaz. Az 1.2. táblázat a 4 bites Johnson-kódot mutatja. A táblázatból jól látható a ciklikusság, valamint az a sajátosság, hogy a 4 biten lehetséges 16 kódszóból a Johnson-kód csak 8 kódszót használ fel. Ez általánosságban is igaz más bitszámú Johnson-kódra is.
- b) **Gray-kód.** Az előző szakaszban megismert N-Gray-kód kiterjesztett változata, amely tartalmaz minden olyan kódszót, amit a bitszám lehetővé tesz. Az 1.2. táblázat szerint a Gray-kód is ciklikus.

Az egylépéses kódokat elsősorban a vezérlés- és szabályozástechnikában használják, mert a kódszavak közötti egybites eltérés jól illeszkedik az elmozdulás, vagy elfordulás kódolási követelményeihez, ugyanakkor az esetleges pontatlanságból eredő kódszótévesztés nem okoz megengedhetetlenül nagy eltérést.

6. **Hibafelderítő és hibajavító kódok.** A kódrendszerben lévő kódszavak valamilyen információt hordoznak. Ezeknek az információknak az egyik áramkörü egységből a másikba való átvitele során – különösen, ha az átvitel nagy távolságra történik – hiba keletkezhet. Hasonlóképpen megváltoztathatja a helyes információt egy meghibásodott áramkör is. Ha a kódrendszer valamennyi kódszavához információt rendeltünk, akkor a hiba egy másik, egyébként érvényes és megengedett, de jelen esetben nem helyes kódszót hoz létre.

Hibafelderítés akkor lehetséges, ha a kódrendszerbe olyan kódszavakat is beiktatunk, amelyekhez nem rendelünk információt, ezért ezek csak akkor fordulhatnak elő, ha valamelyik információt hordozó kódszó hibássá vált. Az így létrehozott kódrendszerben tehát lesznek információtartalommal bíró megengedett kódszavak, és hibát jelző tiltott kódszavak. A tiltott kódszavak miatt a kódrendszer **redundáns**: az információ szempontjából többletet tartalmazó.

A **bináris kód** használatánál a redundancia a **Hamming-távolsággal** jellemezhető, amely azt mutatja, hogy a rendszerben lévő bármely két kódszó között hány bitben van eltérés. A kódrendszer Hamming-távolsága a kódszavak közötti legkisebb távolság.

Ha egy kódrendszerben minden kódszóhoz rendelünk információt, akkor belátható, hogy a Hamming-távolság egységnyi, az ilyen kódrendszer az előzőek szerint nem redundáns.

- a) **Paritásbittel kiegészített kód.** A bináris kód kódszavait egy redundanciát létrehozó paritásbittel egészítjük ki. Egy n bites bináris kód esetén az információt hordozó kódszavak száma 2^n , a paritásbittel kiegészített kód kódszavainak száma 2^{n+1} , tehát összesen kétszer annyi kódszó van, mint amennyi az információ kódolásához szükséges. A kódrendszer Hamming-távolsága 2.

A paritásbittel való kiegészítés kétféleképpen lehetséges:

- páros paritású kódrendszerben az információs kódszóban lévő egyesek számát a paritásbit páros darabszámúra egészíti ki. Pl. ha az információ 1000110, akkor a paritásbit 1, mert eredetileg a kódszóban 3 db, tehát páratlan számú egyes volt, így a kiegészített kódszó: 1000110 1.
- páratlan paritású kódrendszerben az információs kódszóban lévő egyesek számának kiegészítése páratlan darabszámra történik. Az előző információ paritásbitje pl. 0, mert páratlan darabszámú egyes van eredetileg a kódszóban. A kiegészített kódszó: 1000110 0.

A paritásbittel kiegészített kódrendszerben a kódszavakban lévő egyesek számát folyamatosan figyelve, a hiba akkor deríthető fel, ha páratlan darabszámú bit változott hibásra. Csak ilyenkor változik meg ugyanis a kódszó paritása az ellenkezőjére. A hibafelderítés tehát korlátozott mértékű. Javítható a hibafelderítés aránya a redundancia növelésével.

- b) **Hamming-kód.** Olyan redundáns kód, amelyben a Hamming-távolság három, így a hibafelderítésen kívül hibajavításra is lehetőséget ad, páratlan számú bit hibásra változása esetén. A kódrendszer négy információs bit és három paritásbit esetén az 1.3. táblázat szerinti.

Hamming-kód. 1.3. táblázat

Jelölés:	P_1	P_2	I_1	P_4	I_5	I_6	I_7
súlyozás:	0	0	8	0	4	2	1
	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	0	1	0	0	1
	0	1	0	1	0	1	0
	1	0	0	0	0	1	1
	1	0	0	1	1	0	0
	0	1	0	0	1	0	1
	1	1	0	0	1	1	0
	0	0	0	1	1	1	1
	1	1	1	0	0	0	0
	0	0	1	1	0	0	1

Az alkalmazott paritáskód mindhárom paritásbit esetén páros paritású:

- a P_1 paritásbit az I_3, I_5, I_7 információs biteket egészíti ki páros paritásúra,
- a P_2 paritásbit az I_3, P_4, I_5 biteket egészíti ki páros paritásúra,
- a P_4 paritásbit az I_5, I_6, I_7 információs biteket egészíti ki páros paritásúra.

A hibajavítás elve a következő.

- Az ellenőrzendő kódszóból 4 bites csoportokat képezünk:

$$H_1 \Rightarrow P_1, I_3, I_5, I_7,$$

$$H_2 \Rightarrow P_2, I_3, I_6, I_7,$$

$$H_4 \Rightarrow P_4, I_5, I_6, I_7.$$

- Az egyes csoportokon páratlan paritást ellenőrzünk: ha a bitesoport páratlan egyest tartalmaz, akkor az ellenőrzés eredménye 1, páros számú egyes esetén 0. A $H_1 = 1$, ha az ellenőrzés eredménye 1, egyébként $H_1 = 0$. A $H_2 = 2$, ha az ellenőrzés eredménye 1, egyébként $H_2 = 0$. A $H_4 = 4$, ha az ellenőrzés eredménye 1, egyébként $H_4 = 0$.
 - A kiszámított H értékeket összeadva megkapjuk a hibás bit sorszáma.
7. **N-ből 1 kód.** Olyan 0 és 1 számjegyekből álló kód, amelyben N db bit van, de ezek közül minden kódszóban csak 1 db egyes van. Így a kódrendszer n darab kódszóból áll. Pl. 4-ből 1 kódrendszerben a tízes számrendszerbeli számok így kódolhatók.

Decimális szám	4-ből 1 kód
0	0001
1	0010
2	0100
3	1000

Alfanumerikus kódok

Az alfanumerikus kódok betűket, számjegyeket, írásjeleket és egyéb speciális jeleket kódolnak. A leggyakrabban használt alfanumerikus kód az ASCII-kód. A rövidítés az American Standard Code for Information Interchange. A kódrendszerben az egyes jelekhez 8 bites bináris kódot rendel egy egyezményes és nemzetközileg is elfogadott kódtáblázat. Ezt szemlélteti az 1.4. táblázat (18. oldal).

Ellenőrző kérdések

1. Milyen összefüggés van a digitális jelek és a kettes számrendszer között?
2. Hogyan végezhető el az átalakítás az egyes számrendszerek között?
3. Soroljuk fel a BCD kódokat!
4. Ismertessük az egylépéses kódokat!
5. Ismertessük a hibafelderítő és hibajavító kódok kialakításának módszerét!

2. LOGIKAI ALGEBRA

2.1. A logikai algebra alapvető összefüggései

A logikai algebra segítségével a szóban megfogalmazott feladatokat logikai függvény formájában írhatjuk fel. A logikai függvényeket a logikai algebra törvényei és alaptételei által lehet a legegyszerűbb alakra hozni. Az egyszerűsítés célja az, hogy a feladatot megvalósító áramkör a legkevesebb alkatrészből legyen felépíthető. A logikai algebrát másképpen Boole-algebrának nevezzük.

Pl. legyen a feladat egy gépkocsiriasztó készítése, amely úgy működik, hogy:

- akkor riaszt, ha az ajtót, a motorháztetőt vagy a csomagtartó tetejét kinyitják,
- akkor riaszt, ha a tulajdonos nem kapcsolta ki a riasztót.

Ezt az egyszerű feladatot úgy oldjuk meg, hogy a megfogalmazott eseményeket **feltételeknek** tekintjük, amelyeknek **függvénye** a feladatban meghatározott összefüggések szerint a riasztás bekövetkezte. Tehát, történjen riasztás, ha **vagy** az ajtót, **vagy** a motorháztetőt, **vagy** a csomagtartót kinyitották és a tulajdonos **nem** kapcsolta ki a riasztót. A szövegben szereplő ÉS, VAGY, NEM a feltételek között teremt függvénykapcsolatot, meghatározva ezzel a függvényt.

Ezek a függvénykapcsolatok a logikai algebra alapfüggvényei. A logikai algebra az egyszerűség érdekében jelölésrendszert használ a függvények leírására:

- a feltételeket az ABC nagybetűivel jelöljük és független változónak hívjuk,
- a függvényt leggyakrabban F betűvel jelöljük,
- az ÉS kapcsolat jelölésére a szorzás jelét (\cdot) használjuk, pl. $A \cdot B$,
- a VAGY kapcsolat jelölésére az összeadás jelét (+) használjuk, pl. $A + B$,
- a NEM (tagadás) jelölésére a felülvonást használjuk, pl. \bar{A} .

Ha a példában az ajtó kinyitását A-val, a csomagtartóét B-vel, a motorháztetőét C-vel, a riasztó kikapcsolását pedig D-vel jelöljük, akkor a logikai függvény:

$$F = (C + B + A) \cdot \bar{D}$$

Ez a logikai függvény **algebrai alakban** való leírása. Az F felső indexében a szám azt jelöli, hogy a függvény független változóinak száma négy. A független változók **igazak** vagy **hamisak** lehetnek, így a függvény is lehet igaz vagy hamis értékű: igaz, ha bekövetkezik, hamis, ha nem. Ehhez a két értékhez jól illeszkedik a kettes

számrendszer. A hamis értékét 0-val, az igazat 1-gyel jelölve egyszerűen leírhatók a **logikai alapfüggvények** egy olyan táblázattal, amelyből a változók bármilyen értéke mellett kiolvasható a függvény értéke. Az ilyen táblázatot **igazságtáblázatnak** nevezzük. Kétváltozós (A, B) függvényekre az igazságtáblázatok:

ÉS függvény:

B	A	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

VAGY függvény:

B	A	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NEM függvény:

A	F
0	1
1	0

Ugyanezek a függvények algebrai alakban:

$$F^2 = B \cdot A$$

$$F^2 = B + A$$

$$F = \bar{A}$$

Gyakran az alapfüggvények angol elnevezését használjuk:

AND

OR

NOT

Másképpen:

konjunkció

diszjunkció

negáció

Szavakban megfogalmazva:

- az ÉS függvény akkor igaz, ha az A és a B változó is igaz, tehát valamennyi változó igaz,
- a VAGY függvény akkor igaz, ha **bármelyik** változó igaz.

Az alapfüggvényekből adódik néhány sokszor használt egyszerű függvény.

A NEM-ÉS, másképpen NAND függvény az ÉS függvény tagadása. Algebrai alakja:

$$F^2 = \overline{B \cdot A}$$

A NAND függvény igazságtáblázata:

B	A	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A NEM-VAGY, másképpen NOR függvény, a VAGY függvény tagadása.

$$F^2 = \overline{B + A}$$

B	A	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

A kizáró-VAGY, másképpen XOR (Exclusive OR) függvény:

$$F^1 = B \cdot \bar{A} + \bar{B} \cdot A$$

Egyszerűbb leírására külön műveleti jelet alkalmaz a logikai algebra, ez a „körkereszt”. Ezzel:

$F^1 = B \oplus A$	B A F
	0 0 0
	0 1 1
	1 0 1
	1 1 0

Az igazságtáblázat alapján a függvénykapcsolat úgy fogalmazható meg, hogy a kizáró-VAGY kapcsolat a változók azonosságát zárja ki és csak akkor igaz, ha az egyik változó igaz, a másik pedig hamis. A XOR függvényt ezért szokás **antivalenciafüggvénynek** is nevezni.

A megengedő-ÉS függvény, vagy másképpen ekvivalencia a változók azonossága esetén igaz.

$F^1 = \bar{B} \cdot \bar{A} + B \cdot A$	B A F
	0 0 1
	0 1 0
	1 0 0
	1 1 1

A kétváltozós függvényekhez hasonlóan a logikai függvények több változóval is felírhatók. Pl. egy négyváltozós NAND kapcsolat:

$$F^4 = \overline{D + C + B + A}$$

Egy bonyolult gyakorlati feladat logikai függvényének felírásánál gyakran előfordul, hogy nem a legegyszerűbb függvény adódik. A függvények egyszerűsítését a logikai algebra törvényei és alaptételei teszik lehetővé.

A logikai algebra törvényei a kommutativitás (felcserélhetőség), az asszociativitás (csoportosíthatóság) és a disztributivitás (szétválaszthatóság, szétoszthatóság).

A kommutativitás az ÉS, ill. VAGY műveletben szereplő változók felcserélhetőségét jelenti:

$$B + A = A + B,$$

$$B \cdot A = A \cdot B.$$

Az **asszociativitás** lehetővé teszi, hogy a függvényben szereplő azonos műveleteket tetszőleges sorrendben hajtsuk végre:

$$(C + B) + A = C + (B + A),$$

$$C \cdot (B \cdot A) = (C \cdot B) \cdot A.$$

A **disztributivitás** törvénye szerint mindegy, hogy előbb a VAGY és azután az ÉS kapcsolatát végezzük-e el, vagy fordítva:

$$(C + B) \cdot A = (B \cdot A) + (C \cdot A),$$

$$(C \cdot B) + A = (B + A)(C + A).$$

A **logikai algebra alaptételei** egyszerű logikai azonosságokat írnak le:

$$(1) A \cdot \bar{A} = 0;$$

$$(2) A + \bar{A} = 1;$$

$$(3) \bar{\bar{A}} = A;$$

$$(4) A + A = A;$$

$$(5) A \cdot A = A;$$

$$(6) A \cdot 0 = 0;$$

$$(7) A + 0 = A;$$

$$(8) A \cdot 1 = A;$$

$$(9) A + 1 = 1.$$

A felsoroltak mellett alaptételként alkalmazzuk a De-Morgan-tételt:

$$\overline{B \cdot A} = \bar{B} + \bar{A};$$

$$\overline{B + A} = \bar{B} \cdot \bar{A}.$$

A törvények és az alaptételek alkalmazása jól követhető a következő példákon.

1. feladat

Egyszerűsítsük a logikai függvényeket!

a) $F^3 = B \cdot A + C \cdot B \cdot A,$

b) $F^3 = C \cdot B \cdot A + \overline{C} \cdot A + C \cdot \overline{B} \cdot A,$

c) $F^3 = \overline{B \cdot \overline{A} + \overline{C} \cdot B}.$

Az 1. feladat megoldása

Az a) feladat megoldása:

$$F^3 = B \cdot A + C \cdot B \cdot A.$$

A disztributivitást felhasználva kiemelhető $B \cdot A$:

$$F^3 = B \cdot A \cdot (1 + C).$$

A (9) tétel miatt:

$$F^3 = B \cdot A \cdot 1.$$

A (8) tétel szerint:

$$F^3 = B \cdot A.$$

A b) feladat megoldása:

$$F^3 = C \cdot B \cdot A + \overline{C} \cdot A + C \cdot \overline{B} \cdot A.$$

A disztributivitást alkalmazva az első és a harmadik változócsoportha:

$$F^3 = C \cdot A \cdot (B + \overline{B}) + \overline{C} \cdot A.$$

A (2) tétel miatt:

$$F^3 = C \cdot A \cdot 1 + \overline{C} \cdot A.$$

A (8) tétel miatt:

$$F^3 = C \cdot A + \overline{C} \cdot A.$$

Újra a disztributivitást használva:

$$F^3 = A \cdot (C + \overline{C}).$$

A (2) tétel miatt:

$$F^3 = A.$$

A c) feladat megoldása:

$$F^3 = \overline{B \cdot \overline{A} + \overline{C} \cdot B}.$$

A De-Morgan-tételt használva:

$$F^3 = \overline{B \cdot \overline{A}} \cdot \overline{\overline{C} \cdot B}.$$

Újra alkalmazva a két változócsoporra:

$$F^3 = (\bar{B} + A) \cdot (C + \bar{B}).$$

A disztributivitás miatt:

$$F^3 = \bar{B} \cdot A + \bar{B} \cdot \bar{B} + C \cdot A + C \cdot \bar{B}.$$

Az (5) tétel miatt:

$$F^3 = \bar{B} \cdot A + \bar{B} + C \cdot A + C \cdot \bar{B}.$$

Az első, a második és a negyedik változócsoporthoz kiemelhető \bar{B} (disztributivitás):

$$F^3 = \bar{B} \cdot (A + 1 + C) + C \cdot A.$$

A (9) tétel szerint:

$$F^3 = \bar{B} \cdot 1 + C \cdot A.$$

A (8) tételt alkalmazva:

$$F^3 = \bar{B} + C \cdot A.$$

2.2. Logikai függvények grafikus egyszerűsítése

Az algebrai úton elvégzett egyszerűsítésekből kitűnik, hogy akkor lesz egyszerűbb a függvény, ha a kiemelések (disztributivitás) révén a zárójelben maradó kifejezés valamelyik alaptételnek felel meg. A kiemelés akkor végezhető el, ha van legalább két olyan változócsoporthoz, amelyek csak egy változó értékében térnek el egymástól. Ezt a tényt használja fel a **grafikus egyszerűsítési eljárás**.

A **grafikus egyszerűsítés szabályos alakú függvények egyszerűsítésére alkalmas**.

A **szabályos alakú függvények** (másképpen: normál alakú függvények) termekből állnak. A **term** olyan változócsoporthoz, amelyben minden változó szerepel igaz vagy hamis (más elnevezéssel: ponált vagy negált) értékkel, és ezeket a változókat azonos függvénykapcsolatok kötik össze. Egy háromváltozós függvény esetében term pl. a $C \cdot \bar{B} \cdot A$, vagy term pl. a $\bar{C} + B + \bar{A}$ változócsoporthoz. A példákban is látható, hogy kétféle term lehetséges. A **minterm** olyan term, amelyben a változókat ÉS kapcsolat köti össze. Ilyen a $C \cdot \bar{B} \cdot A$. A **maxterm** olyan term, amelyben a változók között VAGY kapcsolat van. A $\bar{C} + B + \bar{A}$ változócsoporthoz pl. maxterm. A kétféle termből kétféle szabályos függvényalak hozható létre.

A **diszjunktív szabályos alakú függvény** mintermek VAGY kapcsolatából áll. Ilyen pl. az $F^3 = \bar{C} \cdot B \cdot \bar{A} + C \cdot \bar{B} \cdot A + C \cdot B \cdot A$ függvény.

A **konjunktív szabályos alakú függvény** maxtermek ÉS kapcsolata. Ilyen pl. az $F^3 = (C + \bar{B} + \bar{A}) \cdot (\bar{C} + B + \bar{A})$ függvény.

A logikai függvények igazságtáblázattal és szabályos alakkal való megadása közötti összefüggést a következő példa mutatja egy háromváltozós függvényre. Legyen a függvény igazságtáblázata:

C	B	A	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

A függvény $F^1 = 1$ igaz értékű az igazságtáblázat alapján, ha C nem igaz és B sem igaz és A sem igaz, vagy még akkor is igaz a függvény, ha C nem igaz és B nem igaz és A igaz, vagy még akkor is igaz, ha... A szöveges leírás helyett egyszerűbb az algebrai alakban való leírás:

$$F^1 = \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot \bar{A} + \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A + C \cdot \bar{B} \cdot \bar{A} + C \cdot \bar{B} \cdot A.$$

Az eredményül kapott függvény diszjunktív szabályos alakú függvény. Levonható tehát az a következtetés, hogy a **diszjunktív szabályos alakú függvény a logikai függvény igaz értékét meghatározó termeket írja le.**

Az igazságtáblázattal adott függvény $F^1 = 0$ hamis értékű, ha az $F^1 = 0$ sorokhoz tartozó változócsoporthoz hamis logikai értéket adnak eredményül. Ez pl. a harmadik sorban azt jelenti, hogy a C változó hamis, vagy a B változó igaz, vagy az A változó hamis, akkor a függvény hamis. A negyedik sorban: hamis a függvény, ha a C változó hamis, vagy a B változó igaz, vagy az A változó igaz. A hetedik és nyolcadik sorban hasonlóképpen határozható meg a függvény hamis értéke. Ez alapján a függvény algebrai alakja:

$$F^0 = (\bar{C} + B + \bar{A}) \cdot (\bar{C} + B + A) \cdot (C + B + \bar{A}) \cdot (C + B + A).$$

Az utóbbi gondolatmenet azt mutatja, hogy a **konjunktív szabályos alakú függvény a logikai függvény hamis értékét meghatározó termeket írja le.**

A szabályos alakú függvények az algebrai, vagy az igazságtáblázattal történő megadásnál egyszerűbben is megadhatók. Erre az ad lehetőséget, hogy a termekben minden változó szerepel, ezért a változóknak helyi értéket tulajdoníthatunk, amiből kiszámítható a termék értéke. Ezt az értéket a **term sorszámanak** nevezzük. A termen belüli változók helyi értékei: $A - 2^0$, $B - 2^1$, $C - 2^2$, $D - 2^3$ stb. A termék sorszámanak számításánál a negált változó zérus értékű, a ponált pedig a helyi értékének megfelelő számértékű. A mintermek és maxtermek sorszámainak és szokásos jelöléseiket, példaként háromváltozós függvényre, a 2.1. táblázat tartalmazza.

A háromváltozós függvények termjei. 2.1. táblázat

Mintermek	Maxtermek	Sorszám
$m_0^3: \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot \bar{A}$	$M_0^3: (\bar{C} + \bar{B} + \bar{A})$	0
$m_1^3: \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A$	$M_1^3: (\bar{C} + \bar{B} + A)$	1
$m_2^3: \bar{C} \cdot B \cdot \bar{A}$	$M_2^3: (\bar{C} + B + \bar{A})$	2
$m_3^3: \bar{C} \cdot B \cdot A$	$M_3^3: (\bar{C} + B + A)$	3
$m_4^3: C \cdot \bar{B} \cdot \bar{A}$	$M_4^3: (C + \bar{B} + \bar{A})$	4
$m_5^3: C \cdot \bar{B} \cdot A$	$M_5^3: (C + \bar{B} + A)$	5
$m_6^3: C \cdot B \cdot \bar{A}$	$M_6^3: (C + B + \bar{A})$	6
$m_7^3: C \cdot B \cdot A$	$M_7^3: (C + B + A)$	7

Hasonlóképpen számíthatók ki bármilyen változós számú függvény termjeinek sorszámai.

Egy n változós függvény i -edik termjével felírható a két szabályos alakú függvény általános alakja:

diszjunktív szabályos függvény sorszámos alakja:

$$F^n = \sum m_i^n,$$

konjunktív szabályos függvény sorszámos alakja:

$$F^n = \prod M_i^n.$$

A Σ (szumma, összeg) jelölés arra utal, hogy a mintermeket VAGY kapcsolatba kell hozni egymással, a Π (produktum, szorzat) jelölés pedig a maxtermek ÉS kapcsolatát jelöli.

2. feladat

Írjuk fel a függvények sorszámos szabályos alakját!

$$a) F^4 = \bar{D} \cdot \bar{C} \cdot B \cdot \bar{A} + D \cdot \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A + D \cdot C \cdot B \cdot A + D \cdot \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot \bar{A},$$

$$b) F^4 = (D + C + \bar{B} + \bar{A}) \cdot (\bar{D} + \bar{C} + \bar{B} + \bar{A}) \cdot (\bar{D} + C + \bar{B} + A) \cdot D + C + B + A.$$

A 2. feladat megoldása

a) a mintermek sorszámai:

$$\bar{D} \cdot \bar{C} \cdot B \cdot \bar{A} \Rightarrow 2; D \cdot \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A \Rightarrow 9; D \cdot C \cdot B \cdot A \Rightarrow 15; D \cdot \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot \bar{A} \Rightarrow 8.$$

A függvény sorszámos alakja:

$$F^4 = \Sigma^4(2,8,9,15).$$

b) a maxtermek sorszámait:

$$(\overline{D} + C + \overline{B} + \overline{A}) \Rightarrow 12; (\overline{D} + \overline{C} + \overline{B} + \overline{A}) \Rightarrow 0; (\overline{D} + C + \overline{B} + A) \Rightarrow 5;$$

$$(\overline{D} + C + B + A) \Rightarrow 15.$$

A függvény sorszámos alakja:

$$F^4 = \Pi^4(0,5,12,15).$$

A nem szabályos alakú függvényeket szabályos alakra az átalakítandó függvény bővítésével lehet átírni. A bővítés során a függvény értéke nem változhat, ezért diszjunktív alakra hozásnál ÉS kapcsolatba hozzuk 1 értékkel, konjunktív alakra hozásnál pedig VAGY kapcsolatba hozzuk 0 értékkel. Az 1 és 0 értéket az alaptételek szerint a hiányzó változó és negáltja VAGY kapcsolatából, ill. ÉS kapcsolatából hozzuk létre. Pl. az $F^3 = \overline{C} \cdot B + \overline{B} \cdot A$ függvény első tagját $A + \overline{A} = 1$ értékkel, a második tagját pedig $C + \overline{C} = 1$ értékkel kell bővíteni a diszjunktív alakra hozáshoz:

$$F^3 = \overline{C} \cdot B \cdot (A + \overline{A}) + (C + \overline{C}) \cdot \overline{B} \cdot A = \overline{C} \cdot B \cdot A + \overline{C} \cdot B \cdot \overline{A} + C \cdot \overline{B} \cdot A + \overline{C} \cdot \overline{B} \cdot A.$$

A konjunktív alakra való átírás pl. az $F^3 = (\overline{C} + \overline{A}) \cdot (C + B)$ függvényen követhető.

A függvény első tagját $B \cdot \overline{B} = 0$ értékkel, a második tagját $A \cdot \overline{A} = 0$ értékkel kell bővíteni:

$$\begin{aligned} F^3 &= [B \cdot \overline{B} + (\overline{C} + \overline{A})] \cdot [A \cdot \overline{A} + (C + B)] = \\ &= (\overline{C} + B + \overline{A}) (\overline{C} + \overline{B} + \overline{A}) (C + B + A) (C + B + \overline{A}). \end{aligned}$$

A két szabályos függvényalak közötti szükség esetén elvégezhető az átalakítás. A **szabályos alakú függvények közötti átalakítást** az átalakítandó függvény kétszeres negálásával lehet elvégezni. Az egyik negálás a De-Morgan-tétel szerint a függvényben szereplő logikai függvénykapcsolatokat változtatja meg: az ÉS kapcsolatból VAGY kapcsolat lesz, a VAGY kapcsolatból pedig ÉS, így a mintermekből maxtermek, a maxtermekből pedig mintermek. A másik negálás pedig visszaállítja az eredeti függvényt, hiszen az $\overline{\overline{A}} = A$ alaptétel szerint csak a kétszeres negálás nem változtatja meg a függvény értékét. A kétszeres negálást úgy végezzük el, hogy

- első lépésben az átalakítandó függvény sorszámos alakjából kiírjuk azokat a termeket, amelyek nincsenek a függvényben. Mivel a függvény eredetileg azokat a termeket tartalmazza, amelyek mellett igaz a függvény, ezért a nem szereplő termék a hamis függvényt határozzák meg,
- második lépésben a negált függvényben szereplő termék komplementjét képezzük. A komplementképzést (kiegészítést) mindig a függvény maximális term-sorszámára végezzük el. A komplementképzés eredménye az átalakított függvény.

Ezt az átalakítási módszert algebrai átalakításnak nevezzük.

Az átalakítás két lépése jól azonosítható a következő példán.

3. feladat

Alakítsuk át a következő függvényeket!

a) $F^3 = \Pi^3(0,3,6,7)$.

b) $F^4 = \Sigma^4(1,2,5,8,10,13)$.

A 3. feladat megoldása

Az a) feladat megoldása

- első lépésben az átalakítandó függvényből meghatározzuk a benne nem szereplő termeket:

$$\bar{F}^3 = \Pi^3(1,2,4,5),$$

- második lépésben a negált függvény termjeinek komplementjét képezzük. Háromváltozós függvélynél a max. sorszám 7, ezért a kiegészítés 7-re történik:

$$F^3 = \Sigma^3(6,5,3,2).$$

A termeket sorrendbe írva:

$$F^3 = \Sigma^3(2,3,5,6).$$

A b) feladat megoldása

A negált függvény:

$$\bar{F}^4 = \Sigma^4(0,3,4,6,7,9,11,12,14,15).$$

Komplementképzés és sorbarendezés után:

$$F^4 = \Pi^4(0,1,3,4,6,8,9,11,12,15).$$

A logikai függvények grafikus egyszerűsítése kettő-, három- és négyváltozós függvényeknél használatos. Az egyváltozós függvényeknél értelmetlen, az öt- és ennél több változó esetén lehetséges, de túlzottan bonyolult. A grafikus egyszerűsítési eljárást Veitch és Karnaugh dolgozta ki. A két eljárás között szinte csak a jelölésrendszerben van különbség, ezért az eljárást Veitch-Karnaugh-módszernek, röviden V-K módszernek nevezzük, a felhasznált táblázatokat pedig V-K tábláknak.

Az egyszerűsítéshez a szabályos alakú függvény termjeit táblázatba foglaljuk, úgy ki-
alakítva a táblázatot, hogy az egymás mellé kerülő termek csak egy változóban tér-
jenek el egymástól. Ezt a szabályt betartva olyan termek kerülnek egymás mellé,
amelyek ha benne vannak az egyszerűsítendő függvényben, akkor felhasználhatók az
egyszerűsítéshez. Ezt tapasztaltuk az algebrai egyszerűsítés során is. Pl. háromválto-
zós függvélynél csak egy változóban térnek el egymástól az $\bar{C} \cdot B \cdot \bar{A}$ és az $C \cdot B \cdot \bar{A}$ ter-
mek, ezért összevonhatók és így egyszerűsíthetők:

$$\bar{A}(C + \bar{C}) \cdot B \cdot \bar{A} = B \cdot \bar{A}.$$

A függvény diszjunktív szabályos alakjának egyszerűsítéséhez a mintermtábláza-
tokat, a konjunktív függvényalakjának egyszerűsítéséhez pedig a maxterm-tábláza-

tokat használjuk. A kettő-, három- és négyváltozós függvények mintermtáblázatait a 2.1. ábra, a maxtermtáblázatok pedig a 2.2. ábra tartalmazza.

Figure 2.1 shows three minterm tables labeled A, B, and C. Table A is a 2x2 grid with columns A and B, and rows C. The cells contain values 0, 1, 2, and 3. Table B is a 2x4 grid with columns A and B, and rows C. The cells contain values 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, and 6. Table C is a 4x4 grid with columns A and B, and rows C. The cells contain values 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 12, 13, 15, 14, 8, 9, 11, and 10.

2.1. ábra. Mintermtáblázatok

Figure 2.2 shows three maxterm tables labeled A, B, and C. Table A is a 2x2 grid with columns A and B, and rows C. The cells contain values 3, 2, 1, and 0. Table B is a 2x4 grid with columns A and B, and rows C. The cells contain values 7, 6, 4, 5, 3, 2, 0, and 1. Table C is a 4x4 grid with columns A and B, and rows C. The cells contain values 15, 14, 12, 13, 11, 10, 8, 9, 3, 2, 0, 1, 7, 6, 4, and 5.

2.2. ábra. Maxtermtáblázatok

A táblázatok cellákból állnak, minden cellában szerepel a cellához tartozó term sor-száma. A sorok és az oszlopok mellett vonalak jelzik, hogy melyik változó igaz a jelelt sorokban, ill. oszlopokban. Az egyes cellákba beírva a termek algebrai alakjait ellenőrizhető a leírt jelölésrendszer helyessége, valamint az, hogy az egymás mellett álló termek csak egy változóban térnek el egymástól. Jól látható, hogy ez a szabály minden irányban igaz, sőt ilyen értelemben egymás mellett lévőnek számítanak:

- az első és az utolsó oszlop cellái páronként, pl. a mintermtáblákban a 4 és 6 cellák,
- az első és az utolsó sor cellái páronként, pl. a négyváltozós mintermtáblában a 3 és 11 cellák,
- a sarkokban lévő négy cella: 0, 2, 8, 10.

(A cellák ismertett elrendezése egy lehetséges változat, a szomszédos cellákra vonatkozóan megismert szabályt betartva más elrendezésű táblázatok is létrehozhatók.)

A diszjunktív szabályos alakban adott függvény úgy egyszerűsíthető, hogy a függvény változóinak száma szerint kiválasztott mintermtáblázatban megjelöljük a függvényben szereplő termeket. A jelölés általában a megfelelő cellába írt 1. A táblázat szomszédos celláiba kerülő, ezért összevonható termeket kettesével egy hurokba összevonjuk. Ha két hurok egymás mellé kerül, akkor ezeket négyes hurokká vonjuk össze, két szomszédos négyes hurkot nyolcas hurokká stb. Ha van olyan term, amely nem vonható össze más termekkel, akkor ez a term egyes hurkot képez, vagyis nem egyszerűsíthető. Akkor lesz a függvény a legegyszerűbb alakú, ha a lehető legnagyobb hurkokat képezzük, de ügyelünk arra, hogy a hurkok száma a lehető legkevesebb legyen. Miután valamennyi megjelölt termet sikerült bevonni valamelyik hurokba, a táblázat szélein található jelöléseket felhasználva meghatározzuk azokat a változókat, amelyek a hurok teljes területén belül azonos értékűek. Mivel az eredeti függvény mintermekből állt, ezért a hurok területén belül azonos értékű változók ÉS kapcsolatban vannak egymással, és az így kialakított változócsoportokat pedig VAGY kapcsolatok kötik össze. A szabályokat betartva a legegyszerűbb függvényhez jutunk.

A grafikus egyszerűsítés megismert szabályainak gyakorlati alkalmazását egy feladat megoldásával tekintjük át. Egyszerűsítsük ezért lépésenként az $F^4 = \Sigma^4(3,4,5,6,12,13,14)$ diszjunktív szabályos alakú függvényt!

Mivel a függvény négyváltozós diszjunktív függvény, ezért a négyváltozós mintermtáblát használjuk. A táblázatban bejelöljük az egyszerűsítendő függvényben szereplő mintermeket a 4, 5, 6 stb. sorszámú cellákban, amint azt a 2.3. ábra mutatja.

	0	1	2
0	0	1	1
1	1	1	1
2	1	1	1
3	1	1	1

2.3. ábra. A négyváltozós függvény mintermtáblája

Az ábrán láthatóan a 3 sorszámú mintermnek nincs szomszédja, ez egyes hurkot jelent, tehát nem egyszerűsíthető. Kettes hurok képezhető a 4-12, az 5-13 és a 6-14 párokból, mert szomszédos termek. Ezt a hurkolási lehetőséget mutatja a szaggatott vonal. A 4-12 és az 5-13 hurkok azonban szintén szomszédos, ezért összevonhatók, négyes hurkot hozva létre. Hasonlóképpen szomszédos hurkoknak számítá-

nak a 4-12 és 6-14 hurkok, tehát ezek is összevonhatók négyes hurokba. Így kialakultak a folyamatos vonallal jelölt, lehető legnagyobb hurkok, és mivel valamennyi termet már befoglaltuk valamelyik hurokba, így a hurkolást befejeztük. Érdemes megfigyelni, hogy a 4 és 12 sorszámú termeket két hurok kialakításánál is figyelembe vettük. Ez megengedhető, mert a függvény értéke azzal nem változik meg, ha ugyanazokat a változókat többször szerepeltetjük (l. az $A \cdot A \cdot A \dots = A$ alaptételt).

A hurkolás után meghatározzuk minden hurokra külön-külön azokat a változókat, amelyek a hurok teljes területén belül azonos értékűek. A 4-5-12-13 hurokban a C változó igaz értékű, a B változó pedig hamis értékű, ezért ezt a hurkot a $C \cdot \bar{B}$ változócsoporthoz jellemezzük. A D és az A változó a hurok felében igaz, a másik felében hamis, így ezek nincsenek a kiolvasott változócsoporthoz. A 4-12-6-14 hurkon belül a C igaz értékű, az A hamis értékű. A hurkot leíró változócsoporthoz: $C \cdot \bar{A}$. Az egyes hurokban szerepel valamennyi változó: $\bar{D} \cdot \bar{C} \cdot B \cdot A$.

A változócsoporthoz a változókat ÉS kapcsolatok kötik össze, mert mintermek összevonásából jöttek létre. Mivel diszjunktív alakból indultunk ki, a változócsoporthoz VAGY kapcsolata az egyszerűsített függvény: $F^d = \bar{D} \cdot \bar{C} \cdot B \cdot A + C \cdot \bar{A} + C \cdot \bar{B}$.

A függvény konjunktív alakjával is elvégezhető az egyszerűsítés. A **konjunktív szabályos alakú függvényt** a megismert szabályok szerint **lehet egyszerűsíteni**, azzal az eltéréssel, hogy az egyszerűsítésre a maxtermtáblát használjuk és a táblázatban szereplő hamis termeket hurkoljuk. Ez az eltérés annak az előző megállapításunknak a következménye, hogy a konjunktív szabályos alak a függvény hamis értékét meghatározó termeket írja le.

A maxtermtábla kétféleképpen tölthető ki:

- az igazságtáblázatból az $F = 0$ függvény értékekhez tartozó mintermek sorszámait megállapítjuk és beírjuk a maxtermtáblába. Példánkban az igazságtáblázat első sorának első oszlopában szereplő maxterm: $(D + C + B + A)$, sorszáma 15. A második oszlopban szereplő maxterm: $(D + C + B + \bar{A})$, sorszáma 14 stb.
- ha rendelkezésükre áll a függvény mintermtáblája, akkor ezt *tükrözzük* a maxtermtáblába: a mintermtábla egyesét a maxtermtábla azonos pozíciójú cellájába írjuk. Az üresen maradt cellákat megjelöljük 0-val. Példánkban ez a 2.3. ábra mintermtáblázatának felhasználásával végezhető el.

Bármelyik módszert is használjuk, egy olyan maxtermtáblához jutunk, amelyben a termeket 0 értékek jelölik. Ezekre alkalmazzuk a hurkolásnál és a kiolvasásnál megismert szabályokat. A kiolvasásnál figyelembe vesszük, hogy maxtermes alakból indultunk ki, ezért a hurkokban azonos értékű változók VAGY kapcsolatban vannak, és a hurkot jellemző változócsoporthoz ÉS kapcsolat van.

Szemléltetésként az előző feladat függvényének konjunktív alakjával is végezzük el az egyszerűsítést! A kitöltött maxtermtáblát a 2.4. ábra szemlélteti.

	B	0	1	2	3
D	0	0	1	0	1
	1	1	0	1	0
	1	1	0	1	0
	0	0	1	0	1
A	1	0	1	0	1

2.4. ábra. A négyváltozós függvény maxtermtáblája

A táblázat alapján négyes hurok képezhető a 7-6-4-5, valamint a 15-14-7-6 termékből, kettes hurokba foglalható a 0-8 term. A 13 sorszámú term miatt még egy négyes hurokot kell kialakítani a négy sarokból. Ez a 15-13-7-5 termeket tartalmazza. A megismert szabályt követve kiolvashatók a hurokokra jellemző változócsoporthok és ezek ÉS kapcsolatával felírható az egyszerűsített függvény:

$$F^4 = (\bar{D} + C) \cdot (C + B) \cdot (\bar{C} + \bar{B} + \bar{A}) \cdot (C + A).$$

Egy adott gyakorlati feladatot leíró logikai függvélynél gyakran előfordul, hogy vannak olyan bemeneti változókombinációk (termek), amelyek a feladat szempontjából nem meghatározottak, mert vagy nem fordulnak elő, vagy ha előfordulnak is, a hozzájuk tartozó függvényérték közömbös. Ezeket a kimeneti állapotokat **határozatlan állapotoknak** nevezzük. A határozatlan termék a függvény sorszámos alakjában úgy adhatók meg, hogy h betűvel jelölve külön felsoroljuk ezeket. Pl. $F^4 = \Sigma^4(4,6,7,13,15; h: 1,5,10)$. A függvények egyszerűsítésénél a határozatlan termék szabadon felhasználhatók a hurok képzésénél, ha használatukkal a függvény egyszerűbb lesz. A felírt függvényt grafikusan egyszerűsítve a mintertáblával a 2.5. ábrán látható eredményre jutunk.

	B	0	1	2	3
D	0	X	1	0	1
	1	X	1	1	0
	1	X	1	1	0
	0	0	1	0	1
A	1	0	1	0	1

2.5. ábra. A határozatlan termék felhasználása

A mintermtáblából látható, hogy az 5 sorszámú, határozatlan termet felhasználva két négyes hurkot lehet kialakítani. Ha az 5 term nem lenne, akkor csak három kettes hurkot lehetne képezni, ami bonyolultabb függvényt eredményezne. Az 1 és 10 határozatlan termekre nincs szükség. Az egyszerűsített függvény $F^4 = \overline{D} \cdot C + C \cdot A$.

A határozatlan term nélkül $F^4 = \overline{D} \cdot C \cdot \overline{A} + \overline{D} \cdot C \cdot B + D \cdot C \cdot A$.

A feladatok megoldása során megismertük egy függvény minterm- és maxtermtáblázata közötti összefüggést. Ezt felhasználhatjuk a két sorszámos függvényalak közötti átalakításra is. Ez a **grafikus átalakítási módszer** jóval egyszerűbb, mint a korábban megismert algebrai módszer: az átalakítandó sorszámos függvényt ábrázoljuk saját táblázatában, majd áttükrözzük a másik függvényalak táblázatába. Innen kiolvashatók az átalakított függvény sorszámai. Ezt a módszert mutatja be a 2.6. ábrán látható két táblázat.

		B			
C					
		7	0 ₆	4	0 ₅
		3	2	0 ₀	1
		A		A	

		B			
C					
		1 ₀	0 ₁	1 ₃	0 ₂
		1 ₄	1 ₅	0 ₇	1 ₆
		A		A	

2.6. ábra. A függvények grafikus átalakítása

A maxtermtábla az átalakítandó $F^3 = \Pi^3(0,5,6)$ függvényt ábrázolja. Ezt átírva a mintermtáblába, kiolvashatók a diszjunktív függvény sorszámai: $F^3 = \sum^3(0,3,4,5,6)$.

A V-K táblák használatával jelentősen egyszerűsíthető a nem szabályos alakú függvények szabályos alakúvá alakítása. Megkülönböztetésül az algebrai úton végzett szabályos alakra hozástól, a módszert **grafikus szabályos alakra hozásnak** nevezzük.

Legyen a szabályos alakra hozandó függvény $F^3 = \overline{C} \cdot A + B \cdot \overline{A}$! Mivel a változó-csoportokban a változók ÉS kapcsolatban vannak, a mintermtáblát használjuk.

A 2.7. ábra mintermtáblájában azokat a cellákat kell megjelölni, amelyek a függvényben szereplő változó-csoportokkal leírhatók.

	B					B			
	0	1	1	1		7	0	4	5
C	4	5	7	1	C	3	0	0	1
	A					A		A	

2.7. ábra. A függvények szabályos alakra hozása

A $\overline{C} \cdot A$ változócsopottal jellemezhető cellák keresése: a C változó hamis értéke a táblázat felső sorára jellemző. Ezen belül az A változó az 1 és 3 cellákban igaz. Ezt a két cellát megjelöljük. A $B \cdot A$ celláinak keresése: a B változó a jobb oldali két oszlopban igaz, ezen belül az A változó a 2 és 6 cellákban hamis, ezért ezt a két cellát is megjelöljük. Végül a megjelölt cellák sorszámaait kiolvasva megkapjuk a szabályos alakú függvényt: $F^1 = \sum^3(1,2,3,6)$.

Hasonlóképpen járunk el akkor is, ha olyan függvényt kell szabályos alakra hozni, amelyben a változók VAGY kapcsolatba vannak egymással, de most a maxtermtáblát használjuk. Az $F^1 = (B + \overline{A}) \cdot (\overline{C} + \overline{A})$ függvény szabályos alakra hozását a 2.7. ábra maxtermtáblája mutatja. A $(B + \overline{A})$ változócsopott a 2 és 6 cellákat, a $(\overline{C} + \overline{A})$ változócsopott pedig a 0 és 2 cellákat írja le. Ezért ezeket kell megjelölni 0-val, hiszen most konjunktív szabályos alakúra hozzuk a függvényt. A jelölt cellák sorszámaait kiolvasva kapjuk a szabályos alakú függvényt: $F^1 = \prod^3(0,2,6)$.

Összefoglalva a logikai algebrával kapcsolatban leírtakat, megállapíthatjuk, hogy az ismeretek a következő gondolatmenetre épülnek.

A logikai függvények események bekövetkezésének feltételeit írják le logikai változókkal és a közöttük lévő logikai függvénykapcsolatokkal. A három logikai alapfüggvény a tagadás, az ÉS, valamint a VAGY kapcsolat.

A logikai függvényeket a minimális alkatelemekkel való megvalósíthatóság miatt a lehető legegyszerűbb alakra kell hozni. Az egyszerűsítés algebrai és grafikus módszerrel végezhető. Az algebrai egyszerűsítés a Boole-algebra törvényeinek és alaptételeinek felhasználásával végezhető. A grafikus egyszerűsítéshez a logikai függvények szabályos alakjára van szükség. A nem szabályos alakú függvények szintén algebrai és grafikus módszerrel hozhatók szabályos alakra.


Egy logikai függvény grafikus egyszerűsítése elvégezhető a függvény diszjunktív és konjunktív szabályos alakjával. A diszjunktív szabályos alak egyszerűsítéséhez a minterm V-K táblázatot, a konjunktív szabályos alak egyszerűsítéséhez pedig a maxtermtáblát használjuk. A két V-K táblával a szabályos alakok egymásba átalakíthatók.

Ellenőrző kérdések

1. Melyek a logikai algebra törvényei és alaptételei?
2. Mit jelent a szabályos alakú függvény, milyen fajtát ismerjük?
3. Értelmezzük a term, minterm, maxterm és a szabályos alakú függvények fogalmát!
4. Milyen elven épülnek fel a V-K táblák?
5. Ismertessük a grafikus egyszerűsítés szabályait!

3. A LOGIKAI HÁLÓZATOK ALAPELEMEI

A logikai függvényekkel megfogalmazott feladatok áramköri megvalósítása logikai hálózatokkal történik. A logikai hálózatok felépítésük és működésük szerint két csoportba sorolhatók: kombinációs logikai hálózatok és sorrendi logikai hálózatok. A két hálózat tömbvázlatát a 3.1. ábra szemlélteti.

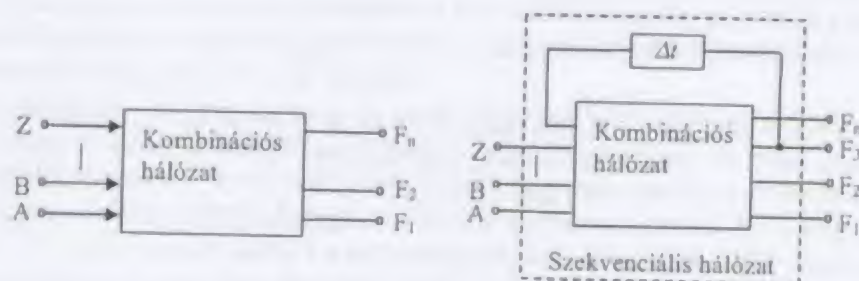

3.1. ábra. Logikai hálózatok

A **kombinációs logikai hálózat** kimeneteinek állapotát a bemenetekre adott változók értékei határozzák meg. A kimeneti függvényeket olyan bemeneti változók határozzák meg, amelyek értéke nem függ az időtől, kizárólag csak az adott pillanatban érvényes bemeneti feltételektől. Az ilyen hálózatok logikai függvényeit megvalósító áramköri elemek a *logikai kapuáramkörök*, vagy szokásos rövidebb elnevezéssel *kapuk*.

A **sorrendi logikai hálózatok** (szekvenciális hálózatok) kimeneti függvényeit a bemeneti változók értékén kívül a kimenet előző állapota is meghatározza. Az áramköri felépítés szempontjából ez azt jelenti, hogy a t_n időpontban érvényes **előző kimeneti állapotot** tárolni kell, és visszacsatolás kialakításával a bemenetre kell vezetni. Így a hálózat t_{n+1} időpontban létrejövő **következő kimeneti állapotát** az előző állapot is képes befolyásolni. Ugyanolyan A, B, C stb. bemeneti változó értékek mellett tehát a kimenetek állapota különböző lehet az áramkör előző állapotától függően.


A sorrendi hálózatok felépítéséhez tárolókat használunk, amelyek kapuáramkörökből kialakított visszacsatolt hálózatok.

3.1. Kapuáramkörök

A kapuáramkörök a logikai alapfüggvényeket megvalósító digitális integrált áramkörök. A megvalósított függvény és a hozzátartozó kapuk elnevezése:

Függvény	Kapuáramkör
negáció	inverter
ÉS	AND
VAGY	OR
NEM-ÉS	NAND
NEM-VAGY	NOR
kizáró VAGY	XOR (antivalencia)
megengedő ÉS	ekvivalencia


Az AND, OR, NAND, NOR kapuk bemeneteinek száma típusonként változó. Nem alapfüggvényt, de gyakran előforduló függvénykombinációt megvalósító kapuáramkör az AND-OR-INVERTER kapu. A kapuáramköröket kapcsolási rajzokon jelképi jelölésükkel ábrázoljuk. Ezeket foglalja össze a 3.2. ábra.

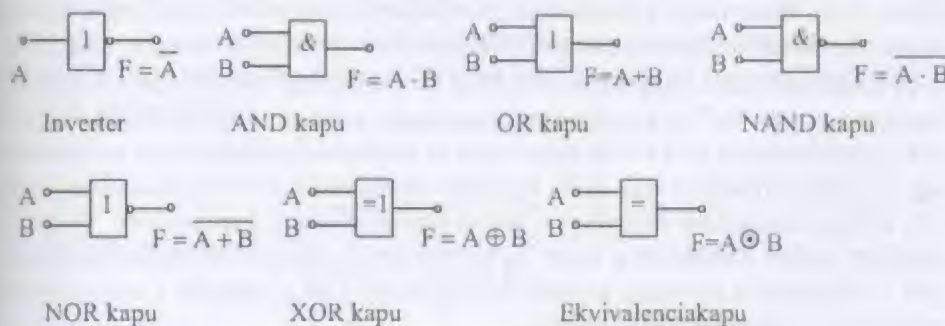

3.2. ábra: A kapuáramkörök jelképi jelölései

A digitális integrált kapuáramkörök belső áramköreit bipoláris vagy MOS térvezérlésű tranzisztorokból építik fel. A bipoláris tranzisztorból felépített kapuk a TTL (Tranzisztor-Tranzisztor-Logika) áramkörök. A MOS tranzisztorokból több különböző kapcsolástechnikával létrehozott kapuáramkör ismert. Ezek közül gyakorlati jelentősége szinte kizárólag a CMOS (komplementer-MOS) kapuáramköröknek van.

A TTL kapuáramkörök belső kapcsolástechnikájának legjellemzőbb áramköre a NAND kapu. A 3.3. ábra a kétbemenetű NAND kapu kapcsolási rajzát szemlélteti.

 

3.3. ábra. TTL NAND kapu belső felépítése

A T_1 többemitteres (multiemitteres) tranzisztor ÉS kapcsolatot valósít meg emitterei, tehát a kapu bemenetei között. Ha az emitterek valamelyikét vagy mindkettőt 0 V feszültségre (közös potenciál) kötjük kívülről, akkor a tranzisztor kinyit, mert a bázisán lévő pozitív feszültséghez képest az emittere negatívabb feszültséget kap. Csak akkor zár le a tranzisztor, ha mindkét emitterére a tápfeszültség (vagy azt megközelítő feszültség) kerül. A 0 V-ot logikai 0-nak, a tápfeszültséget pedig logikai 1 szintnek tekintve, a multiemitteres tranzisztor működését úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a tranzisztor kinyit, ha az A-B bemeneteire 0-0, 0-1, 1-0 logikai értékek jutnak. Csak akkor zár le a tranzisztor, ha mindkét bemenetére 1 szint kerül. A tranzisztor zárt állapota tehát a bemeneti változók ÉS kapcsolata szerint jön létre.

A T_2 tranzisztor zárt állapotban van, ha a T_1 tranzisztor nyitott, mert a bázisára ilyenkor a nyitott T_1 U_{CE} feszültsége (a tranzisztor szaturációs feszültsége) kerül. A zárt T_2 tranzisztoron nem folyik áram, ezért az emitter-ellenállásán nem esik feszültség, a T_4 zárt állapotban lesz. A T_2 kollektor-ellenállásán sem esik feszültség, ezért a T_3 nyitott állapotban van, mert a bázisa tápfeszültségre kapcsolódik. Végeredményben tehát a kimeneten a lezárt T_4 és a nyitott T_3 miatt közel tápfeszültség, vagyis 1 szint van. A bemeneti kombinációkat tekintve ez a kimeneti 1 szint a bemeneti 0-0, 0-1, 1-0 értékekhez tartozik.

A T_2 tranzisztor nyitott állapotban van, ha a T_1 zárt állapotú. A T_2 tranzisztoron ezért áram folyik, ami az emitter-ellenálláson akkora feszültséget hoz létre, hogy a T_4 kinyisson. A kollektor-ellenálláson eső feszültség viszont lezárja a T_3 tranzisztor. A kimeneten így a T_4 szaturációs feszültsége mérhető, ami logikai 0 szintet jelent. Ezt a kimeneti állapotot tehát, a bemeneten lévő 1-1 állapot hozta létre.

Áttekintve a bemeneti állapotokhoz tartozó kimeneti állapotokat, felismerhető a NAND kapcsolat.


A kapcsolásban szereplő D dióda a T_3 tranzisztor biztos zárását segíti. Amikor a T_2 és a T_4 nyitottak, akkor hozzávetőlegesen igaz, hogy $U_{E2} = U_{BE4} = 0,6$ V,

$U_{C2} = U_{E2} + U_{S2} = 0,8 \text{ V}$ és $U_{C4} = U_{S4} = 0,2 \text{ V}$. Dióda nélkül a T_3 bázisa és emittere közé így $U_{C2} - U_{C4} = 0,6 \text{ V}$ kerül. Ez éppen a nyitás határa. A diódával együtt a T_3 nyitásához kb. $1,2 \text{ V}$ -ra van szükség, vagyis a $0,6 \text{ V}$ biztosan nem tudja kinyitni a tranzisztort.

A T_3 , T_4 tranzisztorokból és a D diódából álló kimeneti fokozat neve: **totem-pole** (totem oszlop) **kimenet**. Az ilyen kimeneti megoldást az indokolta, hogy ezzel csökkenthető legjobban a kaput terhelő kapacitások jelkésleltető hatása. Egy hálózatban a kapu kimenetére újabb kapuk csatlakoznak, amelyek bemeneti kapacitásait a lehető leggyorsabban fel kell tölteni 1 szintre, amikor a kimenet magas szintre vált és ki kell sütni, szintén a lehető leggyorsabban, amikor a kimenet 0-ra vált (l. a Tankönyvmester Kiadó: **Elektronika** c. tankönyv 5.3.1. pontjában a kapcsolási időről leírtakat). A kapuáramkörök bemeneti kapacitásait elsősorban a többemitteres tranzisztor és a T_2 elektródakapacitásai határozzák meg. Nagyságrendileg ez a kapacitás néhányszor 10 pF .


A terhelőkapacitás töltése és kisütése akkor gyors, ha a lehető legkisebb ellenálláson keresztül történik. A totem-pole kimenet ennek a követelménynek tesz eleget, hiszen az 1 szintet (tápfeszültség) a nyitott T_3 tranzisztoron, a 0 szintet pedig szintén a nyitott T_4 tranzisztoron keresztül kapcsolja a terhelésre és ezzel együtt a kapacitásra. A totem-pole kimenet tehát gyors működést tesz lehetővé.

A kapuáramkörökből kialakított hálózatokban előfordul, hogy két kapukimenetet össze kell kötni. Ebben az esetben a totem-pole kimenettel rendelkező kapuáramkör nem használható, hiszen ha a kapuk kimenetét ellentétes szintre vezéreljük, akkor valamelyik kapu valószínűleg tönkremegy. Ilyenkor nyitott kollektoros kimenetű kapukat kell használni. A nyitott kollektoros kapu kapcsolási rajza és jelképi jelölése a 3.4. ábrán látható.

 

3.4. ábra. Nyitott kollektoros TTL kapu

A kapu csak külső ellenállással kiegészítve működik, ezen keresztül kapcsolódik a T_3 tranzisztor a tápfeszültségre. Ugyanerre az ellenállásra kapcsolható a másik (többi) nyitott kollektoros kapu is. Ezt mutatja a 3.5. ábra. Az ábrán megfigyelhető a nyitott kollektoros kapuk jelképi jelölése is.

 


3.5. ábra. A nyitott kollektoros kapuk összekötése

A kapuáramkörök összekötésével egy új logikai függvénykapcsolat jön létre, amit huzalozott függvénykapcsolatnak nevezünk: bármelyik kapuáramkör kimenete 0 szintre vált, a közös kimenet is 0 lesz. Csak ha mindkét kimenet 1 szintű, akkor lesz a közös kimenet 1. Ha NAND kapukat huzalozunk, akkor a kimenetek $A \cdot B$, ill. $C \cdot D$ függvények szerint igazak, ezért a huzalozott függvénykapcsolat $F^4 = A \cdot B \cdot C \cdot D$. Az összeköthetőség előnye mellett hátrány, hogy jelentősen megnövekszik a jelkésletési idő, mert a terhelőkapacitások töltése 1 szinten az ellenálláson keresztül megy végbe.


Az előzőekben megismert totem-pole és nyitott kollektoros kimeneti megoldás mellett készítenek háromállapotú (tri-state) kimeneti megoldással ellátott kapuáramköröket. A 0 és 1 logikai állapotok mellett a harmadik állapot a közel árammentes, nagyimpedanciás állapot. Ilyen állapotban tehát a kimenet gyakorlatilag lekapcsolódik a terhelésről. A belső áramköri kialakítást a 3.6. ábra mutatja.

A T_5 , T_6 , T_7 tranzisztorokból álló tiltó áramkör E (Enable – engedélyezés) bemenetére 1 szintet (tápfeszültség) adva lezár a T_5 és kinyit a T_6 és a T_7 tranzisztor. A nyitott T_7 közvetlenül lezárja T_3 -at, és a T_1 nyitásán keresztül a T_4 tranzisztort is. A kimeneten tehát csak a kimeneti tranzisztorok szaturációs áramai folynak. Ha T_5 emitterére 0 szint kerül, akkor T_5 nyitva, T_6 és T_7 pedig zárva van, ezért a tiltó áramkör hatástalan és a kapu úgy működik, mint egy szokásos totem-pole kimenetű áramkör. A tri-state kimenetű áramköröket sín kialakítására használjuk. A sín egy vezeték, amelyre kapuk kimenetei és más kapuk bemenetei kapcsolódnak. Bármelyik kapukimenet összeköttetésbe kerülhet a sínen keresztül a kapubemenetekkel, ha a kimenetét engedélyezzük. Természetesen alaphelyzetben valamennyi kapukimenet harmadik állapotban van.

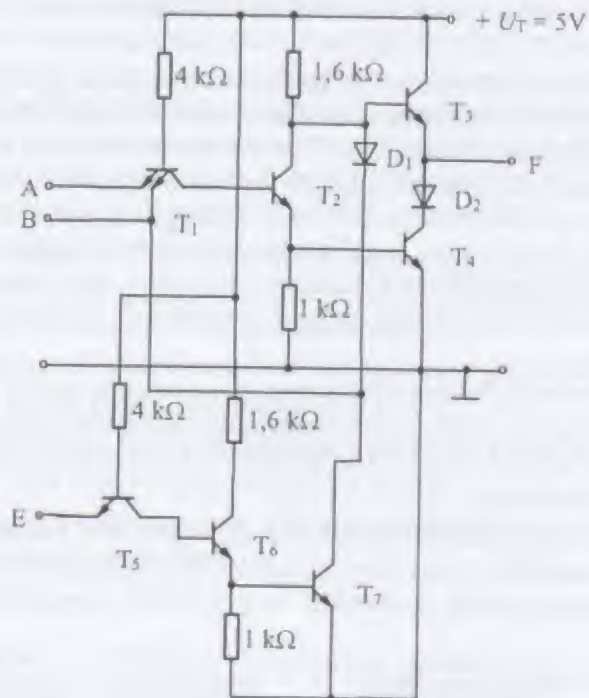

3.6. ábra. A háromállapotú kimeneti megoldás kapcsolási rajza

A CMOS kapuáramkörök n és p csatornás MOS tranzisztorokból épülnek fel, amelyek páronként komplementer kapcsolásban működnek. Felépítésük igen egyszerű, amint azt a 3.7. ábra is mutatja NAND és NOR kapuk esetén.

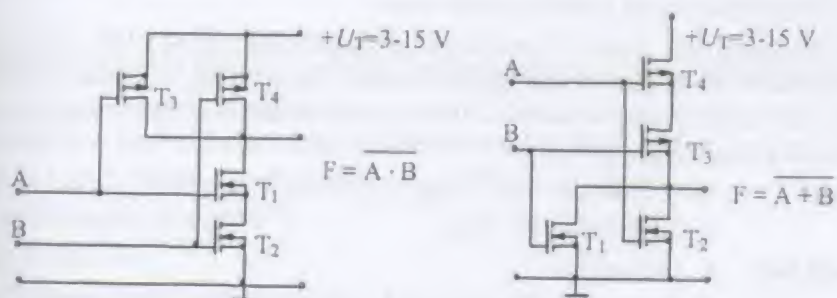

3.7. ábra. CMOS NAND és NOR kapuk

A NAND kapu n csatornás tranzisztorai a gate-elektrodájukra adott 0 V feszültségre, tehát logikai 0 szintre lezárnak, a p csatornások pedig kinyitnak. Ha 0 szintet kapcsolunk pl. az A bemenetre, akkor a T_1 tranzisztor lezár, a T_3 viszont kinyit. Ezért a B bemenet vezérlésétől függetlenül a kimeneten közelítőleg tápfeszültség, tehát logikai 1 szint van. Hasonló a helyzet, ha a B bemenetre kapcsolunk 0 szintet. A mindkét bemenetre adott 0 szint szintén 1 kimeneti állapotot hoz létre. A T_1 és T_2 soros kapcsolása miatt csak akkor lehet a kimeneten 0 szint, ha A is és B is 1 szintre kapcsolódik. Ilyenkor T_1 és T_2 nyit, T_3 és T_4 lezár. Érdekes megfigyelni, hogy a kimeneti szinteket nyitott tranzisztorok kapcsolják a kimenetre, ezért a kapacitív terhelések töltése-kisütése szempontjából ugyanolyan kedvező az áramkör kialakítása, mint a totem-pole.

A NOR kapu kimenetén 0 szint jelenik meg, ha akár az A, akár a B bemenetre 1 szint kerül, mert vagy T_1 , vagy T_2 nyit. Ha mindkét tranzisztor lezárjuk az A és a B bemenetre adott 0 szinttel, akkor T_3 és T_4 egyszerre lesz nyitva, ezért a kimeneten logikai 1 szint jelenik meg.

A kapuáramkörök típusjelölése meglehetősen egységes. A TTL áramkörök jelölése az SN betűvel kezdődik. Az ezt követő két szám azt a környezeti hőmérsékleti tartományt jelöli, amelyen belül az áramkör – a gyártó által megadott jellemzőkkel – használható:

SN 74..., SN 49..., SN 75...: 0 °C-tól +70 °C-ig,

SN 84...: -25 °C-tól +85 °C-ig,

SN 54...: -55 °C-tól +125 °C-ig.

A hőmérsékletet jelző két szám után következő számok az áramkört azonosítják. Pl. SN 7400 áramkör négy kétbemenetű NAND kaput tartalmaz. Az SN sorozat nem csak kapuáramköröket, hanem más funkciót ellátó digitális áramköröket is tartalmaz. Az SN sorozattal csereszabatos (kompatibilis) CMOS áramköröket is készítenek. A TTL-től való megkülönböztetésül a sorozatot jelölő betűk és a hőmérsékleti tartományt jelölő két szám után egy C betű szerepel a típusjelölésben. Pl. SN 74C00 négy darab kétbemenetű CMOS NAND kapu.

A CMOS áramkörök közül a legszélesebb áramkörválasztékkal a CD 40... sorozat rendelkezik. A 40-et követő számok az áramkört azonosítják, az ezután következő újabb betűk közül az első a működési (környezeti) hőmérsékleti tartományt mutatja, a második pedig a tokozás fajtáját:

első betű M -55 °C-tól +125 °C-ig,

 C -40 °C-tól +85 °C-ig,

második betű D dual-in-line

 K flat-pack (a tokozások megnevezésének értelmezését a Tankönyvmester Kiadó: **Villamos anyagismeret és technológia** c. tankönyve ismerteti).

A kapuáramkörök, mint integrált alkatrészek a következő katalógusadatokkal jellemezhetők:

- **tápfeszültség.** A jelenleg használatos digitális integrált kapuáramkörök pozitív tápfeszültségről működnek. A TTL áramkörök tápfeszültsége egységesen $5\text{ V} \pm 5\%$. A CMOS áramkörök tápfeszültségét a felhasználó 3 V és 15 V között megválaszthatja. A tápfeszültséggel azonban az áramkör valamennyi egyéb jellemzője is megváltozik.
- **logikai szintek.** A TTL áramkörök logikai szintjei az állandó tápfeszültség következtében jól meghatározott, a gyártó által garantált értékek, külön az áramkörök bemenetére és külön a kimenetére.


A bemeneten a logikai 0 szint feszültségtartománya: $0\text{ V} - 0,8\text{ V}$,

a logikai 1 szint feszültségtartománya: $2\text{ V} - 5\text{ V}$.


A kimeneti logikai 0 szint feszültségtartománya: $0\text{ V} - 0,4\text{ V}$,

logikai 1 szint feszültségtartománya: $2,4\text{ V} - 5\text{ V}$.

Ezek az adatok határértékek. A TTL áramkörök logikai szintjeinek határértékeit a 3.8. ábra foglalja össze.

 

3.8. ábra. A TTL áramkörök logikai szintjei

 

3.9. ábra. A CMOS áramkörök logikai szintjei

A CMOS áramkörök logikai 1 szintjeit az alkalmazott U_T tápfeszültség határozza meg:

A bemeneten a logikai 0 szint feszültségtartománya: 0 V -tól 1 V -ig,

a logikai 1 szint feszültségtartománya: $(U_T - 1\text{ V})$ -tól U_T -ig.

A kimeneti logikai 0 szint: 0 V ,

logikai 1 szint: U_T .

A CMOS áramkörök logikai szintjei a 3.9. ábrán láthatók.

- **zajtartalék vagy zajérzékenység.** Ezen a feszültségtartományon belüli feszültségváltozás nem változtatja meg az áramkör logikai állapotát. Ez egy áramkör kimenete és az azt követő áramkör bemenete között értelmezett mennyiség. A TTL áramköröknél a 3.8. ábrából következően 0 és 1 szinten is 0,4 V az értéke, mert $0,8 - 0,4 = 0,4$ V, ill. $2,4 - 2 = 0,4$ V. A CMOS áramköröknél a 3.9. ábra alapján 0 és 1 szinten is kb. 1 V.
- **kimeneti terhelhetőség, fan out.** Az áramkörök max. kimeneti árama határozza meg, hogy mekkora az a terhelés, amely mellett az áramkör még helyesen működik. A digitális áramkörök kimenete általában újabb digitális áramkörbemeneteket hajt meg, ezért a max. kimeneti áramnál jobban jellemzi a kimeneti terhelhetőséget az, hogy hány darab áramkörbemenetet képes a kimenet meghajtani. Egységterhelésnek egy kapuáramkör bemenete számít.

TTL áramköröknél a fan out értéke általában 10.

A CMOS áramkörök fan out értéke elvileg igen nagy lehetne, hiszen a MOS tranzisztorok vezérléséhez nincs szükség áramra, így a bemenetek nem terhelnék a kimenetet. A MOS tranzisztorok viszonylag nagy bemeneti kapacitása a kapcsolás pillanatában jelentősen terheli a meghajtó áramkört, ez korlátozza a kimenetre kapcsolható bemenetek számát.

Készülnek kifejezetten nagyáramú kimenettel rendelkező áramkörök, amelyek fan out értéke általában 30.

- **teljesítménydisszipáció, P_D .** Az áramkör tápfeszültsége és tápáramfelvétele határozza meg. A TTL kapuk normál kivitel esetén $P_D = 10$ mW. Készítenek alacsony teljesítményfelvételű TTL áramköröket úgy, hogy megnövelik az áramkörben lévő ellenállások értékeit. Ezzel elérhető a $P_D = 1$ mW teljesítményfelvétel, de romlik az áramkör működési sebessége. A normál típustól való megkülönböztetésül az ilyen áramköröket L betűvel jelölik, pl. SN 74L00.

A CMOS áramkörök legnagyobb előnye – az egyszerűsége mellett – az igen kicsi teljesítményfelvétel. A működésből következik, hogy a komplementer tranzisztorok közül az egyik mindig le van zárva, ezért csak a szaturációs áram folyik rajta. A CMOS kapuk teljesítményfelvétele ugyanakkor erősen frekvenciafüggő. Pl. egy CMOS kapu teljesítményfelvétele 1 kHz frekvencián kb. 10 nW, 1 MHz frekvencián már kb. 1 mW.

- **jelkésleltetési, vagy jelterjedési idő, t_{pd} (propagation delay time).** A bemeneten történő változás és a hatására létrejövő kimeneti változás között eltelt idő. Szoros kapcsolatban van az áramkört felépítő tranzisztorok jelkésleltetési idejével, amit – mint már láttuk – elsősorban a tranzisztorok kapacitásai okoznak. A jelkésleltetési idő nagysága általában különböző a 0–1 és az 1–0 átmenetnél. Az áramkörök adatlapjai a két idő átlagát, az átlagos jelkésleltetési időt adják meg.

A TTL áramköröknél alapesetben a jelkésleltetési idő $t_{pd} = 10$ ns. A belső ellenállások értékének csökkentésével készítenek nagysebességű áramköröket, amelyeknél $t_{pd} = 6$ ns. Ezzel együtt viszont megnövekszik a disszipációs teljesítmény $P_D = 23$ mW-ra. Az ilyen áramkört H betűvel jelölik, pl. SN 74H00. Az áramkörön belül az ellenállások megváltoztatása tehát vagy a teljesítményfelvételt csökkenti de növeli a jelkésleltetést (L típus: $P_D = 1$ mW, de $t_{pd} = 33$ ns), vagy a jelkésleltetést csökkenti de növeli a teljesítményfelvételt (H típus).

Nagy működési sebesség és mérsékelt teljesítményfelvétel növekedés jellemzi a Schottky-diódás telítésgátlással ellátott áramkört. A jelterjedési idő $t_{pd} = 3$ ns, a disszipáció pedig $P_D = 19$ mW. A jelölés S, pl. SN 74S00.

Egyszerre csökken a disszipáció és a jelkésleltetés az Schottky-diódás telítésgátlással ellátott, L típusú áramköröknél. Ezek betűjele LS, pl. SN 74LS00.

A CMOS áramkörök jelkésleltetési ideje meglehetősen nagy, 20 ns és 200 ns közötti érték. Ez számít a CMOS áramkörök legnagyobb hátrányának.

Ellenőrző kérdések


1. Ismertessük az alapvető kapuáramköröket!
2. Ismertessük a TTL NAND kapu felépítését és működését!
3. Ismertessük a többemitteres tranzisztoros bemeneti fokozat működését!
4. Ismertessük a totem-pole és tri-state kimeneti fokozatok felépítését és működését!
5. Milyen módon kapcsolhatók össze a kapuáramkörök kimenetei?
6. Értelmezzük a kapuáramkörök jellemzőit!
7. Csoportosítsuk működési sebesség és disszipáció szempontjából a TTL áramkör családokat!

4. Tárolók

A tárolóáramkörök, más néven flip-flopok, kétállapotú áramkörök. Két kimeneti állapotuknak megfelelően 1 bit információ tárolására alkalmasak. Az információ a tároló megfelelő vezérlésével beírható a tárolóba, ill. a vezérlés megváltoztatásával kitörölhető. Az általuk megvalósított funkciótól függően a tárolókat a következő logikai csoportokba soroljuk.

- R-S típusú tárolók,
- inverz R-S, vagy másképpen ($\bar{R} - \bar{S}$) tárolók,
- J-K tárolók,
- T (trigger) tárolók,
- D (delay) tárolók.

Az R-S tárolók S (*set* – írás) bemenete a beírásra, vagyis egy olyan kimeneti állapot létrehozására való, amikor a Q kimeneten logikai 1 szint jön létre. Ez jelzi az 1 információs bit tárolását. Az R (*reset* – törlés) bemenetre adott vezérlés a Q kimeneten 0 állapotot hoz létre, a flip-flop törlődik, tehát a továbbiakban 0 információs bitet tárol. Az R-S tárolók belső felépítését, jelképi jelölését és vezérlési táblázatát a 4.1. ábra mutatja.

 

4.1. ábra. R-S tárolók belső felépítése, jelképi jelölése és vezérlési táblázata

A kapcsolási rajzon jól látható, hogy a kapuk invertálása miatt a két kimenet egymásnak negáltja. Az áramkör működésének elemzéséhez tételizzük fel, hogy a Q kimeneten 1 állapot van (ez az előző állapot) és az R-S bemenetekre 0-0 logikai szintet adunk. A NOR függvénynek megfelelően az 1. kapu kimenetén 1 szint lesz (marad), a 2. kapu kimenetén 0 szint lesz (marad). Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az R-S flip-flop 0-0 vezérlés hatására megtartja előző állapotát. Tehát a következő állapot megegyezik az előző állapottal.


nem ülteti vezérlés, hatására megtartja előző kimeneti állapotát. A J-K beáramítók-
ra adott 1-1 vezérlés hatására a NAND kapuk inverzálják az éppen aktuális $Q - \bar{Q}$
kimeneti állapotokat, ezért az inverz R-S tároló kimeneti állapota megváltozik. Ezt
egy fogalmazhatjuk meg, hogy a J-K tároló az 1-1 vezérlés hatására billen (triggerel).
A behatás a J beáramító adott 1 szinttel, a fordítás pedig a K beáramító adott 1 szinttel
valósítandó meg.

A T típusú tároló egy összekötött beáramító J-K tároló, amint azt a 4.4. ábra szem-
lélteti, a jelképi jelöléssel és a vezérlési táblázattal együtt.



4.4. ábra. A T tároló felépítése, jelképi jelölése és vezérlési táblázata

A T tároló beáramítót (közösített beáramító) T triggerbeáramítónak nevezzük. A tároló
vezérlési táblázata tulajdonképpen a J-K tároló első és második sora. A T beáramító
0 szinttel vezérlve a kimeneti megtartja az előző állapotát. A beáramító 1 vezérlésre
a tároló triggerel, az előző állapot ellenőrzése változik.
A D flip-flop kimenetén olyan logikai érték jelenik meg, amilyet a beáramító kap-
csoltunk. Ezt a funkciót egy olyan J-K tároló képes ellátni, amelynek beáramítóit el-
jentes vezérlési kapuk. Ezt a két beáramító közbe kapcsolt inverzített beáramító el-
jentes vezérlési kapuk. Ez azt jelenti, hogy a J-K tároló a D tároló a J-K igazságtáblázatának
a középső két sorát valósítja meg. A D tároló felépítése, jelképi jelölése és a vezér-
lési táblázata a 4.5. ábra szemlélteti.

 


4.5. ábra. A D tároló felépítése, jelképi jelölése és vezérlési táblázata

A tárolókat a vezérlésük jellegétől függően is csoportosíthatjuk. A vezérlési jelleg-
től függő csoportok:


- aszinkron vezérlésű tárolók,
- dinamikus vezérlésű tárolók. Ezen belül
 - kapuzott tárolók,
 - master-slave tárolók,
 - élvezérlésű tárolók.

Az R-S bemenetre 0-1 vezérlést adva az 1. NOR kapu kimenete 1 szintre vált, mert $Q = \overline{Q + R} = \overline{0 + 0} = 1$. Tehát az S bemenetre adott 1 befű a tárolót. Megfordítva a vezérlési ($R = 1, S = 0$) ellentétes változást hoz létre, a Q kimenet 0 szintű lesz. Ez az R-S bemenet 0-1 vezérlést adva az 1. NOR kapu kimenete 1 szintre vált, mert $Q = \overline{Q + R} = \overline{1 + 0} = 0$. Az inverz R-S ($R - S$) tároló minden tekintetben fordított működést az R-S tárolóhoz képest. A 4.2. ábra kapcsolási rajzán kívül a jelképi jelölést és a vezérlési táblázatát mutatja. A tároló betársa és törlése 0 szintűel lehetséges, a töltő vezérlés pedig a 0-0.

 

4.2. ábra. Az R-S flip-flop belső felépítése, jelképi jelölése és vezérlési táblázata

A J-K tároló belső áramköri kialakítása olyan, hogy nincs tilott vezérlési állapota. A J bemeneten keresztül a tároló betársa, a K bemeneten keresztül törlhető. Kapcsolási rajzát, jelképi jelölését és vezérlési táblázatát a 4.3. ábra mutatja.

 


4.3. ábra. A J-K tároló felépítése, jelképi jelölése és vezérlési táblázata

A tároló bemeneten lévő két NAND kapunak az inverz R-S tároló számától 0-0 tilott vezérlési állapotát kiküszöbölje. Ha a J-K bemenetekre 0-0 vezérlés kerül, akkor a NAND kapuk másik bemenetére kerülő vezérléstől függetlenül a kimenetükön 1 szint jelenik meg. Ez a NAND kapukat követő inverz R-S tároló számára

A sztatikus vezérlésű tárolók kimenetén a bemeneti vezérlés hatására a kimeneti állapot azonnal megjelenik. Ilyen tárolók voltak az előzőekben megismertek. A sztatikus vezérlésű tárolók hátránya, hogy a bemenetükre érkező esetleges zavarok szintén megváltoztatják a kimeneti állapotát: a sztatikus tároló átlátszó a zavarok szempontjából.

A dinamikus vezérlésű tárolók kimeneti állapotának megváltozását órajel (Clock) igeztezi.


A legegyszerűbb dinamikus tároló a **kapuzott tároló**. Bármelyik tárolóból kialakított kapuzott tároló, ha a sztatikus bemeneteit ÉS kapukon keresztül vezéreljük és a kapukat órajellel tiltjuk vagy engedélyezzük. A 4.6. ábra példaként egy R-S tároló kapuzását mutatja.

 

4.6. ábra. Kapuzott R-S tároló és jelképi jelölése


Az órajel 0 szintje mellett az ÉS kapuk kimenetén az R-S vezérléstől függetlenül 0 szint van. Ha az órajel 1 szintű, akkor az ÉS kapu kimenetén megjelenhet az R-S vezérlés. A tároló átlátszósága az órajel időtartamára csökkent.

A **mester-szolga (master-slave) tároló** kétütemű tároló, amelynek elvi felépítését a 4.7. ábra szemlélteti.

 

4.7. ábra. Mester-szolga elv

Az első ütemben a K_1 kapcsoló zárt, a K_2 pedig nyitott állapotban van. A bemenetre adott vezérlés a mestertárolóra hatásos, de a kimeneten nem jelenik meg a vezérlés következménye a nyitott K_2 miatt. A második ütemben a K_1 nyitott, a K_2 zárt, ezért a mesterben lévő információ átrólik a szolgába és megjelenik a kimeneten. Ez a felépítés elvileg megakadályozza, hogy a bemenetre kerülő zavarok hatása megjelenjen a kimeneten. Az elv megvalósítható bármilyen tárolóval. A 4.8. ábra példaként a mester-szolga R-S tároló felépítését és jelképi jelölését mutatja.

 


4.8. ábra. Mester-szolga R-S tároló

A kapcsolók ÉS kapuk, amelyeket az inverter miatt ellenlőtemben vezérlünk az órajellel. A mester-szolga tároló elvileg nem átlátszó. Az órajel azonban nem ideális négyzetjellel, ezért a fel- és lefutási ideje alatt egy rövid időre a bemeneten lévő kapuk és a két tároló közötti kapuk is nyitva vannak. Ez alatt a rövid idő alatt a bemeneti erő zavarok hatása megjelenik a kimeneten.

Az **élvezérelt** tárolók vezérlési lehetősége az órajel változásának időpontjához kötődik. Ez vagy az órajel $0 \rightarrow 1$ átmenete, vagy az $1 \rightarrow 0$ átmenet. Az első esetben lefutó élre működő **pozitív élvezérelt** a flip-flop, a második esetben pedig lefutó élre működő **negatív élvezérelt**.

A legegyszerűbb belső felépítésű élvezérelt tároló a D tároló, ezért ennek működését elemezzük, pozitív élvezérlés esetén, a 4.9. ábra alapján.

 


4.9. ábra. Élvezérelt D tároló

A tároló az A, B és C inverz R-S flip-flopokból áll. Alaphelyzetben, amikor az órajel 0 szintű, akkor ez a 2. és 3. NAND kapu kimeneteit letiltja, ezért a C flip-flop $\overline{R}_C - \overline{S}_C$ bemenetei 1-1 vezérlést kapnak. Az ilyen vezérlés hatására a kimenet megtartja előző állapotát az órajel 0 szintje mellett, tehát nem lehet hatásos a D bemenet vezérlése. A D bemenet állapota viszont előkészíthet egy billenést az órajel felfutó élének megérkezése előtt:

- ha $D = 0$, akkor a Q_A kimeneten 1 szint, a Q_B kimeneten 0 szint van. A Q_A kimenet 1 szintje előkészíti az A flip-flopot a billenésre, ami az órajel felfutó élénél bekövetkezik, mert a 2. kapu valamennyi bemenetén 1 szint lesz. A B tároló nem billen, mert a Q_B kimenet 0 szintje miatt az órajel felfutó éle hatástalan. A C tároló bemenetein tehát az órajel felfutásakor $\overline{R}_C = 0$, $\overline{S}_C = 1$ vezérlés lesz, ezért a tároló törlődik. Végeredményben a D bemenetre 0-át adva a felfutóél hatására a D tároló kimenetén 0 jelent meg. Ugyanakkor a 2. kapu kimenetén a billenéskor megjelenő 0 szint a továbbiakban tiltja az 1. kaput, ezért a D bemenet esetleges változása már hatástalan lesz.
- ha az órajel felfutó élének megérkezése előtt $D = 1$ vezérlést adunk a tárolónak, akkor a \overline{Q}_A kimeneten 0 szint lesz, mert az órajel $C = 0$ miatt a 2. kapu kimenete 1 szintű. A \overline{Q}_A 0 szintje a Q_B kimenetet 1 szintre állítja. Az órajel felfutó élének megérkezésekor ezért a 3. kapu 1-1 vezérlést kap, kimenete 0 szintre vált. A C tároló vezérlése tehát $\overline{S}_C = 0$, $\overline{R}_C = 1$. Ennek hatására a tároló 1-be íródik. Végeredményben tehát a D bemenetre 1-et adva, a tároló az órajel felfutásakor beíródik. Ugyanakkor a 3. kapu billenés utáni kimeneti 0 szintje a 2. kapu bemenetére kerül és letiltja az A tárolót. Ilyenkor már a D bemenet esetleges változása hatástalan lenne.


A tárolók valamennyi logikai típusából készítenek élvezérelt tárolókat, mert ez a vezérlési mód teszi lehetővé a legrövidebb idejű átlátszóságot. Külön előnye, hogy az ilyen tárolókkal felépített rendszerben a változások jól meghatározott időpontokban (fel- vagy lefutó él) következnek be. A helyes működés feltétele a gyártók által megadott vezérlési idők biztosítása. A 4.10. ábra az élvezérelt tárolók jelképi jelölését és a helyes működéshez szükséges időtartamokat mutatja.

 

4.10. ábra. Az élvezérelt tárolók jelképi jelölése és a vezérlési idők

A t_{setup} az előkészítési idő. Legalább ennyi idővel az órajel élének megérkezése előtt a bemeneten kell lennie a vezérlésnek, és a t_{hold} tartási ideig még ott kell maradnia az órajel felfutása után. A t_{setup} és t_{hold} időkhöz kívül a katalógusok megadják az órajel legnagyobb megengedett felfutási idejét is. Ennél nagyobb felfutási idő bizonytalanná teszi az áramkör működését.

A dinamikus vezérlésű tárolókat gyakran úgy készítik el, hogy rendelkezzenek sztatikus vezérlőbemenetekkel is. Ezek az órajeltől független törlő- és beíróbemenetek a tárolókból felépített áramkörök alapállapotát állítják be. A 4.11. ábra egy sztatikus bemenetekkel ellátott mester-szolga J-K tároló belső felépítését szemlélteti.

 

4.11. ábra. Sztatikus bemenetekkel ellátott J-K tároló

Az ábrán jelölt \overline{Pr} (preset – beírás) és \overline{Cl} (clear – törlés) bemenetek az órajeltől függetlenül, közvetlenül hatnak a belső \overline{R} – \overline{S} tárolókra, így tetszőleges időpontban beállítható a kimeneti állapot. A tároló jelképi jelölését és működési táblázatát a 4.12. ábra szemlélteti.

\overline{Pr}	\overline{Cl}	J	K	Q_{n+1}
0	0	x	x	x
0	1	x	x	1
1	0	x	x	0
1	1	x	x	Q_n
1	1	0	0	$\overline{Q_n}$
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	$\overline{Q_n}$

4.12. ábra. Sztatikus bemenettel is rendelkező tároló és működési táblázata

Gyakran előfordul, hogy a sztatikus bemenetek 0 szintre hatásosak, tehát egy-egy beépített inverteren keresztül vezérlik a tárolót. A bemenetek jelölése ebben az esetben: $\overline{C1}$ és \overline{Pr} . A negált vezérlés a zavarvédetség szempontjából kedvező. A zavarok mindig feszültségimpulzusok, amelyek amplitúdója elérheti az 1 szintnek megfelelő feszültségtartományt. Az 1 szintre hatásos bemeneteken ez téves vezérlést okozhat. A negált szintű, 0-ra hatásos bemenetek viszont érzéketlenek a zavarokra.

Ellenőrző kérdések


1. Csoportosítsuk a tárolókat!
2. Ismertessük a NOR kapukból felépített R-S tároló működését és vezérlési táblázatát!
3. Ismertessük a J-K tároló működését és vezérlési táblázatát!
4. Ismertessük az élvezérlés fogalmát, megvalósítási módját, alkalmazási területét!
5. Ismertessük a mester-szolga elv lényegét és megvalósítási módját!

5. LOGIKAI HÁLÓZATOK ANALÍZISE ÉS REALIZÁLÁSA

A logikai hálózatok kapuáramkörökből felépített kombinációs hálózatok, ill. kapuáramkörökből és tárolókból álló szekvenciális hálózatok. Egy hálózat működésének elemzését analízisnek, míg a hálózat tervezését és megvalósítását realizálásnak nevezzük.

5.1. Kombinációs hálózatok

A kombinációs hálózatok analizálása a logikai algebra függvényeinek, alaptételeinek és törvényeinek felhasználásával történik. Az analízis célja a hálózat kimeneti függvényének meghatározása. Az 5.1. ábra egy NEM-ÉS-VAGY kapukból álló kombinációs hálózatot mutat. Az ilyen felépítésű hálózatot röviden NÉV rendszerű hálózatnak nevezzük.

 

5.1. ábra. NÉV rendszerű hálózat

A hálózat a kapuk által megvalósított függvények felírásával elemezhető a bemenetektől a kimenet felé haladva. Az 1. sorszámú ÉS kapu kimenetén lévő függvény:


$$F_1 = B \cdot A.$$

$$\text{A 2. inverter kimenetén: } F_2 = \bar{B}.$$

$$\text{A 3. ÉS kapu kimenetén: } F_3 = C \cdot F_2 = C \cdot \bar{B}.$$

$$\text{A 4. VAGY kapu kimenetén: } F^4 = F_1 + F_3 + D = B \cdot A + C \cdot \bar{B} + D.$$

A NAND kapukból felépített hálózatok elemzésének módszerét az 5.2. ábra hálózataán végezzük.

 

5.2. ábra. NAND kapukból felépített kombinációs hálózat

Az egyes kapuk kimenetein megvalósított függvények:

$$F_1 = \overline{B \cdot A},$$

$$F_2 = \overline{B \cdot C} = \overline{B}, \quad \text{a NAND kapu tehát összekötött bemenetekkel inverter,}$$

$$F_3 = \overline{C \cdot F_2} = \overline{C \cdot \overline{B}},$$

$$F_4 = \overline{D \cdot D} = \overline{D},$$

$$F = \overline{F_1 \cdot F_3 \cdot F_4} = \overline{\overline{B \cdot A} \cdot \overline{C \cdot \overline{B}} \cdot \overline{D}}.$$


A De-Morgan-tételt kétszer alkalmazva: $F^4 = B \cdot A + C \cdot \overline{B} + D$.

A csak NAND kapuból felépített hálózat is megvalósítja tehát ugyanazt a függvényt, amit a NÉV rendszer. A hálózatot és az általa megvalósított függvényt összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy

- az 5. kapu – annak ellenére, hogy NAND kapu – a változócsoporthoz között tulajdonképpen VAGY kapcsolatot valósít meg,
- az 1. és 3. kapuk – amelyek szintén NAND kapuk – a függvény szerint tulajdonképpen ÉS kapcsolatot hoznak létre a bemenetekre kerülő változók között.

Általánosan is megfogalmazhatjuk ezeket a következtetéseket, ha a hálózatot egy olyan többszintű hálózatnak tekintjük, amelyben az 1. szint a kimenethez legközelebb eső. Így az 5.2. ábra hálózatában az 5. kapu az 1. szinten, az 1., 3., 4. kapuk a 2. szinten és a 2. kapu a 3. szinten van. Az előzőeket a szintek segítségével megfogalmazva: páratlan szinten a NAND kapu VAGY kapcsolatot valósít meg a kimeneti függvényben, páros szinten pedig ÉS kapcsolatot.

Összefüggés található a változók értéke és bevezetésük szintje között is. A páros szinten bevezetett változókat (pl. A, B, C, D a 2. szinten) a hálózat nem változtatja meg, a páratlan szinten bevezetett változókat (B változó a 3. szinten) viszont negálja. Az 5.3. ábra áramkörre NOR kapukból áll. A hálózat analízise az előzőekhez hasonlóan történik.

 

5.3. ábra. NOR kapukból álló kombinációs hálózat

$$F_1 = \overline{D + C + B},$$

$$F_2 = \overline{B + A},$$

$$F_3 = \overline{D + F_2 + A} = \overline{D + \overline{B + A} + A}$$

$$F_4 = \overline{F_1 + F_3} = \overline{\overline{D + C + B} + \overline{D + \overline{B + A} + A}}.$$

A De-Morgan-tételt alkalmazva: $F^4 = (D + C + B) \cdot (D + \overline{B} + A).$

Ha az eredményül kapott függvényt az összehasonlíthatóság miatt szabályos alakra hozzuk és átalakítjuk, akkor ugyanazt a függvényt kapjuk, amit a NÉV és NAND rendszernél.

A hálózatot itt is színtezve a megismertek szerint, a függvény és a hálózat összehasonlításából levonható következtetés:


- páratlan szinten a NOR kapu ÉS kapcsolatot valósít meg, páros szinten pedig VAGY kapcsolatot,
- a páros szinten bevezetett változókat a hálózat nem változtatja meg, a páratlan szinten bevezetetteket negálja.

Az előző három feladat az elemzés módszerének megismerését célozta. Ezen túlmenően azonban a feladatok egy fontos következtetés levonására is lehetőséget nyújt: ugyanaz a függvény megvalósítható NÉV, NAND és NOR hálózattal is. Ez azt is jelenti, hogy bármelyik függvény megvalósítható csak NÉV kapuk, vagy csak NAND kapuk, vagy csak NOR kapuk felhasználásával. Azokat a rendszereket, amelyekkel bármilyen függvény megvalósítható, **funkcionálisan teljes rendszerek** nevezzük. Így tehát a feladatokban használt rendszerek funkcionálisan teljes rendszerek.

A **kombinációs hálózatok realizálása** egy logikai függvény megvalósítását jelenti kapuáramkörök felhasználásával. A realizálás során törekedni kell a lehető legkevesebb kapuáramkör felhasználására, amit úgy érthetünk el, ha a megvalósítandó függvényt a megismert módszerek valamelyikével egyszerűsítjük. A minimalizált függvényt az egyik funkcionálisan teljes rendszerrel valósítjuk meg.

A legegyszerűbb a **NÉV rendszerben való realizálás**, hátránya azonban, hogy három különböző kaputípust igényel, és ezért a különböző integrált áramkörök kihasználása valószínűleg nem lesz optimális. A realizálás módszerét az

$F^4 = \overline{D} \cdot B \cdot \overline{A} + D \cdot C + \overline{C} \cdot B$ függvény megvalósításával ismerjük meg, az eredményül kapott hálózatot pedig az 5.4. ábrán rajzoljuk meg.

 

5.4. ábra. Logikai függvény realizálása NÉV rendszerben


A függvény három változócsoporthól áll, amelyek VAGY kapcsolatban vannak egymással. Ennek a megvalósításához egy hárombemenetű VAGY kapura van szükség. Ég a rajzon az 1. kapu. A három bemenetre külön-külön elő kell állítani a változócsoporthokban lévő függvénykapcsolatokat. Az egyik bemenetre ehhez egy hárombemenetű ÉS kaput kell kötni (2. kapu), a másik bemenetre egy kétbemenetűt (3. kapu), a harmadik bemenetre szintén kétbemenetűt (4. kapu). A 2. kapu bemenetére a D és az A változókat, a 4. kapu bemenetére pedig a C változót egy-egy inverteren keresztül kell bevezetni. A többi változó közvetlenül az ÉS kapuk bemeneteire kapcsolódik. Hasonló módszerrel realizálható bármilyen logikai függvény NÉV rendszerben.

A logikai függvények NAND kapus, funkcionálisan teljes rendszerrel is realizálhatók.

A **NAND kapus realizálás** módszere azokat a szabályokat használja fel, amelyeket az 5.2. ábra hálózatának elemzése során megismertünk. Pl. az

$F^3 = \overline{C} \cdot \overline{B} \cdot A + B \cdot \overline{A} + \overline{C} \cdot \overline{A}$ függvény realizálása a következőképpen történik:

- a függvény három változócsoporth közötti VAGY kapcsolatot ír le. Ezt az első szinten egy hárombemenetű NAND kapuval lehet megvalósítani, mert a NAND kapu páratlan szinten VAGY kapcsolatot valósít meg. Az 5.5. ábrán ez az 1. kapu.

 

5.5. ábra. Függvényrealizálás NAND kapukkal

- az első szinten elhelyezett NAND kapu bemeneteire a függvény szerinti változók \bar{C} és \bar{A} kapcsolatát kell megvalósítani a következő, tehát páros szinten. Páros szinten a NAND kapu \bar{C} és \bar{A} kapcsolatát valósítja meg, ezért a 2. kapu a $\bar{C} \cdot \bar{A}$, a 3. kapu a $B \cdot \bar{A}$, a 4. kapu pedig a $\bar{C} \cdot \bar{A}$ függvényt valósítja meg. Több \bar{C} és, ill. VAGY kapcsolat nincs a függvényben, ezért több szintre nincs szükség.
- a kimeneten megjelenő függvényben a 2. kapu \bar{C} és \bar{A} változói negált értékkel, az A változó pedig ponált értékkel szerepel. Páros szinten lévő kapuba vezetjük be a változókat, ezért a realizálási szabály szerint olyan értékkel kell ezeket bevezetni, amilyen értékkel a függvényben szerepelnek. A \bar{C} és a \bar{A} változót negálva, az A változót pedig ponálva. A negált változókat inverterrel állítjuk elő. A 3. kapu B és A változóját ponálva, a 4. kapu \bar{C} és \bar{A} változót pedig negálva vezetjük be a hálózatba. A változók negálását természetesen NAND kapukból készített inverterrel végezzük el, hiszen más kaput a NAND rendszerben nem használhatunk.

A bemeneten elhelyezett inverterek szintjét nem tekintjük 3. szintnek, mert a digitális rendszerekben általában rendelkezésünkre áll a változók ponált és negált értéke is, tehát nem szükséges inverterekkel előállítani. A megvalósított hálózatot ezért kétszintű hálózatnak tekinthetjük. Általánosságban is igaz, hogy bármilyen logikai függvény NAND rendszerben kétszintű hálózattal megvalósítható. Ez egyszerűen belátható, hiszen egy függvényben – a negációt leszámítva – csak VAGY és \bar{C} és \bar{A} kapcsolat lehet, amelyek az 1. és 2. szinten megvalósíthatók. Ez a megállapítás akkor nem általánosítható, ha a realizáláshoz csak kétbemenetű kapukat használhatunk. (A leggyakrabban használt SN 7400 típusú integrált áramkör 4 db kétbemenetű NAND kaput tartalmaz.)


A kétbemenetű NAND kapukkal való realizálás módszerét a függvény határozza meg. Ha lehetséges, a függvényt átalakítjuk kétszintű realizáláshoz alkalmas formába, ha nem, akkor az inverterekkel való szinteltolás módszerét használjuk.

Az átalakítás mindig olyan kiemelés, amelynek eredményeként csak két változó vagy változócsoporthoz kell függvénykapcsolatot megvalósítani. Az előző feladatot függvényén elvégezhető ez az átalakítás:

$$F^1 = \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A + B \cdot \bar{A} + \bar{C} \cdot \bar{A} = \bar{C} \cdot (\bar{B} \cdot A + \bar{A}) + B \cdot \bar{A}$$

Az átalakított függvény realizálásához csak kétbemenetű kapura van szükség:


- az első szinten a kétbemenetű NAND kapu a $B \cdot \bar{A}$, valamint az első csoport közötti VAGY kapcsolatot valósítja meg, amint azt az 5.6. ábra mutatja.

 

5.6. ábra. Függvényrealizálás kétbemenetű NAND kapukkal

- a második szinten a \bar{C} , valamint a zárójeles kifejezés és a B , \bar{A} változók közötti ÉS kapcsolat valósul meg,
- a harmadik szint NAND kapuja VAGY kapcsolatot realizál: $\bar{B} \cdot A + \bar{A}$,
- a negyedik szinten a $\bar{B} \cdot A$ függvénykapcsolat valósul meg,
- a változók bevezetése páros szinten olyan értékkel történik, amilyennel a függvényben szerepelnek: 2. és 3. kapu B, \bar{A}, \bar{C} , 5. kapu A, \bar{B} . Páratlan szinten a függvényhez képest negált értékkel: 4. kapu, A változó.

A megvalósítandó függvény nem minden esetben alakítható át kiemeléssel. Ilyen függvény pl. az $F^3 = B \cdot A + \bar{C} \cdot \bar{A} + C \cdot \bar{B}$, amelynek megvalósítását mutatja az 5.7. ábra.

 

5.7. ábra. Függvényrealizálás szinteltolással

A függvényben kiemelés nem végezhető, de az asszociativitást felhasználva a változócsoportokat tetszés szerint csoportosíthatjuk. Egy lehetőség a csoportosításra.

$$F^4 = B \cdot A + (\bar{C} \cdot \bar{A} + C \cdot \bar{B}),$$


- az első szinten lévő NAND kapu a $B \cdot A$, valamint a zárójeles kifejezés közötti VAGY kapcsolatot realizálja,
- a második szinten a NAND kapu ÉS kapcsolatot valósítana meg, de a függvényben nem erre van szükség. Ezért ebből a NAND kapuból invertert csinálunk, ezzel a megvalósítást a következő szintre toljuk. Ezen a – harmadik – szinten már megvalósítható a zárójelben lévő VAGY kapcsolat,
- a negyedik szinten a NAND kapuk az ÉS kapcsolatokat realizálják.

Az eljárás helyessége analízissel igazolható.

A megoldott feladatokból látható, hogy a kapubemenetek számának korlátozásával növekedett a szintek száma. Az alkalmazások egy részében nem engedhető meg a többszintű hálózat, mert a szintek számának növekedésével nő a hálózat bemenetei és kimenete közötti jelkésleltetési idő, tehát a hálózat lassúbb lesz. Az eredő jelkésleltetés a realizált hálózat legtöbb kaput tartalmazó ágában lévő kapuk késleltetési idejének összege. Példaként hasonlítsuk össze az 5.5. és az 5.6. ábra áramkörrel feltételezve, hogy a kapuk késleltetési ideje $t_{pd} = 10$ ns. Az 5.5. ábra kétszintű hálózatánál az eredő jelkésleltetés: $t_{pde} = 20$ ns. A 5.6. ábra áramkörénél: $t_{pde} = t_{pd5} + t_{pd4} + t_{pd1} + t_{pd1} = 40$ ns.

A NOR kapukkal való függvényrealizálás az 5.3. ábra áramkörének analíziséből levont következtetések alapján történik. Az $F^4 = (C + \bar{B}) \cdot (B + A) \cdot (\bar{B} + A)$,

- az első szinten – páratlan szint – a hárombemenetű NOR kapu ÉS kapcsolatot valósít meg a zárójelben lévő mennyiségek között,
- a második szinten – páros szint – a NOR kapuk a zárójelben lévő VAGY kapcsolatokat valósítják meg,
- a változók bevezetésére páros szinten kerül sor, ezért olyan értékekkel kell bevezetni mindegyiket, amilyen értékkel a függvényben szerepelnek. A megvalósított hálózatot az 5.8. ábra mutatja.

 

5.8. ábra. NOR kapus realizálás

A kétbemenetű NOR kapukkal való realizálás a NAND rendszernél megismert módszerrel végezhető.

A feladatokból látható, hogy NAND kapukkal az olyan függvényalakok realizálhatók egyszerűen, amelyekben a változócsoportok VAGY kapcsolatban vannak egymással, a változócsoportokban lévő változókat pedig ÉS kapcsolatok kötik össze. Az ilyen függvényhez diszjunktív szabályos alakú függvények egyszerűsítésével jutunk.

Hasonló gondolatmenettel látható be, hogy NOR rendszerrel a konjunktív normál alakból egyszerűsített függvények realizálhatók közvetlenül.

A NÉV rendszerrel bármilyen függvényalak realizálható.

A függvényegyszerűsítés és átalakítás, valamint a funkcionálisan teljes rendszerekkel való függvényrealizálás összefoglalására oldjuk meg a következő feladatot!

4. feladat

Realizáljuk az $F^4 = \Sigma^4(2,3,4,5,10,11,12)$ függvényt NAND, NOR és NÉV rendszerben!

A 4. feladat megoldása

A NAND kapus realizáláshoz a megadott diszjunktív normál alakot kell egyszerűsíteni. Az egyszerűsítést grafikusan végezzük a négyváltozós mintermtáblát használva. Ezt mutatja az 5.9. ábra.


		B			
		0	1	3	2
D	0	0	1	1	1
	4	1	1	1	1
	8	1	1	1	1
	12	1	1	1	1
		13	15	14	16
		5	7	6	
		9	11	10	
		1	0		
		3	2		
		7	6		
		11	10		
		15	14		
		1	0		
		3	2		
		7	6		
		11	10		
		15	14		
		1	0		
		3	2		
		7	6		
		11	10		
		15	14		
		1	0		
		3	2		
		7	6		
		11	10		
		15	14		
		1	0		
		3	2		

A mintermtáblából átvett 0 termeket hurkolva és kiolvasva az egyszerűsített függvényt:

$$F^4 = (C + B) \cdot (\bar{C} + \bar{B}) \cdot (\bar{D} + \bar{C} + \bar{A})$$

A NOR kapukkal realizált hálózatot az 5.12. ábra szemlélteti.


A NÉV rendszerrel való realizáláshoz bármelyik egyszerűsített függvényalak felhasználható. Az 5.13. ábrán a diszjunktív alakból egyszerűsített függvényt realizáló hálózat látható.

 

5.13. ábra. A 4. feladat NÉV áramköre

A kombinációs hálózatok realizálásánál nem vettük figyelembe azt a tényt, hogy a kapuáramkörök késleltetési idővel is rendelkeznek, ezért a bemeneti változók értékének megváltozása a kimeneten csak időkésséssel jelentkezik. Az időkésség egyes esetekben átmenetileg hibás kimeneti állapotot is eredményezhet, amit **hazárdnak** nevezünk. Egyszerűbb esetben **sztatikus hazárd** lép fel, de elsősorban bonyolultabb hálózatoknál előfordulhat **dinamikus hazárd** is.


A sztatikus hazárd keletkezése az 5.14. ábrán látható.

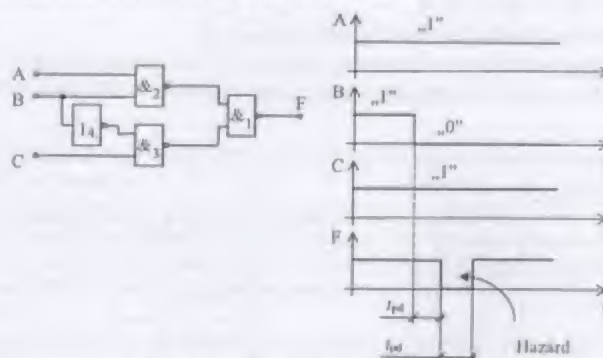

5.14. ábra. A sztatikus hazárd keletkezése

A sztatikus hazard akkor következik be, ha a függvény egy változója két, jelkésleltetés szempontjából különböző ágon jut el a kimenetre. Az ábrán szereplő hálózat B változója ilyen, ezért a 2. kapun keresztül egy késleltetési idővel hamarabb jut az 1. kapura, mint a másik ágon. Ez egy kapu késleltetése idejére 0 szintre állítja a kimenetet.


A dinamikus hazard keletkezését az 5.15. ábra szemlélteti.

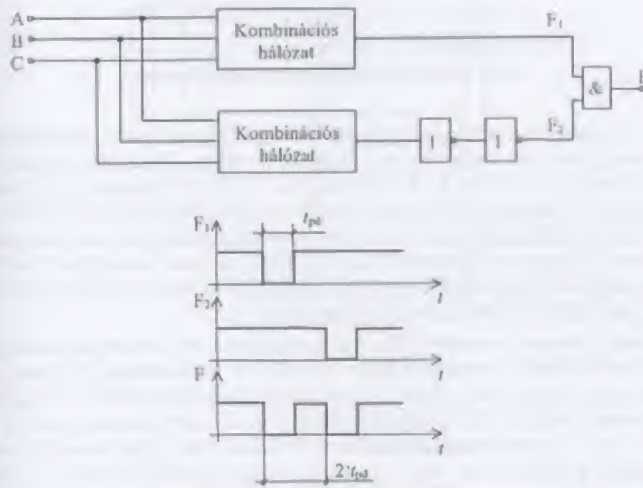

5.15. ábra. A dinamikus hazard keletkezése

Két sztatikus hazarddal rendelkező hálózat – pl. az 5.14. ábra hálózata – egyikének kimeneti jele még két másik kapun keresztül jut el a kimeneti ÉS kapura. Az F kimeneten így két kapu késleltetésének megfelelő idővel később is megjelenik egy hazard. Bonyolultabb hálózatnál akár sorozatos hazard is felléphet. Ez az egymás után többször megjelenő hibás kimeneti szint a dinamikus hazard. Az ábrából az is látható, hogy ha a kombinációs hálózatok nem rendelkeznek sztatikus hazarddal, akkor dinamikus hazard sem lép fel.

A sztatikus hazard megszüntetését az 5.16. ábra alapján követhetjük.

 

5.16. ábra. A sztatikus hazard megszüntetése

A V-K táblában ábrázolva a hazárdos hálózat függvényének hurkait, megállapíthatjuk, hogy akkor keletkezik a hazard, amikor a B változó értéket vált, vagyis átlép egyik hurokból a másikba. Ezt a váltást mutatja a nyíl a V-K táblában. Ez általában is igaz: ha a V-K táblában két hurok hasonló elrendezésben érintkezik, akkor a két hurok között értéket váltó változó hazardot okoz. Ezt felismerve a hazardmentesítés úgy történik, hogy a két érintkező hurkot egy újabb hurokkal összekötjük. Ezzel látványosan egy felesleges hurkot hozunk létre, tehát bonyolultabban realizáljuk a függvényt mint kellene, de a hazardot megszüntetjük.

A funkcionálisan teljes rendszerekkel való megvalósítás mellett **programozható logikai eszközökkel** is végezhető függvényrealizálás. Az eszközök rövidített neve PLD (*Programmable Logic Devices* – programozható logikai eszköz). A függvényrealizálásra alkalmas PLD-k nagyszámú kapuáramkört tartalmaznak, amelyek között az eszköz programozásával lehet a realizáláshoz szükséges összeköttetéseket létrehozni. A programozás, tehát a feladatnak megfelelő összeköttetések kialakítása, tulajdonképpen a valamennyi kapu között a gyártás során létrehozott összeköttetések közül a nem szükségesek megszüntetését jelenti. A programozó készülékkel az összeköttetés az áramkör meghatározott belső pontjain kiégethető, az áramkör tehát a továbbiakban már csak arra a feladatra használható, amire felprogramozták, más feladatra való átalakítása nem lehetséges.


A PLD-k függvényrealizálásra alkalmas fajtái:

- PLA (*Programmable Logic Array* – programozható logikai tömb),
- PAL (*Programmable Array Logic* – programozható logikai tömb),
- PGA (*Programmable Gate Array* – programozható kaputömb).

(Elvileg a később ismertetett PLS áramkör is felhasználható függvényrealizálásra, azonban elsődleges felhasználási területe a szekvenciális hálózatok realizálása. Felépítését és használatát ezért a szekvenciális hálózatok megvalósításánál mutatjuk meg.)


A belső felépítés elve valamennyi áramkörnél azonos, eltérés néhány kiegészítő áramkörben van az egyes típusok között. A legegyszerűbb belső felépítéssel a PLA rendelkezik, így ezen keresztül ismerjük meg a PLD-k használatát.

A PLA áramkör belső felépítését tekintve NÉV rendszerű hálózat, amelyben az inverterek és az ÉS kapuk, ill. a VAGY kapuk külön mátrixkapcsolást alkotnak. Az ÉS mátrix kapcsolási rajzát az 5.17. ábra tartalmazza.

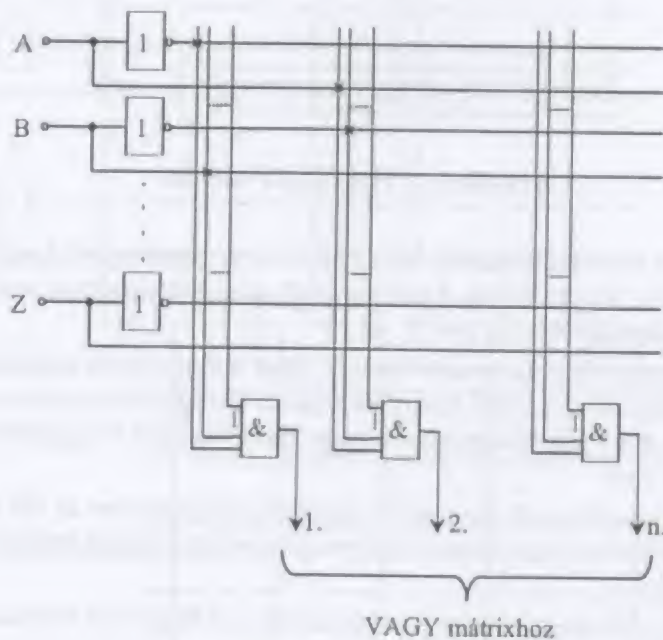

5.17. ábra. A PLA ÉS mátrixa

Az inverterek vezetékei és az ÉS kapuk bemenetei között a gyártáskor létrehozott összeköttetések a programozás során megszüntethetők. A rajzon mindig a **megmaradt** összeköttetéseket jelöljük. Az 5.17. ábrán pl. a jelölt összeköttetések miatt az ÉS mátrix 1. kimenetén a $B \cdot \bar{A}$, a 2. kimenetén pedig a $\bar{B} \cdot A$ függvény jelenik meg. Az ÉS mátrixszal megvalósított függvények a VAGY mátrixon keresztül jutnak a kimeneti VAGY kapukra, amint azt az 5.18. ábra is mutatja.

 

5.18. ábra. A PLA VAGY mátrixa

A VAGY mátrix is programozható, ezért az ÉS mátrix függvényei bármelyik VAGY kapu bemeneteire kapcsolhatók. Az ábrán jelölt összeköttetésekkel csak egy függvényt valósítunk meg: $F_1 = \overline{B} \cdot A + B \cdot \overline{A}$.


A PLA programozásánál az összeköttetések, tehát a függvények realizálása egy lépésben hozhatók létre, a belső áramkörök száma pedig nyilvánvalóan nem csökkenthető, tehát nincs jelentősége annak, hogy realizálás előtt a függvényt egyszerűsítettük-e vagy nem.

A PLA belső felépítésének egyszerűbb áttekinthetősége miatt az ÉS és a VAGY mátrixot sematikusán (nem minden részletre kiterjedően) szokás ábrázolni. Ezt mutatja az 5.19. ábra.

Az 5.19. ábrán jelölt összeköttetésekkel példaként két függvényt valósítottunk meg:

$$F_1^4 = \overline{D} \cdot \overline{C} \cdot \overline{B} \cdot \overline{A} + D \cdot C \cdot \overline{B} + \overline{D} \cdot \overline{B} \cdot A,$$

$$F_4^4 = D \cdot C \cdot B \cdot A + \overline{D} \cdot \overline{C} \cdot \overline{B} \cdot \overline{A}.$$

 


5.19. ábra. A PLA belső felépítése

5.2. Sorrendi hálózatok

A sorrendi vagy szekvenciális hálózatok olyan flip-flopokból felépülő, többkimenetű hálózatok, amelyek kimeneteiken az órajelek hatására előre meghatározott állapotok sorozatát veszik fel. Felépítésük jellemzője, hogy tárolókból – általában J-K flip-flopokból – épülnek fel és a sorrendiség (szekvencia) érdekében a következő kimeneti állapot függ az előző kimeneti állapottól. Az 5.20. ábra példaként egy három

kimenettel rendelkező sorrendi hálózatot mutat. A tárolók a közös órajel miatt egyszerre működnek, ezért a hálózat **szinkron szekvenciális hálózat**. Érdekes megfigyelni, hogy a tárolók élvezéreltek, ezért a változás időpontja jól meghatározott.

 

5.20. ábra. Szinkron sorrendi hálózat

A hálózat működésének elemzéséhez (sorrendi hálózat analízise) írjuk fel a tárolók **vezérlési függvényeit** a kapcsolási rajz alapján!

$$J_C = Q_A; J_B = Q_C; J_A = \bar{Q}_C;$$

$$K_C = \bar{Q}_B; K_B = Q_A; K_A = Q_B.$$

A további vizsgálathoz tételezzük fel, hogy a kimenetek éppen $Q_A = Q_B = Q_C = 0$ állapotban vannak! Ilyenkor az egyes tárolók bemenetén lévő vezérlések a vezérlési függvények alapján a következők:

$$J_C = 0; J_B = 0; J_A = 1;$$

$$K_C = 1; K_B = 0; K_A = 0.$$

Ezek a vezérlések a J-K tároló vezérlési táblázata (4.3. ábra) alapján a következő kimeneti állapotokat hozzák létre:

- a C jelű tároló a vezérlés hatására törlődik (most 0-ban marad a kimenete), $Q_A = 0$,
- a B tároló megtartja előző állapotát, tehát $Q_B = 0$,
- az A tároló beíródik, $Q_A = 1$.

Így a hálózat új kimeneti állapota:

$$Q_C = 0; Q_B = 0; Q_A = 1.$$

Ez az állapot új vezérléseket jelent a tárolóknak:

$$J_C = 1; J_B = 0; J_A = 1;$$

$$K_C = 1; K_B = 1; K_A = 0.$$

Igy, ha érkezik egy órajel, akkor a tárolók új kimeneti állapota:

- a C tároló megváltoztatja az előző állapotát, $Q_C = 1$,
- a B tároló törlődik, $Q_B = 0$,
- az A tároló beíródik, $Q_A = 1$.

Az új kimeneti állapot tehát: $Q_C = 1$; $Q_B = 0$; $Q_A = 1$.

Ez újabb vezérlést jelent a tárolóknak, ezért az újabb órajel hatására ismét megváltozik a kimeneti állapotuk stb. Az analízist addig kell végezni, amíg az elvileg lehetséges összes kimeneti állapotot megvizsgáljuk. Az előzőekben bemutatott szöveges elemzés helyett áttekinthetőbb, ha az eredményeket táblázatba foglaljuk.

C	J_C	K_C	J_B	K_B	J_A	K_A	Q_C	Q_B	Q_A
							0	0	0
1.	0	1	0	0	1	0	0	0	1
2.	1	1	0	1	1	0	1	0	1
3.	1	1	1	1	0	0	0	1	1
4.	1	0	0	1	1	1	1	0	0
5.	0	1	1	0	0	0	0	1	0
6.	0	0	0	0	1	1	0	1	1
							1	1	1
1.	1	0	1	1	0	1	1	0	0
							1	1	0
1.	0	0	1	0	0	1	1	1	0

⇐ már előfordult,


⇐ feltételezett új kimeneti állapot,

⇐ már előfordult,

⇐ feltételezett új kimeneti állapot,

⇐ már előfordult.

Az eredmények megadhatók az állapotok bináris alakjának felsorolásával táblázatosan, úgy, ahogyan az előző táblázat utolsó három oszlopa mutatja. Sokkal áttekinthetőbb azonban az állapotdiagrammal való megadás. Ezt szemlélteti a megoldott példa kimeneti állapotait ábrázolva az 5.21. ábra.

 

5.21. ábra. Állapotdiagram

Az állapotdiagram nyilai azt mutatják, hogyan követik egymást a kimeneti állapotok. Az eredményt értelmezve látható, hogy

- ha a hálózat kimenete éppen 110 állapotban van, akkor ez az órajelek hatására nem változik meg. Az 110 állapot egy önmagában záródó hurkot alkot (retesztelt állapot),
- bármilyen más kimeneti állapotból a hálózat az órajelek hatására a 011-100-010-011... ciklusba kerül és a továbbiakban ebben a ciklusban marad.


Az analízis során megismert hálózat szinkron sorrendi hálózat volt, mert a tárolók egyszerre kapták az órajelet, tehát a kimenetükön az állapotváltozás is egyidőben következett be. A szinkron működésű sorrendi hálózatokkal tanulmányaink során csak a számlálóknál találkozunk, ezért működésüket is ott tekintjük át.

A szinkron sorrendi hálózatok realizálása az állapotdiagram meghatározásával kezdődik.

Az állapotdiagram egy gyakorlati feladat egymást követő lépéseinek kódolt formája. Pl. egy közlekedési lámpa, amely a buszsávot külön engedélyezi, folyamatosan a piros→piros-buszsáv zöld→piros-sárga→zöld→sárga→piros→stb. sorrend szerint működik (eltekintve most az egyes lámpaváltások közötti időzítésektől). A lámpák bekapcsolását állapotoknak tekintve kódolhatjuk az egyes állapotokat, pl. a következőképpen.

Állapotok	Állapotkódok
piros	000
piros-buszsáv zöld	001
piros-sárga	010
zöld	100
sárga	111
piros	000

Az állapotok három bites bináris kóddal kódolhatók, mert az öt egymástól különböző állapot kódolására két bit kevés, négy bit pedig feleslegesen sok lenne. Az állapotok és a három bites kódok egymáshoz való rendelése tetszőleges. Az előző kódolás szerinti állapotdiagramot az 5.22. ábra mutatja.

 

5.22. ábra. A közlekedési lámpa állapotdiagramja

A realizáláshoz J-K tárolókat használunk, mert ennek a tárolótípusnak nincsenek tiltott vezérlési állapotai, ugyanakkor, ha a feladat úgy kívánja, készíthető belőle T, ill. D tároló is. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a J-K tároló a legrugalmasabban alkalmazható flip-flop. A vezérlés szempontjából az élvezérelt tároló a legmegfelelőbb, mert így biztosítható legjobban a kimeneti állapotuk megváltozásának szinkronitása.

A bináris kód egyes bitjeit a J-K tárolók állítják elő kimeneteiken, ezért a feladatban található három bites kódhoz három flip-flopra van szükség.

A tervezéshez két segédletet használunk munkánk megkönnyítésére. Az egyik a J-K tárolók állapotátmeneti táblázata (fordított vezérlési táblázat):

Q_n	Q_{n+1}	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Az állapotátmeneti tábla első két oszlopa tartalmazza az összes lehetséges állapotátmenetet, amely egy feladat megoldása során előfordulhat. A J és K oszlopa pedig azokat a szükséges vezérléseket adja meg, amelyek az első két oszlopban levő állapotátmenetekhez szükségesek. A táblázat egyes sorainak magyarázata:

- első sor: ahhoz, hogy a J-K tároló kimenetén $0 \rightarrow 0$ átmenet jöjjön létre az órajel hatására, nem szabad a tárolót beírni, tehát $J = 0$. A K bemenetre adott vezérlés közömbös, mert ha $K = 0$, akkor a tároló megtartja előző állapotát, ha $K = 1$, akkor törlődik. Vagyis a flip-flop kimeneti állapota mindenképpen 0 lesz (l. a J-K tároló vezérlési táblázatát a 4.3. ábrán),
- második sor: ahhoz, hogy a tároló kimenetén 1 legyen, $J = 1$ vezérléssel beírást kell végezni. A K bemenet vezérlése közömbös, mert $K = 0$ -ra beírás történik, $K = 1$ vezérlésre pedig a flip-flop megváltoztatja előző állapotát ($J = 1, K = 1 \rightarrow Q_{n+1} = \bar{Q}_n$),
- harmadik sor: a tárolónak törlődni kell, ehhez $K = 1$ vezérlés kell. A J bemenet állapota közömbös, aminek magyarázata az előzőekből már következik,
- negyedik sor: nem szabad a tárolót törölni, tehát $K = 0$.

A másik segédlet egy olyan táblázat, amely egymás alatt, sorrendben tartalmazza a kimenetek állapotait, feltüntetve az egyes állapotok kódjának decimális megfelelőit is, valamint az adott állapotban szükséges J és K vezérléseket. A három tároló kimeneteit jelöljük Q_C, Q_B, Q_A -val. Így a feladathoz tartozó táblázat:

Q_C	Q_B	Q_A	Dec. érték	J_C	K_C	J_B	K_B	J_A	K_A
0	0	0	0	0	x	0	x	1	x
0	0	1	1	0	x	1	x	x	1
0	1	0	2	1	x	x	1	0	x
1	0	0	4	x	0	1	x	1	x
1	1	1	7	x	1	x	1	x	1
0	0	0	0						

stb.

A tervezés célja a J-K tárolók vezérlési függvényeinek meghatározása, amelyek biztosítják, hogy a hálózat az órajelek hatására az előírt állapotokat vegye fel. A vezérlési függvények logikai függvények, amelyek legegyszerűbb alakja, grafikus egyszerűsítéssel, a V-K mintermtáblákból olvasható ki. Minden tárolóbemenethez tartozik egy függvény, így egy V-K tábla is. A táblázatok változói a Q_C , Q_B , Q_A kimenetek **előző állapotban felvett értékei**, hiszen a következő állapotot az határozza meg, hogy előzőleg mi történt a hálózatban (zöld után jön mindig a sárga, a sárga után mindig piros stb.). Az egyes bemenetek V-K tábláit az 5.23. ábra szemlélteti.

The figure shows six V-K minterm tables arranged in two rows and three columns. The top row contains tables for J_C , J_B , and J_A . The bottom row contains tables for K_C , K_B , and K_A . Each table has Q_C as the vertical axis and Q_B as the horizontal axis. The cells are labeled with minterm numbers (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) or 'X' for unused states. Circles and other markings indicate simplification groups.

5.23. ábra. A vezérlési függvények táblázatai

A táblázatra vonatkozó hurkolási szabályok:

- annyi hurkot kell képezni, hogy valamennyi 1 hurokban legyen,
- az X közömbös termeket használhatjuk a hurkoláshoz, ha az egyszerűsíti a függvényt, tehát nagyobb hurkot tesz lehetővé,
- a V-K táblák üres cellái azt jelentik, hogy a hozzájuk tartozó termeket nem használtuk fel az állapotok kódolására. Ezek a termék tehát nem fordulhatnak


elő a működés során, kivéve a bekapcsolás pillanatát. Ha megfelelő kapcsolástechnikai megoldással gondoskodunk arról, hogy bekapcsoláskor valamelyik felhasznált állapotba kerüljön a rendszer, akkor valóban semmilyen körülmények között nem fordulhatnak elő az üres cellák termjei. Ezt feltételezve az üres cellákat úgy tekinthetjük, mintha közömbösek lennének, ezért ezeket szükség szerint felhasználhatjuk a hurkolásnál. A tervezési folyamat végén azonban gondoskodni kell arról, hogy a tárolók egy meghatározott kezdeti állapotba kerüljenek.

Ezeket a szabályokat figyelembe véve a feladat vezérlési függvényei:

$$J_C = Q_B; \quad J_B = Q_C + Q_A; \quad J_A = Q_B,$$

$$K_C = Q_A; \quad K_B = 1; \quad K_A = 1.$$

A vezérlési függvények alapján a sorrendi hálózat realizálható. A három tárolót közös órajelről vezéreljük, így lesz szinkronműködésű a hálózat. A vezérlési függvényeket bármelyik rendszerben realizálhatjuk. Példánkban a realizáláshoz csak egy VAGY kapura van szükség a J_B bemenet vezérléséhez. A megvalósított hálózatot az 5.24. ábra mutatja.

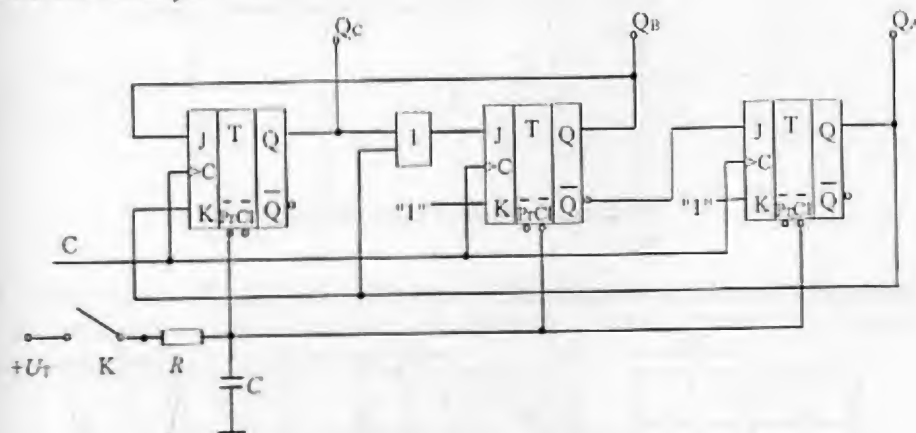


5.24. ábra. A közlekedési lámpa vezérlő áramköre

A bekapcsoláskor szükséges beállítást (START állapot) a flip-flopok sztatikus bemenetein keresztül végezzük el. Használjunk negált sztatikus bemenetű tárolókat és végezzük el úgy a beállítást, hogy bekapcsoláskor mindig a zöld jelzéssel induljon a működés! Ehhez a tárolókat $Q_C = 1, Q_B = 0, Q_A = 0$ állapotba kell hozni bekapcsoláskor. Ezt a kezdeti értékbéállítást a bekapcsolás pillanatában az RC -tag végzi el, ami egy differenciáló áramkör, ezért egy 0 szintű tüske impulzust ad a bekötés szerint a C tároló *preset*, a B és A tároló *clear* bemenetére. A tárolók kimenetei ennek hatására a kívánt állapotot veszik fel. Mivel a sztatikus vezérlés csak igen rövid ideig

hat, a továbbiakban – a következő órajeltől – a működés már a vezérlési függvények szerinti.

5. feladat

Realizáljuk szinkron sorrendi hálózattal az 5.25. ábrán adott állapotdiagramot! Bekapcsoláskor a hálózat a jelölt állapotból induljon!

 


5.25. ábra. Az 5. feladat állapotdiagramja

Az 5. feladat megoldása

A realizáláshoz 3 db élvezérelt J-K tároló szükséges. A kimeneteiken megjelenő állapot sorozat:

QC	QB	QA	Dec. érték
0	0	1	1
1	1	1	7
1	1	0	6
1	0	1	5
0	1	1	3
0	0	1	1
stb.			

A bemenetek kitöltött vezérlési táblázatait az 5.26. ábra mutatja.

 


5.26. ábra. Az 5. feladat vezérlési táblázatai

A vezérlési táblázatokból kiolvasható vezérlési függvények:

$$J_C = \overline{Q_B}; J_B = 1; J_A = 1,$$


$$K_C = \overline{Q_B}; K_B = \overline{Q_C} + \overline{Q_A}; K_A = Q_C \cdot Q_B.$$

A megvalósított hálózatot az 5.27. ábra mutatja.

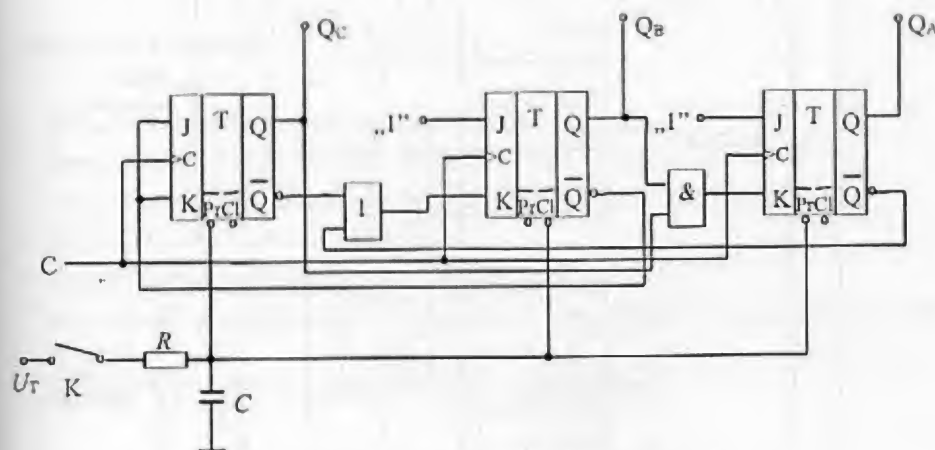

5.27. ábra. Az 5. feladat áramköre

A szinkron sorrendi hálózatok realizálhatók *PLS* (*Programmable Logic Sequencer* – programozható logikai sorrendképző) áramkör felhasználásával is. Az áramkör belső felépítése az 5.28. ábrán látható.

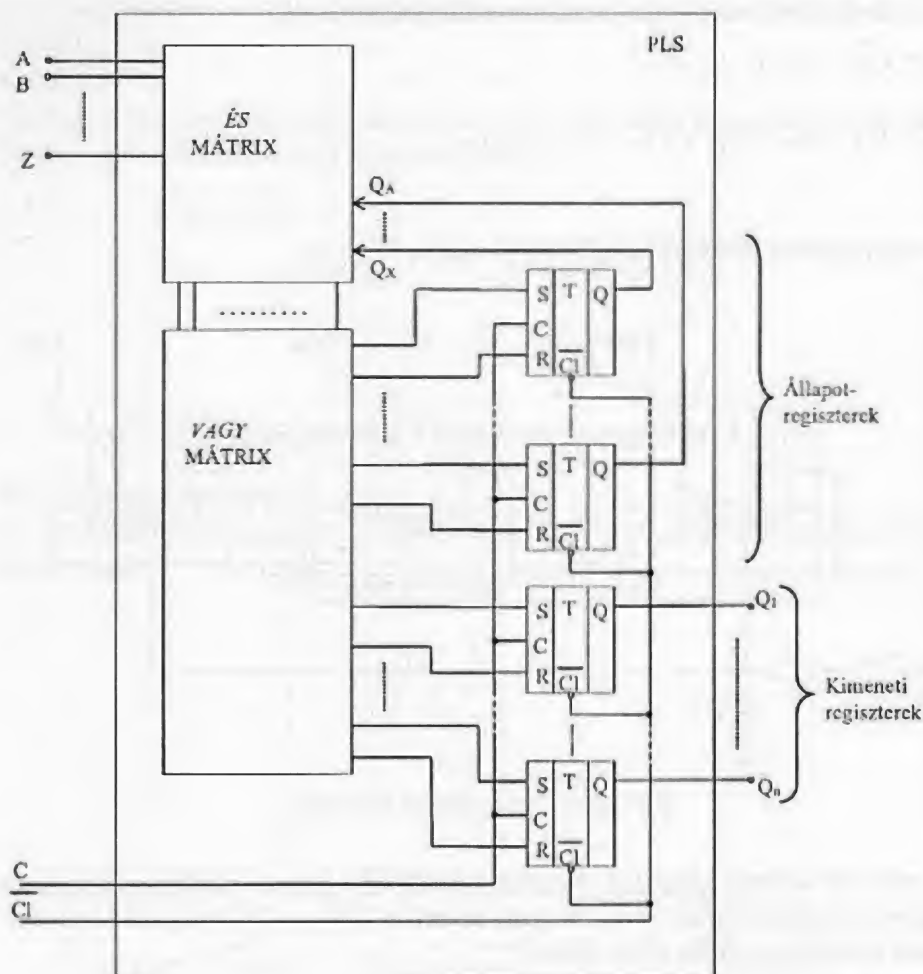

5.28. ábra. A PLS áramkör belső felépítése

A PLS áramkörben lévő ÉS mátrix és a VAGY mátrix felépítése pontosan megegyezik a PLA áramkörnél megismert hasonló mátrixokkal. Ebben az áramkörben az állapotregiszterekkel való visszacsatolás miatt lehetőség van arra, hogy a két mátrix a regiszterek vezérlési függvényeit állítsa elő, úgy, ahogyan a programozást elvégezzük. Az állapotregiszterek kimenetei nincsenek kivezetve, hanem a megvalósított sorrendi hálózat a kimeneti regisztereken keresztül válik hozzáférhetővé. A realizáláshoz használható regiszterek R-S típusúak, amit a vezérlési függvények meghatározásánál figyelembe kell venni.

A PLS áramkörök úgy használhatók fel, hogy a megismert módon meghatározzuk a megvalósítandó sorrendi hálózat vezérlési függvényeit R-S tárolókra. Ezeket a vezérlési függvényeket a $Q_A \dots Q_X$ változókkal írjuk fel. (A hagyományos módszernél ezek voltak a Q_A, Q_B stb. változók a mintermtáblában.) A vezérlési függvényeket a mátrixokkal beprogramozzuk az állapotregiszterek bemeneteire. Az így megvalósított sorrendi hálózat kimenetei a $Q_A \dots Q_X$ kimenetek lennének, azonban közvetlenül nem hozzáférhetők. Ezért a mátrixok programozásával arról is gondoskodni kell, hogy ezek a kimeneti regiszterek bemenetére kerüljenek. Így végül is a sorrendi hálózat kimenetei a $Q_1 \dots Q_n$ kimenetek lesznek.

Ellenőrző kérdések


1. Mi a funkcionálisan teljes rendszer fogalma?
2. Ismertessük a NAND és NOR kapuval történő realizálás szabályait!
3. Mit jelent a házárd, milyen formái vannak, hogyan szüntethető meg?
4. Rajzoljuk fel a PLA belső felépítését!
5. Milyen elemekből épülnek fel a sorrendi hálózatok?
6. Ismertessük a szinkron sorrendi hálózatok tervezésének és realizálásának módszereit!
7. Hogyan állíthatók a sorrendi hálózatok alapállapotba?

6. Funkcionális áramkörök

A funkcionális áramkörök olyan digitális integrált áramkörök, amelyek egy adott feladat ellátására készültek. Közös jellemzőjük, hogy kapukból és tárolókból épülnek fel és az áramköri toknak csak a funkció ellátásához szükséges kivezetései vannak. A digitális áramkörökben ezeket alkatrészként használjuk, jellemzőik, működésüket leíró táblázataik a katalógusokban megtalálhatók.

6.1. Multiplexerek

A multiplexer adatválasztó áramkör, amely a bemenetei közül a címzéssel kiválasztottat kapcsolja össze a kimenettel. Így a kiválasztott bemeneten lévő adat jut a kimenetre. A 6.1. ábra egy olyan multiplexert szemléltet, amelyik négy adatbemenettel és az ezek közül egyet kiválasztó két címzőbemenettel rendelkezik. Az áramkör elnevezése ezért 4/1 (négyből egy) multiplexer.

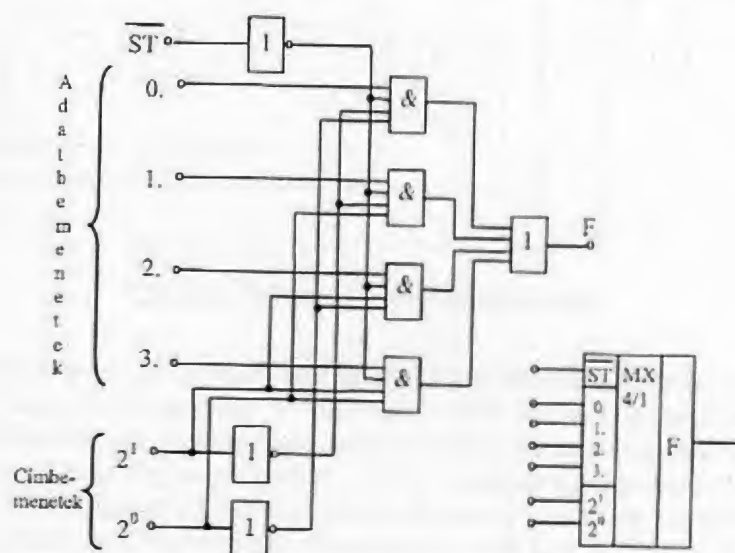


6.1. ábra. A 4/1 multiplexer belső felépítése és jelképi jelölése

A címzobemenetekre adott bináris cím bitjei közvetlenül vagy inverteren keresztül úgy kapcsolódnak az ÉS kapuk bemeneteire, hogy azok egyike a bináris címnek megfelelő decimális sorszámú bemenetet engedélyezze a kimenetre jutni. Pl. ha a 2^0 címbemenetre 1, a 2^1 bemenetre pedig 0 címző bit jut, akkor az utóbbi inverteren keresztül jut az 1. sorszámú kapura. A kapu két címzobemenetére így 1 szint kerül, engedélyezve az 1. adatbemenetet.

A minden ÉS kapura bevezetett ST (*Strobe* – kapuzás) bemenet az egész áramkört (integrált áramkört) engedélyezi, vagy tiltja. Általában negált szintű bemenet. A jelképi jelölésen a be- és kimenetek, az engedélyezés jelölése található, valamint a multiplexer funkciójele: MX.

Az SN sorozatban pl. a 74151 típus egy 8/1, a 74150 egy típus 16/1 multiplexer. A CD sorozatból a 4512B egy 8/1, a 4539B típus pedig két 4/1 multiplexer egy tokban.

A multiplexerek bemeneteinek száma **kaszkádosítással** (bővítéssel) növelhető. A 6.2. ábra a módszer bemutatására két 4/1 multiplexer felhasználásával egy 8/1 multiplexer kialakítását mutatja.

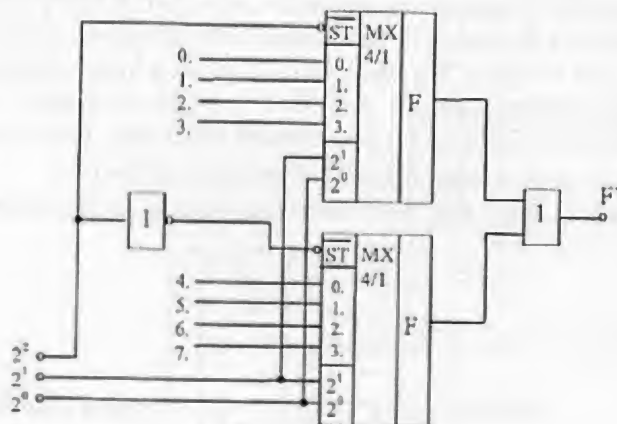


6.2. ábra. Multiplexerek kaszkádosítása

A két 4/1 multiplexer címzobemeneteit párhuzamosítjuk. A legnagyobb helyi értékű címzobemenetet az ST kapuzó bemenetekből alakítjuk ki. Ez választ a két tok között. A közös címek ezért mindig csak az egyik tokra hatásosak. A kimeneteket egy VAGY kapu fogja össze egyetlen kimenetűvé.

A multiplexereket alapfunkciójuknak megfelelően általában adatválasztási célra használjuk. További felhasználási lehetőségük a függvényrealizálásra való alkalmazás és párhuzamos-soros átalakító készítése.


A multiplexerrel diszjunktív szabályos alakú függvényt lehet realizálni. Erre mutat példát a 6.3. ábra. Az áramkör az $F^3 = \Sigma^3(0,1,4,6,7)$ függvényt realizálja.

 

6.3. ábra. Függvényrealizálás multiplexerrel

Olyan multiplexert kell választani a realizáláshoz, amelyiknek annyi címzőbemenete van, ahány változós a függvény. A változókkal megcímezett bemenetekre 1 szintet kapcsolunk akkor, ha a változókból képzett term szerepel a függvényben. Ellenkező esetben 0 kerül az adatbemenetre. Pl. a $\overline{C} \cdot \overline{B} \cdot A$ minterm sorszáma 1, ezért ha ez kerül a címzőbemenetre, akkor az 1. adatbemenetet címzi meg. Ezen a bemeneten 1 szintnek kell lenni, hiszen a függvény erre a termre igaz értéket ad.

Párhuzamos-soros átalakító a 6.4. ábra szerint alakítható ki multiplexerből.

 


6.4. ábra. Párhuzamos-soros átalakító multiplexerrel

A címzőbemenetekre olyan áramkör kerül, amelyik a 000 címtől kezdődően az 111 címig sorban végig címzi az adatbemeneteket. Az adatbemeneten lévő párhuzamos adatbitek sorban egymás után a kimenetre kerülnek. A címek váltása, tehát az adatok kimenetre kapcsolásának időpontja az órajellel ütemezhető.

6.2. Demultiplexerek, dekódolók

A demultiplexerek a multiplexerekhez képest ellenkező jellegű funkciót látnak el: az egy vonalon érkező információt több kimenet között osztják szét. A kimenetek közül címmel választanak. A demultiplexerek belső felépítésének elvét a 6.5. ábra mutatja, jelképi jelölésével együtt, 1/4 demultiplexer esetén. A tényleges belső felépítés ettől eltérhet, mert másképpen történik a konkrét áramkörüi kialakítás TTL, és másképpen a MOS áramköröknél. Bármilyen is a tényleges áramkör, a megvalósított funkció az ábrán láthatónak felel meg.

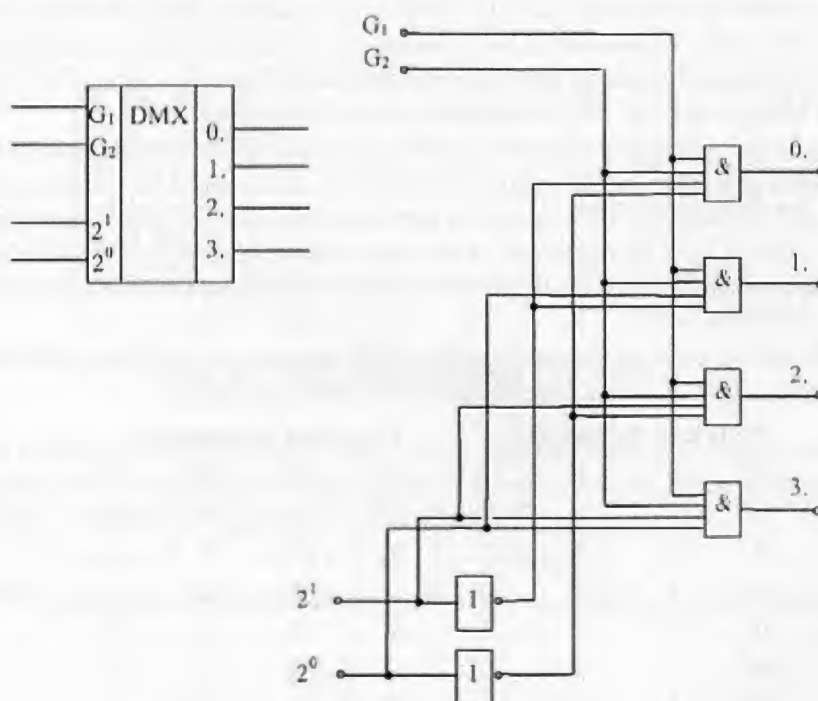

6.5. ábra. A demultiplexerek belső felépítése

A címzés áramköre megegyezik a multiplexernél megismert áramkörrel. Az adatbemenet egy engedélyezést/tiltást végző ÉS kapun keresztül kapcsolódik a kimenetre. Az engedélyezés/tiltás a G (*gate* – kapu) bemeneten keresztül lehetséges. Szokásos jelölése még: E (*enable* – engedélyezés). A felhasználás szempontjából ez a bemenet tulajdonképpen az egész tokot engedélyezi/tiltja. A kapcsolásból látszik, hogy az adatbemenet és az engedélyező bemenet felcserélhető. A katalógusok ezért jelö-

lésben nem is tesznek különbséget közöttük, G, vagy E betűvel jelölik ezeket a bemeneteket.


Az SN sorozatban pl. 1/8 demultiplexer a 74LS138, vagy egy tokban két 1/4 demultiplexer a 74156 típus. A CD sorozatban egy tokban két 1/4 demultiplexer a 4555 típus. Az adatszétosztáson kívül a demultiplexerek dekódolóként is alkalmazhatók. A 6.5. ábra áramköre pl. egy kétbites bináris számot dekódol decimális számmá. Ha az engedélyező bemenetekre 1 szintet kapcsolunk, akkor a címzésre használt kétbites bináris szám decimális megfelelőjével sorszámozott kimeneten jelenik meg 1 szint. Tehát a bináris szám *megjelöli* a decimális értékével sorszámozott kimenetet. Ebben az alkalmazásban a demultiplexer egy 2/4 dekódoló. Az 1/8 demultiplexerek 3/8 bináris-decimális dekódolók, az 1/16 DMX 4/16 bináris-decimális dekódoló stb. A demultiplexerek felépítésükből következően csak bináris-decimális dekódolást képesek elvégezni. Készülnek igen szűk választékkal kifejezetten dekódolási funkciót ellátó áramkörök is, pl. BCD-decimális, háromtöbblites-decimális.

A nagyon kevés integrált áramköri formában kapható dekódoló miatt gyakran kényserülünk arra, hogy kapuáramkörökből készítsük dekódolót. A dekódoló egy többkimenetű kombinációs hálózat, ezért a kombinációs hálózatok realizálásánál megismert módszer itt is alkalmazható. A tervezés menetét egy BCD-Gray-dekóder tervezésével ismerjük meg. Az alkalmazott módszer bármilyen dekódoló tervezéséhez felhasználható.

Első lépésként a két kódrendszer egyes elemeit egymáshoz rendeljük, tehát minden bemeneti kódszó kimeneti megfelelőjét külön-külön megadjuk:

BCD kód (bemenetek)				Gray-kód (kimenetek)			
D	C	B	A	F1	F2	F3	F4
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1

Második lépésként – a kódtáblázatot egy többkimenetű kombinációs hálózat igazságtáblázatának tekintve – az F_1, F_2, F_3, F_4 függvényeket egyszerűsítjük, célszerűen grafikus módszerrel. A függvények V-K mintertábláit a 6.6. ábra szemlélteti.

 


6.6. ábra. BCD-Gray-dekódoló V-K táblái

Mivel a bemeneti kód BCD kód, ezért a 9-nél nagyobb sorszámú termek nem fordulhatnak elő. A függvények egyszerűsítésénél ezek a termek határozatlannak tekinthetők. A dekódoló függvényei a V-K táblákból:

$$F_1 = D; \quad F_2 = D + C; \quad F_3 = C \cdot \bar{B} + \bar{C} \cdot B; \quad F_4 = \bar{B} \cdot A + B \cdot \bar{A}.$$

A NÉV rendszerben megvalósított dekódoló kapcsolási rajzát a 6.7. ábra mutatja.

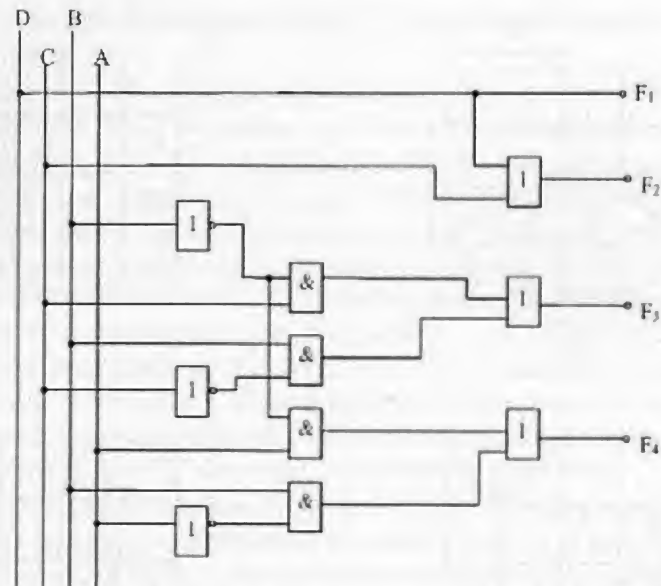

6.7. ábra. BCD-Gray-dekódoló

6.3. Aritmetikai áramkörök

Az aritmetikai áramkörök bináris számrendszerben dolgozó műveletvégző áramkörök. Az áramkör bemeneti adatait operandusoknak nevezzük, amelyek legtöbbször bináris vagy BCD kódú bináris számok. Ennek megfelelően a műveletvégzés eredménye is bináris vagy BCD kódú bináris szám.

Bizonyítható, hogy bármilyen művelet (pl. szorzás, gyökvonás, integrálás stb.) visszavezethető komplementképzések, összeadások és léptetések sorozatára. A bináris számok bitjeinek egyik helyi értékről a másikra való léptetése a 7.4.4. pont regisztereivel végezhető el. A bináris összeadás az erre a célra készített hálózattal, az összeadó áramkörrel végezhető el. Ezek az áramkörök a bináris összeadás szabályai szerint működnek:

- összeadás mindig csak két operandus között végezhető,
- az operandusok bitjeit helyi értékenként kell összegezni, a legkisebb helyi értéktől kezdve. Minden helyi értéken képezni kell az *S* (szumma) összegbitet és a *C* (carry) átvitelbitet. Az átvitel a bináris számrendszerben ugyanaz a mennyiség, mint amit a tízes számrendszerben használunk. Az összegbit és az átvitelbit képzésének szabályát a legkisebb helyi értékre (a 0. helyi érték) a következő táblázat mutatja:

B_0	A_0	S_0	C_1
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Magyarázatot csak az utolsó sor igényel: $1 + 1 = 10_2$, ezért az eredmény 0 és marad 1 (átvitel).


- az egyes helyi értékeken az összeadásnál figyelembe kell venni az előző helyi értékről jövő átvitelt. A táblázatban az átvitel indexe is erre utal: a 0. helyi értéken keletkező átvitelt az 1. helyi értéken kell figyelembe venni,
- a legnagyobb helyi értéken keletkező átvitel az összeg legnagyobb helyi értékű bitje. Az eredmény tehát egy bittel hosszabb lehet, mint az operandusok. Pl. négybites operandusoknál:

$$\begin{array}{r} 1010 \quad (\text{decimálisan: } 10 + 13 = 23) \\ + 1101 \\ \hline 10111 \end{array}$$

A legkisebb helyi értékre felírt táblázat egy olyan egybites összeadó igazságtáblázata, amely nem veszi figyelembe az előző helyi értékről jövő átvitelt. Az ilyen összeadót **félösszeadónak** (HS, half sumator – félösszeadó) nevezzük. Az igazságtáblázat alapján felírható S és C függvények:

$$S = B \cdot \bar{A} + \bar{B} \cdot A, \quad C = B \cdot A.$$

Az összeg antivalenciafüggvény, az átvitel pedig ÉS függvény. A függvényeket megvalósító félösszeadó kapcsolás a 6.8. ábrán látható.

 

6.8. ábra. Félösszeadó áramkör

Az egy helyi értéken teljes összeadást végző áramkör figyelembe veszi az előző helyi értékről jövő átvitelt is. Ezt a működést leíró igazságtáblázat:

B_n	A_n	C_n	S_n	C_{n+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1


Az igazságtáblázat alapján felírható a teljes összeadó összeg- és átviteli függvénye. Az összegfüggvény nem egyszerűsíthető, az átviteli függvény igen. Egyszerűsítés után a teljes összeadó függvényei:

$$S_n = C_n \cdot \bar{B}_n \cdot \bar{A}_n + \bar{C}_n \cdot B_n \cdot \bar{A}_n + \bar{C}_n \cdot \bar{B}_n \cdot A_n + C_n \cdot B_n \cdot A_n,$$

$$C_{n+1} = B_n \cdot A_n + C_n \cdot A_n + C_n \cdot B_n.$$

Ezeket a logikai függvényeket, vagy célszerűen csoportosított változatukat valósítják meg kombinációs hálózattal az integrált összeadó áramkörök. A teljes hálózat felrajzolásától eltekintünk.


Az egy helyi értékes teljes összeadó felhasználásával készíthetünk több bites összeadót is úgy, hogy egymással párhuzamosan annyi egy helyi értékes összeadót alkalmazunk, ahány bitesek az operandusok. A 6.9. ábra négybites teljes összeadót mutat.

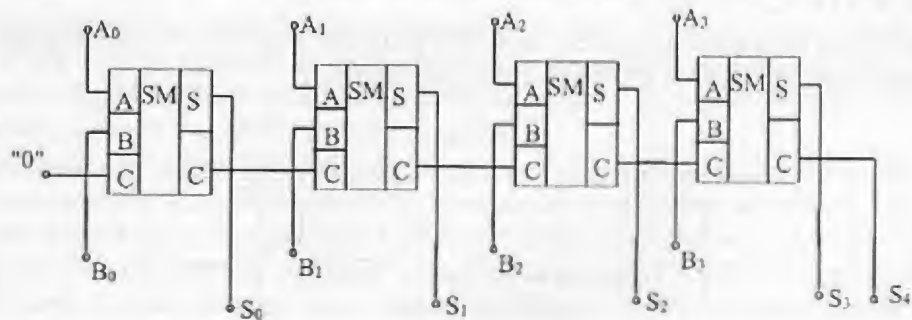

6.9. ábra. Négybites teljes összeadó

A legkisebb helyi érték C_0 átvitel bemenetét a használat során 0 szintre kötjük, hiszen itt nincs előző helyi értékről jövő átvitel. A legnagyobb helyi értéken keletkező C_3 átvitel az összeg legnagyobb helyi értékű S_4 bitje. Az egy helyi értékes összeadók között az átvitel sorosan terjed, mert egy következő helyi értéknek mindig meg kell várnia az előző helyi értéken való összeadás befejezését. A gyors összeadást te-


hát az átvitel soros terjedése akadályozza. Készülnek ezért olyan összeadók, amelyek **átvitelgyorsító áramkört** tartalmaznak. A bonyolult felépítésű áramkörök részletes ismertetésére nincs mód, működési elvük azonban egyszerű: az operandusok egyes biteiből egy kombinációs hálózat meghatározza az egyes helyi értékeken keletkező átviteket, és ezeket párhuzamosan, az összeadók bemeneteire juttatja. Az egyes helyi értékek összeadói így szinte egyidőben kapják a két operandusbitet és az átvitelbitet. Az ilyen elven működő összeadó belső felépítését szemlélteti a 6.10. ábra.

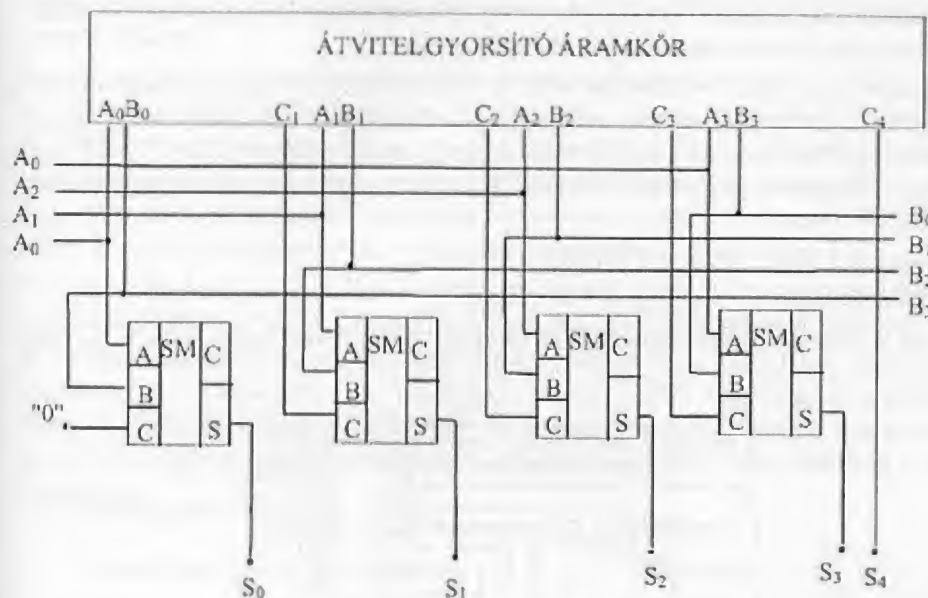

6.10. ábra. Összeadó gyorsított átvitelképzéssel

Az SN sorozat átvitelgyorsítás nélküli összeadói pl. a 7482, 7483 típusok, átvitelgyorsítással működik a 74283. A CD sorozat 4008 típusú összeadója átvitelgyorsítás nélküli.

A belső felépítéstől eltekintve az összeadókat kapcsolási rajzokon jelképi jelölésükkel ábrázoljuk. Négybites összeadó jelképi jelölése látható a 6.11. ábrán.

 

6.11. ábra. Négybites összeadó jelképi jelölése

Nem készítenek integrált kivételben bináris kivonó áramköröket. Szükség esetén azonban bináris összeadóból egyszerűen készíthető kivonó áramkör. A kivonás műveletét is – mint minden egyéb műveletet – összeadásra vezetjük vissza:

$$S = A - B = A + (-B).$$


A negatív számokat kettes komplementes kódjukkal ábrázoljuk a számításokban. Ezért az előző azonosság így fogalmazható meg: két operandus különbségét úgy képezzük, hogy a kisebbítendőhöz hozzáadjuk a kivonandó kettes komplementjét. A kettes komplementes képzését már ismerjük: a szám bitenkénti negálásával előállítjuk az egyes komplementet és hozzáadunk egyet.

A pozitív és a negatív számokat előjellel különböztetjük meg egymástól a bináris számrendszerben is. A pozitív számok előjele 0, a negatív számoké 1. Kettes komplementes kódban ábrázolva a negatív számokat, a negatív számot jelölő 1 előjel azt is jelenti, hogy az előjel után következő bitsor egy bináris szám kettes komplementese. Pl.

$$+12_{10} = 0\ 1100_2; \quad -12_{10} = 1\ 0100_{2K}.$$

A kivonás tehát így írható le: $S = A + B_{2K}$.

Ezen az elven működő négybites összeadó/kivonó áramkört szemléltet a 6.12. ábra.

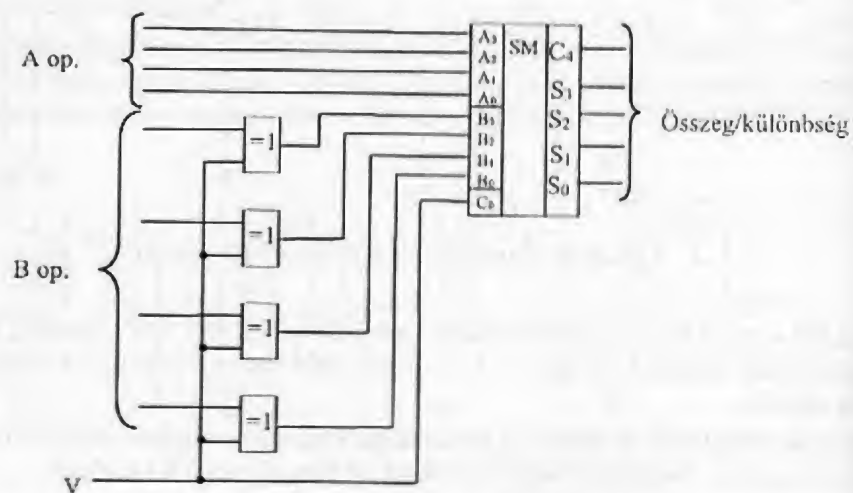

6.12. ábra. Bináris összeadó kivonó áramkör

Az összeadó B bemenetein lévő antivalenciakapuk vezérelhető inverterek. Az igazságtáblázatban az egyik bemeneti változót vezérlőjelnek tekintve a táblázat sorait a következőképpen értelmezhetjük:

B V F

0 0 0 a vezérlőjel 0, a kimeneten a B változó jelenik meg,

0 1 1 a vezérlőjel 1, a kimeneten a B változó negáltja jelenik meg,

1 0 1 a vezérlőjel 0, a kimeneten a B változó jelenik meg,

1 1 0 a vezérlőjel 1, a kimeneten a B változó negáltja jelenik meg.

Összefoglalva: az antivalenciakapu a vezérlőjel 0 értéke mellett átmásolja a kimenetére a bemenetén lévő változót, a vezérlőjel 1 értéke mellett pedig invertálja a bemeneti változót.

A 6.12. ábra antivalenciakapui $V = 1$ vezérlésre negálják a B operandus egyes biteit, tehát a kivonandó egyes komplementjét képezik. A vezérlőjel az C_0 bemenetre is be van kötve, ezért az összeadó a legkisebb helyi értéken az egyes komplementhez hozzáad az összegzés során egyet. Így egyszerre történik meg az egyes komplementből a kettes komplement képzése és a kivonásnak számító összeadás. Ha $V = 0$, akkor nincs komplementképzés, az áramkör összeadóként működik.

Az előzőekben bináris összeadó és kivonó áramköröket ismertünk meg. Egyes alkalmazásokban előfordul, hogy BCD kódú bináris számokat kell összeadni vagy kivonni.

BCD kódú összeadó készítéséhez is a bináris összeadókat használjuk kiegészítő áramkörrel. A kiegészítés azért szükséges, mert a BCD összeadás és a bináris összeadás eredménye nem egyezik meg, ha az összeg nagyobb, mint 9. Két bináris és két BCD szám összeadásakor keletkező eredmények lehetséges értékei láthatók a 6.1. táblázatban.

Bináris és BCD összegek. 6.1. táblázat


Decimális összeg	Bináris összeg					BCD összeg				
	C_4	S_3	S_2	S_1	S_0	C_4	S_3	S_2	S_1	S_0
0 (0+0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5 (pl. 2+3)	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
6	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
7	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
9 (pl. 7+2)	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
10	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
11	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1
12	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
13 (pl. 1+12)	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
14	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
15	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1
16	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0
17	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1
18 (9+9)	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
19 (9+9+átvitel)	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1

A táblázat elemzéséből kiderül, hogy a bináris és a BCD összegek 0-tól 9-ig megegyeznek. Ha azonban az összeg nagyobb, mint 9, akkor a **BCD összeg hattal nagyobb, mint a bináris összeg**. Ezért a bináris összeadót egy olyan áramkörrel kell kiegészíteni, amelyik figyeli a bináris összeget, és ha nagyobb, mint 9, akkor az eredményt korrigálja. A hat hozzáadását BCD korrekciónak nevezzük.

Ahhoz, hogy az összeg nagyobb legyen, mint 9, a táblázat alapján az szükséges, hogy a bináris összeg C_4 bitje 1 legyen, vagy az S_3 bit 1 értéke mellett még az S_2 vagy az S_1 bit is 1 legyen. A korrekció szükségességét figyelő függvény ezért:

$$F_K = C_4 + S_3(S_2 + S_1) = C_4 + S_3 \cdot S_2 + S_3 \cdot S_1.$$

A függvényt megvalósító kombinációs hálózattal felépített BCD összeadó kapcsolási rajza a 6.13. ábrán látható.

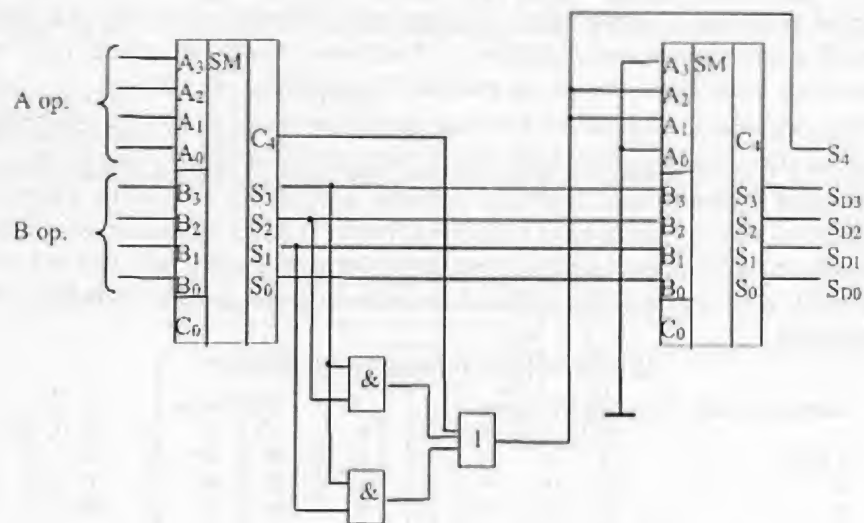

6.13. ábra. A BCD összeadó kapcsolási rajza

Az első összeadó kimenetén a bináris összeg jelenik meg. Ha ennek értéke nagyobb, mint 9, akkor a kombinációs hálózat kimenetén 1 szint lesz. A második összeadó A bemenetein ilyenkor bináris 6 jelenik meg: $A_0 = 0$, $A_1 = 1$, $A_2 = 1$, $A_3 = 0$. A második összeadó kimenetein a korrigált BCD összeg jelenik meg. Ha a bináris összeg kisebb, mint 10, akkor a kombinációs hálózat kimenetén 0 szint jelenik meg, vagyis a második összeadó nullát ad a bináris összeghez.


A BCD kivonó áramkör hasonló elven készíthető.

6.4. Regiszterek

A regiszterek **több bit egyidejű tárolására** alkalmas áramkörök. A tárolási funkciót D flip-flopok látják el, amiket az integrált áramkörön belül gyakran más tárolótípusokból (pl. R-S) alakítanak ki. A regiszterek egyes típusai a tárolási feladaton kívül a tárolt információ **léptetésére** is alkalmasak. Így a regiszterek két típusa:


- átmeneti tárolók,
- léptetőregiszterek.

Az **átmeneti tárolók** (pufferregiszterek, latch tárolók) minden flip-flopjába egyszerre (párhuzamosan) történik az információ beírása. A beírást az órajel vezérli. A tárolt információ a regiszter kimenetén hozzáférhető. A 6.14. ábra példaként egy 4 bites pufferregiszter belső felépítését és jelképi jelölését mutatja.

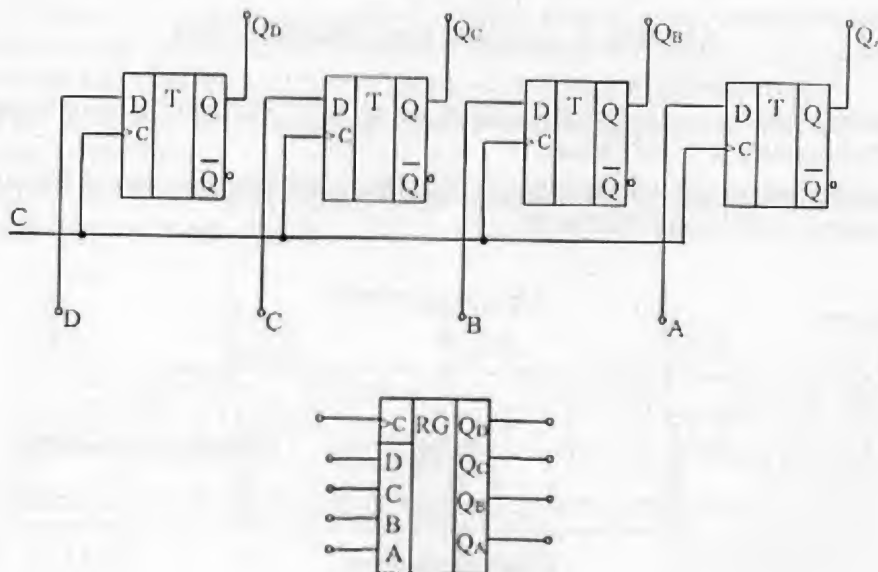

6.14. ábra. Pufferregiszter


Ia a tárolandó információ több bitet tartalmaz, mint amennyit egy regiszter képes tárolni, akkor több regiszterből készítünk nagyobb kapacitásút (tárolóképességt) aszkádosítással. Két négy bitesből összeállított 8 bites regisztert mutat a 6.15. ábra.

 

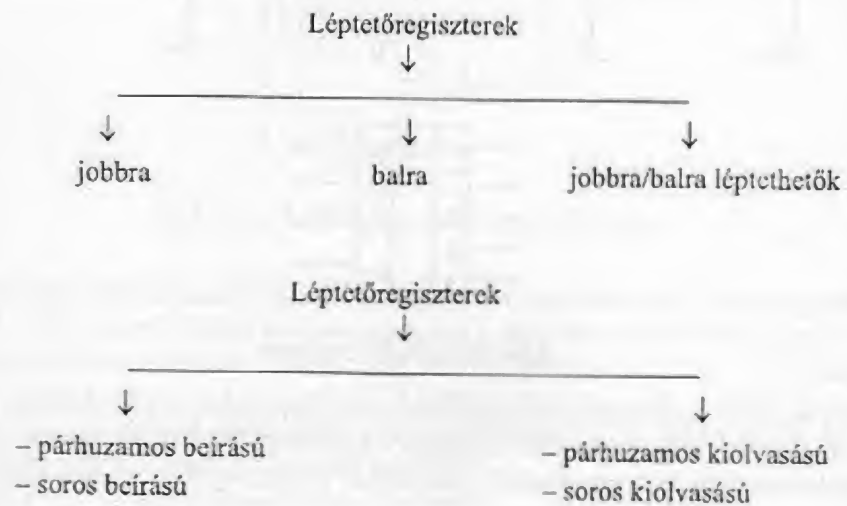
6.15. ábra. A regiszterek kapacitásának bővítése

Az SN sorozatban igen sok pufferregiszter van, pl. 7475, 74100. A CD sorozat egyik pufferregisztere pl. a 4076 típus.

A léptetőregiszterek a léptetés iránya, valamint az információ beírása és kiolvasása szempontjából csoportosíthatók:



A 6.16. ábra egy 4 bites, **jobbra léptethető, soros beírású, soros kiolvasású** léptetőregisztert mutat.

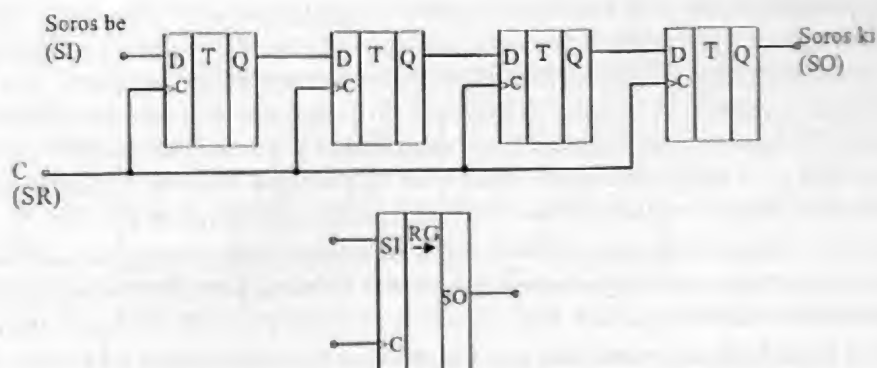


6.16. ábra. Jobbra léptethető, soros be/soros ki regiszter

Az információ egyes biteinek beírása az SI (*serial input* – soros bemenet) bemeneten át történik és a beírt bitek léptethetők az órajellel. Ez tehát a jobbra léptetést vezérlő SR (*shift right* – léptetés jobbra) bemenet. A regiszteren való végigléptetés után az információ bitei sorosan az SO (*serial output*) soros kimeneten jelennek meg.

Az SN sorozatban jobbra léptethető soros be/soros ki regiszter a 7491, A CD sorozatban a 4006 típus.

Párhuzamos és soros beírású, párhuzamos és soros kiolvasású, jobbra léptethető regisztert mutat a 6.17. ábra.

 


6.17. ábra. Jobbra léptethető, párhuzamos/soros be, párhuzamos/soros ki regiszter

A flip-flopok között lévő kombinációs hálózat az M (mode) bemenetre adott vezérléstől függően a párhuzamos beírást vagy a léptetést engedélyezi: $M = 1$ -re léptetés, $M = 0$ -ra párhuzamos beírás. Párhuzamos beírás és léptetés tehát egyszerre nem lehetséges. A léptetés az órajellel történik. A beírt és léptetett információhoz párhuzamosan a Q kimeneteken keresztül lehet hozzáférni. A regisztert lehet kombináltan is használni, mert az SI bemeneten soros beírás is lehetséges. Ha csak a Q_A kimenetet használjuk, akkor a regiszter soros kiolvasású. Ilyen regiszter pl. az SN 7495.


Ha a 6.17. ábrán látható kapcsolásból, a Q_A kimenetet kivéve, elhagyjuk a párhuzamos kimeneteket, akkor egy **soros/párhuzamos beírású, soros kiolvasású jobbra léptethető** regiszterhez jutunk. Ilyen regisztert tartalmaz pl. az SN 7494, a CD 4014.

Balra léptethető, soros beírású, soros kiolvasású regisztert mutat a 6.18. ábra. Ebben az esetben az órajel balra lépteti az A flip-flop bemenetére kerülő biteket. A regiszteren végigléptetett bitek a D flip-flop kimenetén lépnek ki. A léptetés az SL (Shift left) bemenetre adott órajelekkel lehetséges.

 


6.18. ábra. Balra léptethető soros be/soros ki regiszter

A balra léptethető, párhuzamos/soros beírású és párhuzamos/soros kiolvasású regiszter kapcsolási rajza a 6.19. ábra szerinti. A be- és kimenetek funkciója és az áramkör működése az előzőek alapján azonosítható.

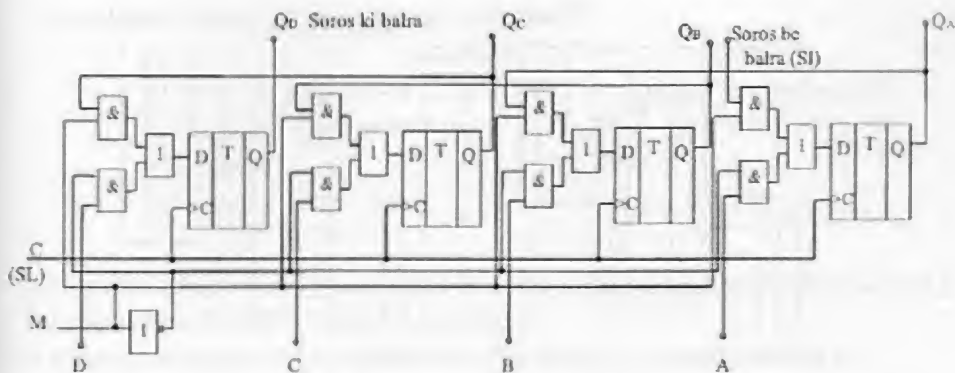


6.19. ábra. Balra léptethető, párhuzamos/soros be, párhuzamos/soros ki regiszter

Valamennyi eddig megismert funkciót egyesíti a **jobbra-balra léptethető, soros-párhuzamos beírású, soros-párhuzamos kiolvasású** léptetőregiszter. Kapcsolási rajzának egy részlete a 6.20. ábrán látható. A párhuzamos beírást az Ld (Load – töltés) bemenet engedélyezi.

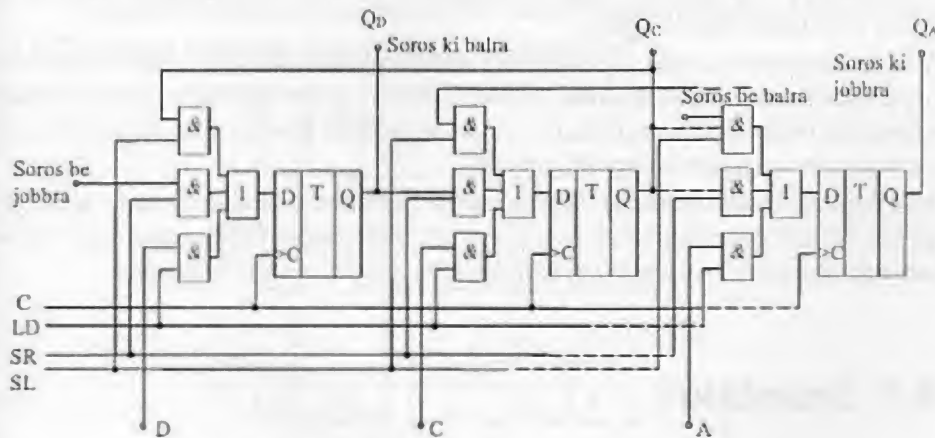

6.20. ábra. Jobbra/balra léptethető, soros/párhuzamos be, soros/párhuzamos ki regiszter

A **léptetőregiszterek kaszkádosítása** a vezérlőbemenetek párhuzamosításával és az információ biteinek az egyik tokból a másikba való átlépést biztosító összekötéssel valósítható meg. A 6.21. ábra példaként két négybites, párhuzamos beírású és kiolvasású, jobbra léptethető regiszter kaszkádosítását mutatja nyolc bitre.

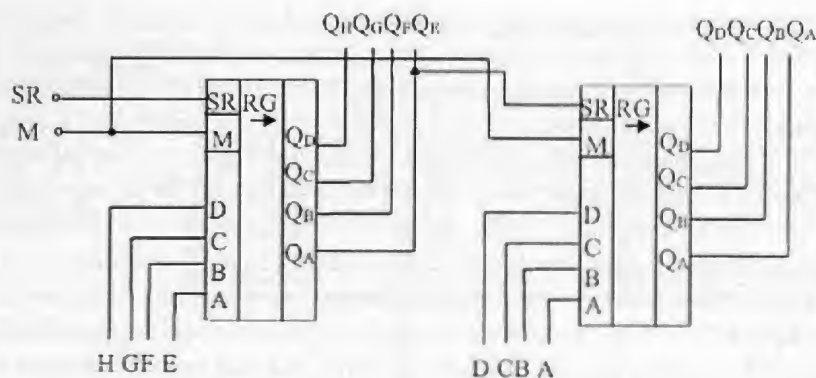

6.21. ábra. A léptetőregiszterek kaszkádosítása

A regiszterek felhasználási területe igen széleskörű, szinte a leggyakrabban használt digitális áramkörök. A pufferregisztereket minden olyan helyen használjuk, ahol kevés adatot kell rövid ideig tárolni. Pl. a kijelzendő adat tárolására a kijelzés időtartamára, vagy műveletvégző egységekben a műveletben felhasznált adatok tárolása a műveletvégzés idejére.

A léptetőregiszterek tipikus alkalmazása a soros-párhuzamos, ill. a párhuzamos-soros átalakítóként való alkalmazás. Az első esetben a soros bemenetre érkező biteket egyenként beléptetjük a regiszterbe, majd párhuzamos kimeneteken keresztül valamennyi bítthez egyszerre hozzáférhetünk.

A párhuzamos-soros átalakítónál párhuzamos beíró bemenetekkel és soros kimenettel rendelkező léptetőregisztert használunk. A párhuzamos bemeneteken egy lépésben beírt információt a léptetőjel ütemében kiléptetjük a soros kimeneten.

6.5. Számlálók

A számlálók feladata az órajel-bemenetükre érkező impulzusok megszámlálása és a számlálás eredményének kijelzése. A kijelzés mindig a bemenetre érkező impulzus-számot kódoló bináris szám formájában történik. A kijelezhető mennyiség meghatározza a megszámlálható impulzusok maximális számát. A számláló egyik jellemző adata ezért a **számláló modulusa**: a számláló kimenetén az egymástól megkülönböztethető állapotok száma. Pl. a két kimenettel rendelkező számlálók kimeneti állapotai:


Impulzusok száma	Kimeneti állapot	
C	$Q_B (2^1)$	$Q_A (2^0)$
0	0	0 alapállapot,
1	0	1
2	1	0
3	1	1 végállapot.

A számláló tehát 0-tól 3-ig számol és jelez ki, a kimenetén megkülönböztethető állapotok száma és ezért a számláló modulusa 4.

A kimeneti állapotok előző felsorolásából következik a számlálás elve is:

- a Q_A kimenet, vagyis a legkisebb helyi értékű kimenet, minden megszámlálandó impulzusra megváltoztatja előző állapotát,
- a Q_B kimenet, vagyis a következő helyi értékű kimenet, minden második impulzusra változtatja meg kimeneti állapotát. Ez az előző helyi érték állapotával megfogalmazva azt is jelenti, hogy az előző helyi érték $1 \rightarrow 0$ átmenete hozza létre a következő helyi érték új állapotát,
- a számláló a modulusának megfelelő végállapot elérése után érkező további impulzusok hatására újra alapállapottól számol tovább. Működése tehát ciklikus.

A 6.22. ábrán a számlálás elve idődiagramon követhető.

 

6.22. ábra. A számlálás elve

Az idődiagram is az előző megállapításainkat támasztja alá: a Q_A kimenet minden órajelre állapotot vált, a Q_B kimenet állapotának változása a Q_A lefutásához kötődik. Az ábrából az is látható, hogy a legkisebb helyi értékű kimeneten megjelenő impulzussorozat periódusideje kétszer akkora, a következő helyi értéké pedig négyszer akkora, mint az órajel periódusideje.

Ez a kimeneti jelek frekvenciáját tekintve azt jelenti, hogy az órajel-frekvenciához képest a legkisebb helyi értéken $f/2$, a következő helyi értéken $f/4$ frekvenciájú négyszögimpulzus-sorozat jelenik meg. A kimenetek egymáshoz viszonyított frekvenciaaránya: a nagyobb helyi értéken fele akkora frekvenciájú a kimeneti impulzus-sorozat, mint az előzőn.

Mindkét megközelítésből nyilvánvalóan adódik, hogy a következtetések általánosíthatók: a következő helyi értékű kimenet akkor változik, amikor az előző állapot $1 \rightarrow 0$ állapotváltása bekövetkezik. A kimenetek frekvenciában mért osztásviszonya kettő hatványai szerint növekszik a helyi érték növekedésével. A következő helyi érték mindig felezi az előző helyi érték kimeneti jelének frekvenciáját.


A tárolók vezérlési táblázatain végigtekintve megállapíthatjuk, hogy az élvezérelt T típusú tároló a T bemenetére adott 1 vezérlés mellett minden órajel hatására megváltoztatja kimeneti állapotát. A számláló minden helyi értékén élvezérelt T flip-flopot alkalmazva a számlálás alapelve szerint működő áramkör adódik. **A számlálók alapeleme ezért az élvezérelt T tároló.** A digitális integrált számlálók egyes típusaiban nem közvetlenül T tárolót használnak, hanem J-K, vagy R-S tárolókból alakítanak ki a T tárolóval megegyező funkciójú flip-flopokat.

A számlálók sokféle típusát a következők szerint csoportosíthatjuk:


a belső felépítés szerint	a kijelzés kódja szerint	a számlálás iránya szerint	a kezdeti érték beállítása szerint
– aszinkron	– bináris	– előre (felfelé)	– párhuzamos beírású
– szinkron	– BCD	– hátra (lefelé) – reverzibilis (fel/le)	– sztatikus törlésű

A legegyszerűbb belső felépítésű számláló az **aszinkron, bináris előreszámláló, sztatikus törlőbemenettel**. A 6.23. ábra négybites számlálót mutat jelképi jelölésével együtt. A jelképi jelölésen szereplő CT (*Counter* – számláló) a számláló funkciójale. A mellette szereplő 2 bináris számlálót jelöl.

A T flip-flopok pozitív élvezéreltek, ezért az első órajel bemenetére közvetlenül csatlakozik az órajelbemenet. Erre kerülnek a megszámlálandó impulzusok. A pozitív élvezérlés miatt a következő tárolót az előző \bar{Q} negált kimenete vezérli, mert a 6.22. ábrából következően, amikor a Q kimenet lefut, akkor kell a következő tárolónak billenni. A számláló működése aszinkron, mert csak az első flip-flopot vezérli az órajel, a további tárolók egymástól kapják a vezérlést. A számlálás idődiagramját a 6.24. ábra mutatja a belső késleltetéseket figyelmen kívül hagyva.

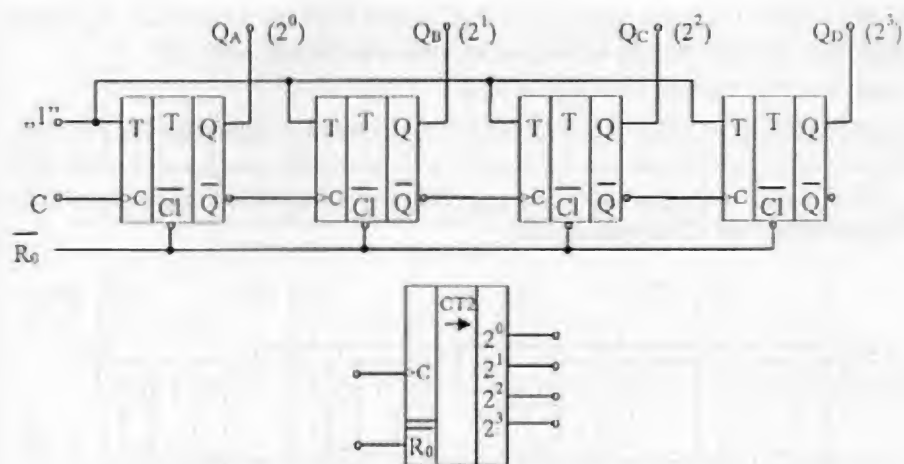

6.23. ábra. Négybites aszinkron-előreszámláló

 


6.24. ábra. A négybites előreszámláló idődiagramja

Az \overline{R}_0 sztatikus törlőbemenet a tárolók \overline{Cl} sztatikus törlőbemenetére csatlakozik, tehát az órajeltől függetlenül egyszerre törli a flip-flopokat. Ez azt jelenti, hogy

számlálás közben bármikor törölhető, alapállapotba állítható a számláló. Az órajeltől független sztatikus törlést **aszinkron sztatikus törlésnek** nevezzük.

Az ismertetetthez hasonló típus az SN 7493.

A visszaszámlálók az alapállapotból az első órajel hatására végállapotba kerülnek, majd a további órajelek hatására csökkentik a kimenetükön megjelenő bináris értéket. A 6.25. ábrán látható kapcsolás egy **négybites aszinkron-visszaszámláló, aszinkron sztatikus törlőbemenettel**.

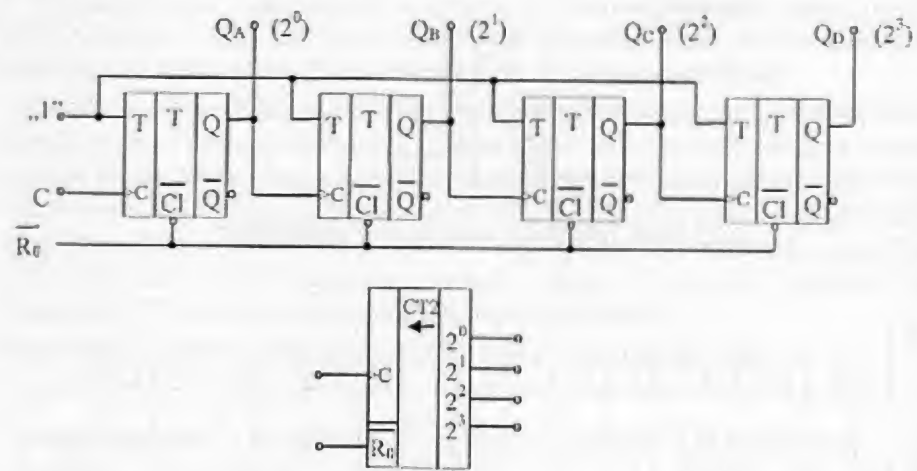


6.25. ábra. Négybites bináris visszaszámláló

A pozitív élvezérelt T flip-flopok az előző Q kimenetéről kapják vezérlésüket, ezért az első órajel hatására valamennyi tároló billen, az órajel felfutó éle *végigfut* a számlálón. Ezt és a további órajelekre bekövetkező változásokat mutatja a 6.26. ábra.


Az aszinkronszámlálók felépíthetők negatív élvezérelt tárolókból is. Ilyen felépítés mellett az első tároló invertálva kapja az órajelet, és a további tárolók vezérlése a Q kimenetekről történik.

Négybites reverzibilis (kétirányú) aszinkronszámláló, sztatikus aszinkron törlőbemenettel látható a 6.27. ábrán. Szokásos elnevezések még: *fel/le (up/down)* számláló, *oda/vissza* számláló.

A tárolók között lévő kombinációs hálózat a számlálási irányt vezérlő U/\overline{D} bemenet állapotától függően engedélyezi az órajelbemenetek vezérlését az előző tároló \overline{Q} , vagy Q kimenetéről.

 


6.26. ábra. Bináris visszazámláló idődiagramja

 

6.27. ábra. Négybites reverzibilis számláló

A szinkronszámlálók közös jellemzője, hogy a flip-flopok egyszerre kapják meg a számlálandó órajelet. Így tehát minden szinkronszámláló egy szinkron szekvenciális hálózat, amelynek állapotdiagramja a számlálási ciklust tartalmazza. A szinkronszámlálók a 7.3.2. pontban megismert tervezési módszerrel tervezhetők. A részletes tervezéstől itt eltekintünk, a továbbiakban csak a kész áramkört vizsgáljuk.


A 6.28. ábrán egy négybites szinkron-előreszámláló látható sztatikus aszinkron törlőbemenetekkel.

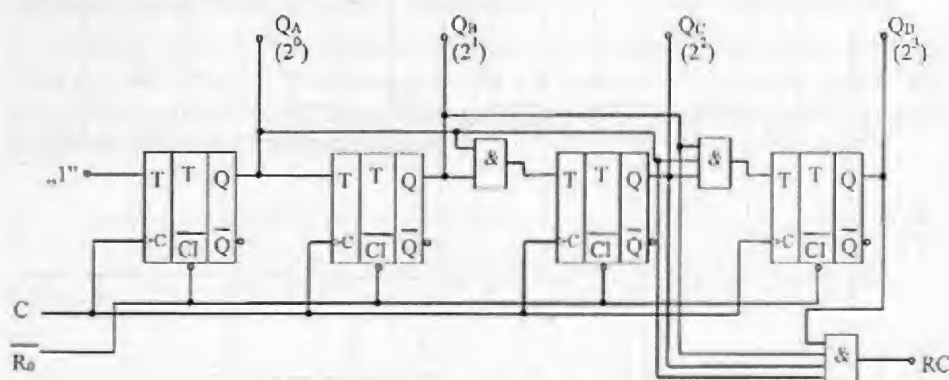

6.28. ábra. Négybites szinkron-előreszámláló

A T bemenetek vezérlését ellátó kapuáramkörök tulajdonképpen a sorrendi hálózat tervezése során adott vezérlési függvényeket valósítják meg. Szóban úgy fogalmazható meg a tervezés eredménye, hogy az órajel hatására a következő tárolónak akkor kell billennie, ha az előző tárolók kimeneteinek mindegyike már 1 szinten van (egy következő tároló csak akkor billen, ha az előzők már beteltek). Ez a vezérlés biztosítja a 6.22. ábra szerinti számlálást. Az RC kimenettel rendelkező ÉS kapu a szinkronszámlálók kaszkádosisáthatóságát segíti, mert előállítja a következő – már másik tokban lévő – tároló vezérlését.


Szinkron bináris visszaszámláló hasonló elven készíthető, de a T bemeneteket vezérlő ÉS kapukat az előző tárolók negált kimenetéről kell vezérelni, mert visszaszámláláskor akkor kell egy tárolónak billeni, amikor már az összes előző tároló kimenete 0 szintű. A 6.29. ábra egy szinkron bináris visszaszámlálót mutat.

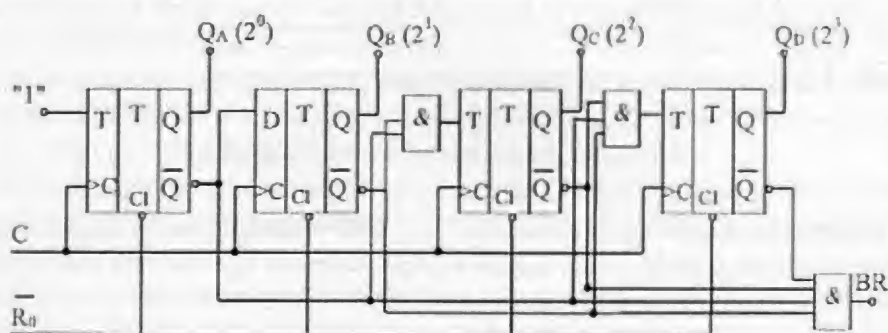

 6.29. ábra. Szinkron bináris visszaszámláló

A BR (*borrow* – áthozat, szó szerint: kölcsön) kimenetű ÉS kapu a kaszkádosításhoz szükséges: előállítja a következő tokban lévő első tároló számára a T bemenetet vezérlő jelet.

Szinkron reverzibilis számláló T tárolóinak vezérlése a számlálási irány kijelölésétől függően az előző tároló Q vagy \bar{Q} kimenetéről történik. A bonyolult teljes kapcsolás helyett a 6.30. ábra példaként a 2^1 helyi értéken lévő tároló vezérlését mutatja.




6.30. Szinkron reverzibilis számláló tárolójának vezérlése

A szinkron reverzibilis számlálók is rendelkeznek olyan kimenettel, amely a kaszkádosítást segíti. Ez a tokon belül a RC és BR kimenetek VAGY kapuval való közösítésével jön létre. Ez a kimenet tehát 1 szintet ad akkor is, amikor előreszámlálásnál a szinkronszámláló elérte a végállapotot, és akkor is, amikor hátraszámlálásnál alapállapotba került. A közösített kimenetet általában M/m (Maximum/minimum) jelöléssel látják el.

A szinkronszámlálók nagy része rendelkezik párhuzamos beíró bemenetekkel is. Ezeken a bemeneteken keresztül, a párhuzamos beírás engedélyezése mellett, a tárolók tartalma tetszőleges értékre állítható. A számlálás a következő órajel hatására erről az értékről folytatódik. A párhuzamos beírás egyes számlálótípusoknál az órajellel szinkronban lehetséges, más típusoknál az órajeltől függetlenül, aszinkronmódon. A párhuzamos beírás megkönnyítésére a T tárolókat J-K tárolókból célszerű kialakítani, amelyek bemenetei számláláskor összekapcsolódnak, így T tárolóként viselkednek, beíráskor viszont J-K típusúak.

A 6.31. ábra egy szinkron párhuzamos beírású, szinkron-előreszámláló 2^1 helyi értékén lévő tároló vezérlését mutatja.

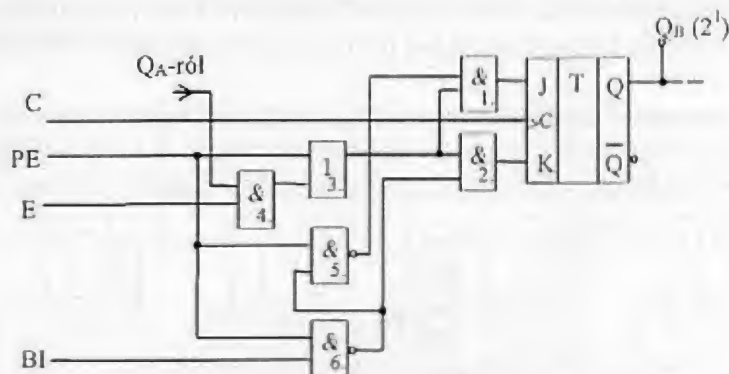

6.31. ábra. A párhuzamos beírás elve

Az ábra szerinti megoldásban a párhuzamos beírás szinkron típusú, mert a J-K bemenetekre hat, amelyek viszont csak órajelre veszik figyelembe a vezérlést.

A PE (*parallel enable*) bemenet a párhuzamos engedélyező bemenet, az E (*enable*) bemenet a számlálót engedélyezi, a BI (B-input) a B tároló párhuzamos beíró bemenete. Számláláskor az E bemenet engedélyezett: $E = 1$, a párhuzamos beírás nem: $PE = 0$. Az 5. és 6. kapu tiltva van, kimenetük 1 szintű, ezért az 1. és 2. kapu engedélyezett. Az $E = 1$ engedélyezi a 4. kaput, ezért a Q_A kimenetről jövő felfutó él a 4. és 3. kapun keresztül az engedélyezett 1. és 2. kapuk kimenetére jut. A J és a K bemenetet tehát együtt vezérli a Q_A kimenet. Ilyenkor tehát a J-K tároló egy T flip-flopnak számít. Párhuzamos beírás úgy lehetséges, ha $PE = 1$. Ez a vezérlés a 3. VAGY kapun keresztül engedélyezi az 1. és 2. kapukat, lehetővé téve a J és K bemenetek vezérlését és engedélyezi az 5. és 6. kapukat is.

Ha a BI bemeneten pl. 1-et akarunk beírni, akkor a 6. NAND kapu kimenetén az invertálás miatt 0 szint lesz, ami a K bemenetre jut. Az 5. NAND kapun keresztül, újabb invertálás után, a J bemenet 1 szintet kap. Végeredményben tehát a tároló vezérlése: $J = 1$, $K = 0$, ezért a tároló beíródik. A következő órajel már erről a beírt értékről billenti a tárolót.

Ha a J-K tárolóba 0-t akarunk beírni, akkor a 6. kapu miatt $K = 1$ vezérlést kap, az 5. kapun keresztül a J bemenet pedig 0-t. A tároló tehát törlődik (beíródik 0).

Párhuzamos beírási lehetőséggel rendelkezik az igen gyakran használt SN 74161 és SN 74163 bináris számláló. A párhuzamos beírás a 6.31. ábrának megfelelő. A CD sorozat párhuzamos beírású számlálója pl. a CD 40161 és a CD 40163.


A **sztatikus törlőbemenetek** feladatát a korábbi kapcsolásokban már láttuk: a számlálás közben alapállapotba állítható a számláló. Általában az integrált áramkörökben az előző ábrák – pl. 6.23., 6.25. ábrák – szereplő megoldást alkalmazzák,

tehát az R_0 bemenetre adott vezérlés a sztatikus clear bemenetekre hat. Ezek órajeltől függetlenek, ezért a sztatikus törlés is aszinkron. Létezik néhány olyan számláló – pl. SN 74163, CD 40163 –, amelynél a sztatikus törlés is csak az órajellel együtt hatásos. Az ilyen számlálók a **szinkron sztatikus törlésű számlálók**.


A **BCD kódú számlálók** modulusa 10, a megszámlolt impulzusokat 0-tól 9-ig képesek megszámlolni és négy biten, tehát BCD kódban kijelezni. Gyakran dekádszámlálónak nevezzük, mert több BCD számlálót egymás után sorolva (kaszkádosítva) minden számláló a teljes érték egy dekádját (BCD helyi értékét) számolja meg és jelzi ki.

A BCD számlálók úgy készülnek, hogy egy négybites bináris számláló számlálási ciklusát lerövidítik úgy, hogy max. csak 9-ig számoljanak. A BCD számlálók funkciójele CT 10.

A 6.32. ábra egy aszinkron, a 6.33. ábra pedig egy szinkron BCD számláló belső felépítését mutatja. Az áramkörök működése a kapcsolások analizálásával határozható meg.

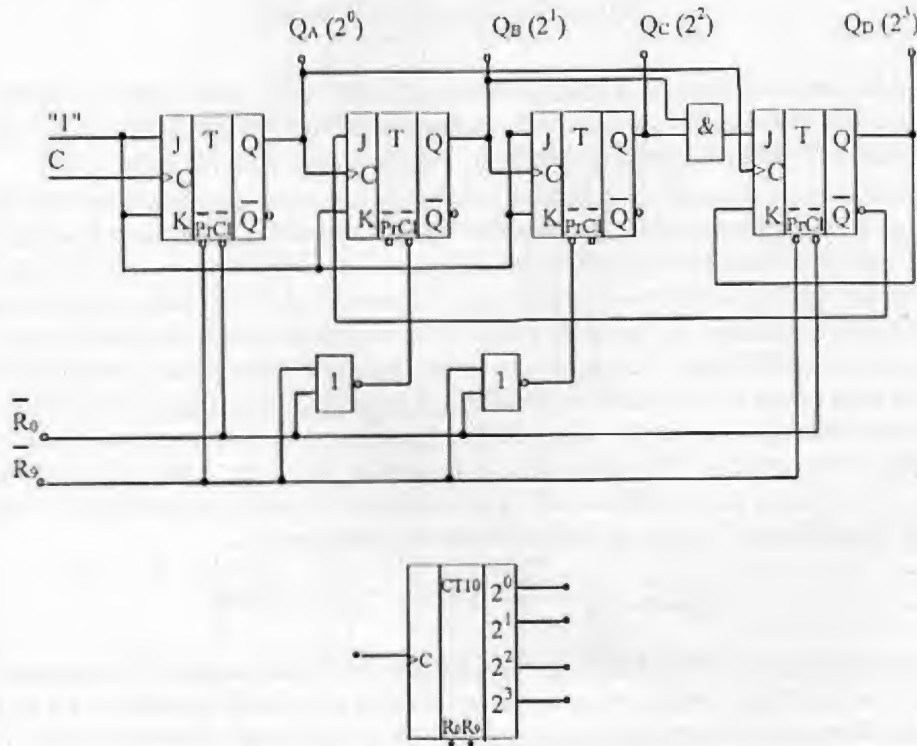

6.32. ábra. Aszinkron BCD számláló

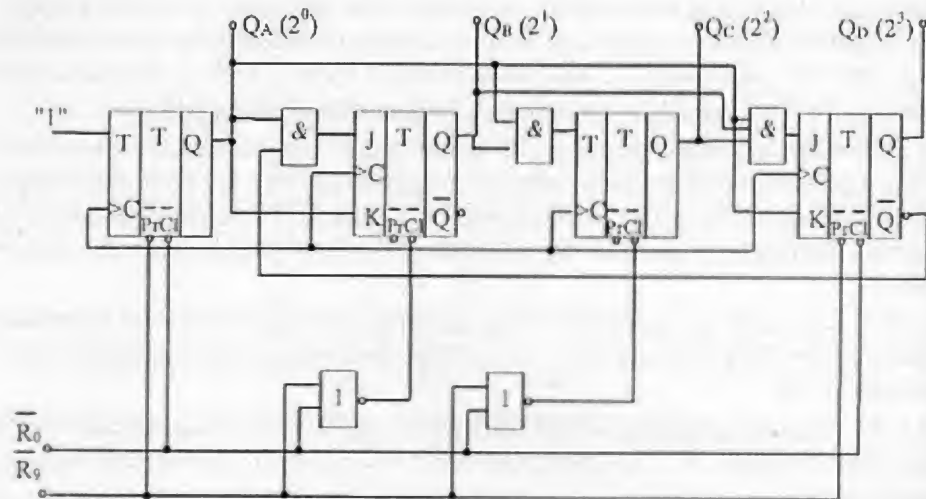

6.33. ábra. Szinkron BCD számláló

A 6.32. ábra kétféle sztatikus beállító-bemenetet mutat. Az R_0 a már ismert törlőbemenet, amely az összes tárolót törli. Az R_9 bemenet csak BCD számlálóknál létezik. A tárolókat a Pr sztatikus beíróbemeneteiket is felhasználva az 1001 állapotba állítja.

A szinkron- és az aszinkronszámlálók működését összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a szinkronszámlálóknál valamennyi kimenet egyidőben veszi fel az új értéket, az aszinkronszámlálók kimenetei viszont egymás után, időközesséssel. Az órajel hatásos éléhez képest a szinkronszámláló összes kimenetén annyi idő múlva jelenik meg az új érték, amennyi egy tároló és a bemeneteit vezérlő kombinációs hálózat együttes jelkésleltetési ideje. Pl. a 6.28. ábra szinkronszámlálójánál a max. jelkésleltetés egy kapu és egy tároló jelkésleltetési idejének összege. Ahhoz, hogy a számláló helyesen működjön, ez idő alatt nem érkezhetsen újabb órajel a bemenetre, hiszen még az előzőnek megfelelő értéket sem vette fel a számláló kimenete. A kapu késleltetését pl. 10 ns-nak, a tároló késleltetését 15 ns-nak véve, az órajel periódusidejét 25 ns-nál nagyobbra kell választani. Ez frekvenciára átszámítva:

$$f_{\max} = \frac{1}{2,5 \cdot 10^{-8}} = 4 \cdot 10^7, \quad f_{\max} = 40 \text{ MHz.}$$

Az aszinkronszámlálók az órajel hatásos éle után csak akkor veszik fel a kimeneteiken az új értéket, amikor már valamennyi tárolón végigfutott a vezérlés. Ez pl. a 6.23. ábra aszinkronszámlálója esetén a négy tároló késleltetési idejének összege. Itt is 15 ns-mal számolva, az órajel periódusideje minimálisan 60 ns. Az órajel maximális frekvenciája így:


$$f_{\max} = \frac{1}{6 \cdot 10^{-8}} = 1,66 \cdot 10^7, \quad f_{\max} = 16,6 \text{ MHz.}$$

A feladatból levonható az a következtetés, hogy az aszinkronszámlálók kisebb frekvenciáig használhatók, mint a szinkronszámlálók.

A számlálók eredeti számlálási ciklusának módosítása két szempontból merülhet fel:

- egy számláló integrált áramkör (tok) modulusa kisebb, mint az adott feladat szerint szükséges impulzusszám. Ebben az esetben több számlálót kell összekapcsolni, kaszkádosítani,
- a számláló vagy a kaszkádosított számlálólánc modulusát kisebbre kell beállítani, mint az eredeti érték.

A kaszkádosítás lehetőségeit mutatja a 6.34. ábra aszinkron és szinkron előre számlálóknál.

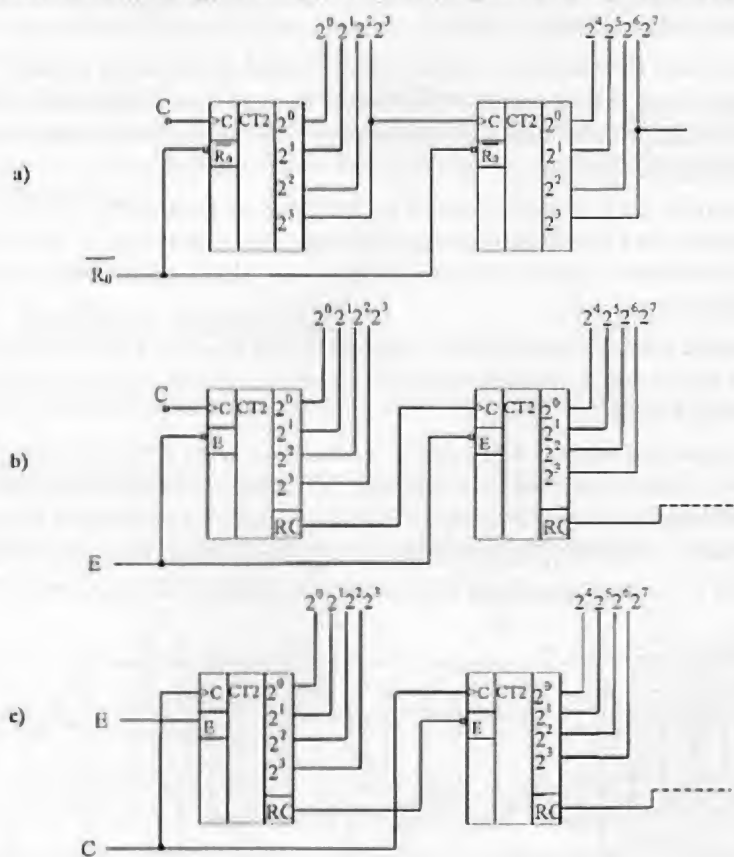

6.34. ábra. A számlálók kaszkádosítása

- a) Aszinkronszámlálók kaszkádosítása, b) Szinkronszámlálók kaszkádosítása,
c) Szinkronszámlálók szinkron kaszkádosítása

A kaszkádosítás elve az, hogy a tokok között lehetőleg olyan legyen a kapcsolat, mint a token belüli tárolók között. Ez az elv az aszinkronszámlálóknál úgy valósítható meg, hogy a legnagyobb helyi értékű kimenetet továbbvezetjük a következő tok órajel bemenetére.

A szinkronszámlálók kaszkádosítása elvégezhető aszinkron és szinkron módon. Mindkét esetben a számlálók végállapotát jelző RC -kimenetet használjuk. Az aszinkron kaszkádosítás kedvezőtlen megoldás, mert megbontja a token belüli szinkronműködést. A kedvező megoldás a szinkron módon való kaszkádosítás, mert így a tokok is egyszerre kapják az órajelet, csakúgy, mint a számlálókon belül a tárolók.


A számlálók **ciklusrövidítése** úgy valósítható meg, hogy egy áramkörrel figyeljük az előírt végállapotot, és amikor a kimenet ezt elérte, töröljük a számlálót a sztatikus törlőbemeneten keresztül. A törlés módja a számláló típusától függően lehet aszinkron és szinkron sztatikus törlés.

Az aszinkrontörlésű számlálóknál a kimeneteket figyelő áramkörnek az előírt végállapotnál eggyel nagyobb kimeneti értéket kell figyelni. Ha a végértéket figyel-nénk, akkor ez nem jelenne meg a kimeneten egy teljes órajel-periódusra, mert az aszinkrontörlés azonnal hatásos.

Az eggyel nagyobb érték figyelése esetén a végállapot megmarad egy teljes periódusra a kimeneten, de a következő is megjelenik egy igen rövid időre, a törlés idejére. Ha ez a rövid téves impulzus zavaró a kimeneten, akkor csak szinkrontörlésű számlálót szabad alkalmazni.

A szinkrontörlésű számlálóknál az előírt végértéket kell figyelni. Ennek megjelenése előkészíti a kimeneteket figyelő áramkörön keresztül a törlést, de ez csak a következő órajelnél lesz hatásos.

A leírt két módszer követhető a 6.35. ábrán. A feladat az, hogy egy négybites bináris számlálóból kell dekadikus számlálót készíteni. A kimeneteket figyelő áramkör egy kombinációs hálózat, amelynek akkor és csak akkor kell a kimenetén a törléshez szükséges 0 szintet előállítani, amikor a figyelt érték megjelenik. Ez aszinkron törlésű számlálónál 1010 (tehát decimális 10), szinkron törlésűnél 1001 (decimális 9).

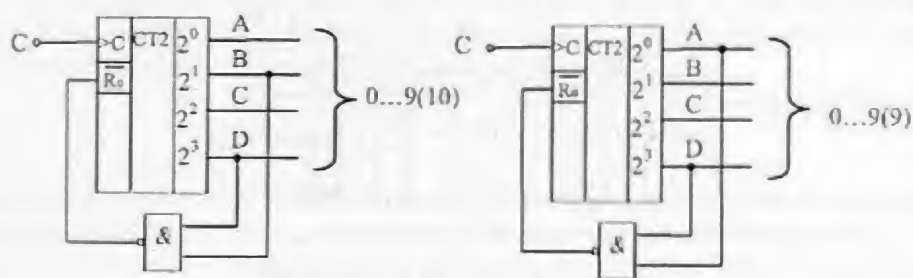

6.35. ábra. A számlálók ciklusrövidítése

a) Aszinkrontörlés

b) Szinkrontörlés

Az aszinkrontörlésnél a kombinációs hálózatnak azt kell figyelni, hogy mikor lesz a D és B kimeneten 1 szint: $F_{10} = D \cdot B$. Szinkrontörlésnél a D és a A kimeneteket kell figyelni: $F_9 = D \cdot A$. Ezek a függvények ÉS kapuval megvalósíthatók, mivel azonban a törlés negált szinten történik, NAND kaput használunk.


A számlálókat sok esetben **frekvenciaosztóként** használjuk. Erre az ad lehetőséget, hogy a számláló egy-egy kimenetén az órajel leosztott értéke jelenik meg, ahogyan azt a 6.22. ábrán már láttuk. A frekvenciaosztók bemeneti jele tehát az órajel, kimenete pedig az a számlálókimenet, amelyen a szükséges frekvenciájú jel megjelenik. Pl. ha egy $f = 8$ kHz frekvenciájú négyszögjelből kell 125 Hz frekvenciáját létrehozni, akkor egy $8000/125 = 64$ osztásviszonyú osztóra van szükség. Erre a célra felhasználhatjuk a 6.34. ábra bármelyik kaszkádosított számlálóját úgy, hogy az órajelbemenetre vezetjük a 8 kHz frekvenciájú négyszögjelet és kimenetként a 2^5 helyi értékű számlálókimenetet használjuk. Ezen éppen 125 Hz-es négyszögjel-sorozat jelenik meg.

Amennyiben a kettő hatványai szerinti osztásviszony nem megfelelő, akkor ciklusrövidítést alkalmazunk. A rövidített ciklusú számláló kimeneteket figyelő áramkörének kimeneti jele felhasználható osztott kimenetként. Pl. a 6.35. ábra áramköre 10-es osztóként használható.

6.6. Gyűrűs számlálók

A gyűrűs számláló léptetőregiszterek visszacsatolásával kialakított számlálóáramkörök.

A **moduló-N számláló** a legegyszerűbb felépítésű gyűrűs számláló. Az N mindig a számláló egymástól megkülönböztethető kimeneti állapotainak számát, tehát a számláló modulusát jelenti. A 6.36. ábra példaként egy moduló-5 számlálót mutat.

 

6.36. ábra. Moduló-5 számláló


A számláló alapállapota az 10000 állapot, amit a törlőbemenettel lehet beállítani. Az órajelek hatására az első tárolóban lévő 1 végiglép a tárolón és a visszacsatolás miatt a működés ciklikusan ismétlődik. Az áramkör tehát a kimenetein az N -ből egy kódot állítja elő.

Ez a működés azonban megfelel egy tetszőleges számrendszerben való számlálásnak is. Az ábra moduló-5 számlálójának kimeneteit 0-tól 4-ig sorszámozva azt mondhatjuk, hogy a számláló ötös számrendszerben számol, minden léptetésnél kijelölve a lépésszámnak megfelelő sorszámu kimenetet.

A tárolók számának változtatásával egyszerűen készíthetünk bármilyen számrendszerbeli számlálót anélkül, hogy dekódolót kellene alkalmaznunk a kimeneten. (A számláló áramkörökkel is lehet bármilyen számrendszerben számláló áramkört készíteni, de a bináris kimeneten ilyenkor egy dekódolót kell alkalmazni).

A moduló- N számláló egy gyors számláló, mert szinkron működésű és mert nem szükséges dekódolót alkalmazni. Hátránya azonban, hogy a modulus növekedésével növekszik a tárolók száma is.


A **Johnson-számláló** egy léptetőregiszter negált soros kimenetének soros bemenetre való visszacsatolásával hozható létre, amint azt a 6.37. ábra mutatja.

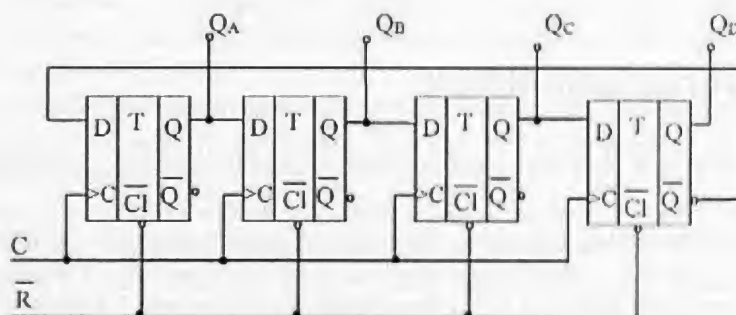

6.37. ábra. Négybites Johnson-számláló


Törlés után az órajelek hatására a számláló a Johnson-kódot állítja elő a kimenetein: a ciklus első részében az A tárolótól indulva feltölti a tárolókat egyesekkel, majd a ciklus második részében nullákkal.

A **maximális ciklusú számláló** antivalenciakapuvál visszacsatolt léptetőregiszter. A 6.38. ábrán látható négybites számlálónál visszacsatolás a léptetőregiszter C és D kimeneteiről történik.

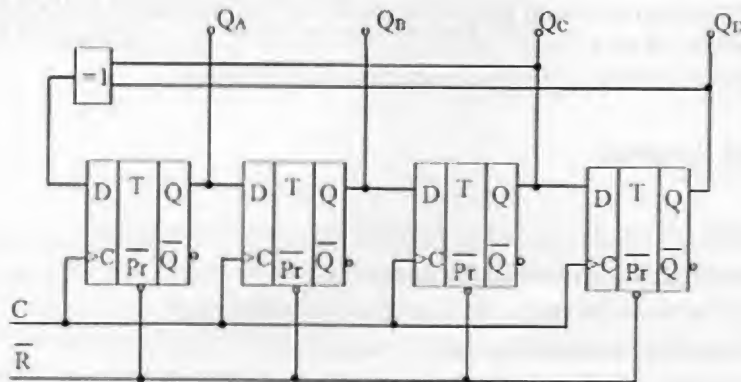

6.38. ábra. Maximális ciklusú számláló

A számláló elnevezése abból adódik, hogy a 16 lehetséges állapotból az órajelek hatására a kimeneten 15 állapot megjelenik. A ciklusból hiányzó állapot a 0000 állapot, mert ilyen kimeneti állapotok esetén az antivalenciakapú 0-át csatol vissza a bemenetre, tehát nem változik a léptetés utáni állapot. A számláló alapállapota ezért nem lehet ez az állapot. Az ábrán az 1111 kiindulási állapot beállítása lehetséges a törlőbemeneten. A hálózat működésének analizálásával a 6.39. ábrán látható ciklus adódik.

 

6.39. ábra. A maximális ciklusú számláló állapotdiagramja

A ciklusban az egymás utáni kódszavak látszólag rendszertelenül követik egymást. Ez lehetőséget ad arra, hogy a számlálási funkción kívül az áramkört – főleg nagyobb bitszám esetén – álvéletlen generátorként használjuk.


Ellenőrző kérdések

1. Rajzoljuk fel a multiplexer és a demultiplexer belső felépítését!
2. Hogyan történik a dekódolók tervezése?
3. Mi a félösszeadó és a teljes összeadó közötti különbség?
4. Írjuk fel a teljes összeadó igazságtáblázatát!
5. Hogyan lehet bináris összeadóból decimális összeadót készíteni?
6. Csoportosítsuk a regisztereket és ismertessünk minden csoportból egy jellegzetes típust!
7. Csoportosítsuk a számlálókat és ismertessünk minden csoportból egy jellegzetes típust!
8. Hogyan módosítható a számlálási ciklus?
9. Ismertessük a gyűrűs számlálók típusait!

7. MIKROPROCESSZOROK

A mikroprocesszorok VLSI (*Very Large Scale Integration*: nagyon nagy bonyolultságú) integrálási technológiával készült digitális integrált áramkörök. Az alkalmazás céljától függően készülnek általános célú mikroprocesszorok (szokásos rövidítéssel: μP) és célprocesszorok. Az általános célú mikroprocesszorokat általában a számítógépek központi vezérlőegységeként használják. A célprocesszorok egy adott feladat önálló megoldására alkalmas vezérlők, pl. billentyűzetillesztő vagy mikrovezérlő, amely egy teljes mikroprocesszoros rendszert tartalmaz egy integrált áramkörben.

A mikroprocesszorokon belül a 6. fejezetben megismert funkcionális digitális áramköröket találjuk. A regiszterek, számlálók, kapukból felépített logikai áramkörök, multiplexerek, demultiplexerek és összeadók, speciális logikai feladatokat megvalósító rendszertechnikai csoportokat alkotnak.

 


7.1. ábra. Mikroprocesszoros rendszer

A processzor felépítése és működése csak áramköri környezetének ismeretében vizsgálható. A 7.1. ábrán egy mikroprocesszoros rendszer látható. Az M memória sorszámozott, vagyis címezhető rekeszekben tárolja a programok utasításait és az adatokat, bináris számok (bitminta) formájában. A P perifériák a rendszer és a felhasználók közötti kapcsolatot teremtik meg, pl. monitor, billentyűzet stb. Az egységek kapcsolata azonos típusú információt szállító vezetékcsoportokkal valósul meg. Ezeket a vezetékcsoportokat síneknek nevezzük. A sínek vezetékeire több egység is kapcsolódik, ezért a rendszer áramkörei tri-state kimenetűek. Ebben a rendszerben a központi vezérlőegység feladata:

- a memória- és perifériacímek kialakítása az utasítások alapján,
- a címnek megfelelő egység kimenet-engedélyezése az adatátvitel megvalósítására,
- az utasításban előírt aritmetikai vagy logikai művelet végrehajtása.

A 7.2. ábrán a mikroprocesszor belső felépítése látható. Az egyes rendszertechnikai egységek önálló feladatokat látnak el.

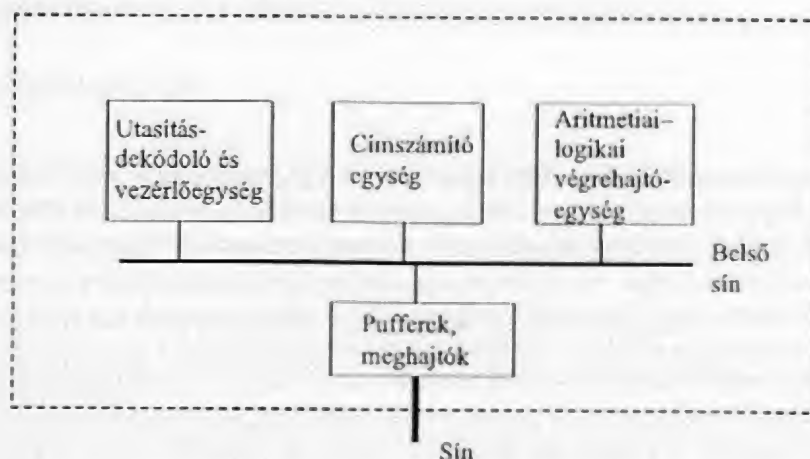

7.2. ábra. A mikroprocesszor belső felépítése

Az utasításdekódoló és vezérlőegység a program kezdőcímétől folyamatosan olvassa az utasításokat a memóriából, értelmezi azokat, majd a végrehajtáshoz szükséges áramköröket a megfelelő sorrendben működteti a vezérlőjelek segítségével.

A cím számító egység a memória és perifériacímek kialakítását végzi.


A végrehajtó egység a bináris adatokon matematikai vagy logikai műveleteket végez.

A felsorolt egységek minden mikroprocesszor-típusban megtalálhatók. Az egyes processzortípusok a belső egységek együttműködésének szervezésében, a sebesség és a teljesítménynövelését szolgáló rendszertechnikai kialakításban térnek el egymástól.

A mikroprocesszorok teljesítménye az elmúlt 10 évben 900%-kal növekedett. Ezt a hihetetlen teljesítménynövekedést egyrészt az órajel frekvenciájának emelése, másrészt a teljesítményt növelő rendszertechnikai változások eredményezték. A processzorok teljesítményét növelő és a jelenleg korszerűnek számító processzorokban alkalmazott rendszertechnikai megoldásokat a következő alfejezetekben tárgyaljuk.


7.1. Pipe-line elv

Egy utasítás feldolgozása a 7.2. ábra funkcionális egységeinek időben egymást követő használatát igényli. Ez azt jelenti, hogy az utasítás egy adott feldolgozási stádiumában csupán egy egység működik, a többi nem. Az utasítás pipe-line nélküli feldolgozását mutatja a 7.3. ábra, az utasítás végrehajtásának három különböző fázisában.

 

7.3. ábra. Utasítás végrehajtás pipe-line nélkül

A pipe-line (csővonalyszerű) feldolgozás lényege, hogy minden funkcionális egység, minden időpillanatban működjön. A processzoron belül egyszerre több utasítás található a feldolgozás különböző fázisában. A 7.4. ábra szerinti utasítás-végrehajtásnál a belső funkcionális egységek időben egyszerre, párhuzamosan dolgoznak, ami nyilvánvaló teljesítménynövekedést eredményez. A mikroprocesszorok fejlesztése során a pipe-line állomások számát egyre növelik (szuper pipe-line működésű processzorok).

 


7.4. ábra. Pipe-line utasítás-végrehajtás

7.2. Lebegőpontos aritmetika, szuper-skalár felépítés

A processzorok által végzett aritmetikai műveletek operandusait a memóriában két-féle formátumban tárolhatjuk. A fixpontos formátumban meghatározott hosszúságú, adott számú bitből álló számok tárolhatók. A rendelkezésre álló korlátozott hosszúság meghatározza a szám maximális értékét. Sokkal nagyobb számok tárolhatók lebegőpontos formátumban. Ez a tízes számrendszerben megszokott normál alak (pl. $1,54 \cdot 10^{23}$) kettes számrendszerbeli megfelelője. A lebegőpontos formátum is fixpontos részekből áll, a számértékből és a nagyságrendjét megadó kitevőből. Ahogyan tízes számrendszerben külön végzünk műveletet a számértékkel és külön a kitevővel, a processzorok aritmetikai egysége is külön végez műveletet a lebegőpontos operandus két részével. Ez lassú műveletvégzést eredményez, mert csak több lépésben végezhető el. A sebességnövelés érdekében a korszerű mikroprocesszorok le-

begőpontos aritmetikai egységet is tartalmaznak a fixpontos aritmetika mellett. Az ilyen aritmetikai egység igen nagy sebességgel hajtja végre a lebegőpontos műveleteket. A processzoron belül így két feldolgozóegység működik párhuzamosan.

A Pentium osztályú processzoroknál tovább növelték az időben egyszerre működő feldolgozóegységek számát, ezért nevezzük az ilyen mikroprocesszorokat szuper-skalár felépítésűnek. A feldolgozóegységek egymástól függetlenül pipe-line működéssel hajtják végre az utasításokat, így ezek a processzorok szuper-skalár, szuper pipe-line struktúrájúak. A teljesítménynövekedés jól látható a 7.5. ábrán.

 

7.5. ábra Szuper-skalár, szuper pipe-line felépítés

7.3. Cache alkalmazása

A mikroprocesszoros rendszer egyes egységeinek sebessége erősen eltérő. A processzor a leggyorsabb, a memória adatainak elérése azonban hosszú időt igényel. A rendszer teljesítményét tehát visszafogja a lassú memória. A mai processzorokba ezért relatív kisméretű, igen gyors hozzáférésű memóriát integrálnak, a hozzátartozó vezérlővel együtt. Ezt nevezzük cache memóriának. A cache minden időpillanatban a központi memória egy részének pontos mását tartalmazza. Megfelelő szervezéssel elérhető, hogy a processzor a működési idő nagy részében a gyors cache-ből olvassa az információt, ne a lassú memóriából. Ez a szervezés is sebességnövekedést eredményez.

7.4. Virtuális tárkezelés

Az előző teljesítménynövelő módszerek alkalmazása lehetővé tette, hogy rövid idő alatt nagy méretű programok nagy mennyiségű adatot dolgozzanak fel. A memória mérete azonban korlátozza a programok és az adatok mennyiségét. Ezért a korszerű mikroprocesszorok – megfelelő regiszterek és egyéb áramkörök segítségével – támogatják azokat az operációs rendszereket, melyek memóriacím alapján önállóan, a háttértárolóról a memóriába olvassák a feldolgozáshoz éppen szükséges információt. Ez a virtuális tárkezelés. Eredményeképpen a felhasználónak úgy tűnik, mintha a processzor közvetlenül hozzáférne a háttértárolón lévő összes információhoz. Így a memória mérete már nem korlátozza a programok méretét és az egyszerre feldolgozható adatmennyiséget.

7.5. Multitask rendszer

A multitask rendszer azt jelenti, hogy a processzor *egyidőben* több feladatot (taskot) hajt végre. Az előző megoldásoknak köszönhetően elért igen nagy sebességnövekedés lehetővé teszi, hogy a processzor ciklikusan egy rövid időtartományban az egyik programot, a következő időtartományban egy másik programot stb. futtasson, majd amikor valamennyi taskból végrehajtott egy olyan kis részt, amely belefért az adott időtartományba, akkor visszatér a legelsőhöz, és ott folytatja, ahol éppen abbahagyta. Ez a folyamat ismétlődik folyamatosan. Az egyes programokhoz tartozó időtartományok olyan rövidek, hogy a felhasználó úgy érzékeli, a processzor egyszerre több programot futtat. Az ilyen multitask működés lebonyolításához szükséges áramköri egységeket tartalmazzák a processzorok, lehetőséget adva a felhasználó számára, hogy kihasználja ennek a működési módnak az előnyeit. A processzor multitask működtetése azonban csak megfelelő operációs rendszerrel lehetséges.

A mikroprocesszoros rendszerek fejlődése olyan dinamikus, hogy a felépítésükben és működésükben bekövetkező változások csak a napi szakirodalom tanulmányozásával követhető nyomon.

Ellenőrző kérdések

1. Milyen elemekből épül fel a mikroprocesszoros rendszer?
2. Ismertessük a mikroprocesszor feladatát!
3. Milyen fontosabb egységeket tartalmaz a mikroprocesszor?
4. Soroljuk fel a processzorok teljesítményét növelő megoldásokat!